



7.hét: A sorrendi hálózatok elemei II.





Bevezetés

❖ Tárolók

Ó
B
U
D
A
I

E
G
Y
E
T
E
M





Bevezetés

- ❖ Regiszterek
- ❖ Számlálók
- ❖ Memóriák

Ó
B
U
D
A
I

E
G
Y
E
T
E
M





Regiszter

- ❖ DEFINÍCIÓ
- ❖ Tárolóegységek összekapcsolásával, egyszerű bemeneti kombinációs hálózattal kiegészítve





Regiszter


- ❖ DEFINÍCIÓ
- ❖ Tárolóegységek összekapcsolásával, egyszerű bemeneti kombinációs hálózattal kiegészítve

- ❖ FELADAT
- ❖ Átmeneti tárolás
- ❖ Léptetés
- ❖ Vezérlési feladatok
- ❖ Soros-párhuzamos, párhuzamos-soros átalakítás








Regiszter - tárolás

 




Regiszter - tárolás

 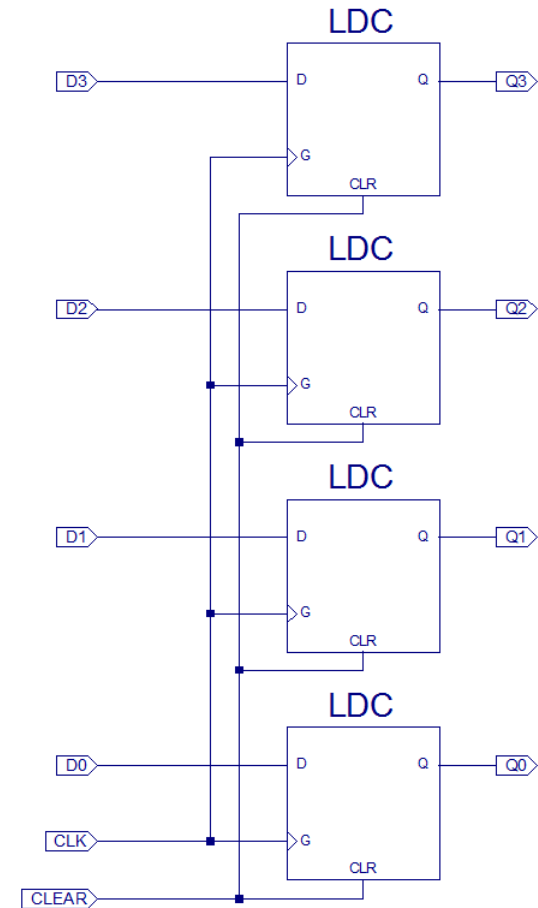 





Regiszter - tárolás

 - ❖ Átmeneti tárolás
 - ❖ Azonos órajelű D tárolókból épül fel
 - ❖ Több bites adatok átmeneti tárolására
 - ❖ Vezérlő információk
 - ❖ Műveletek operandusainak és eredményének tárolása


 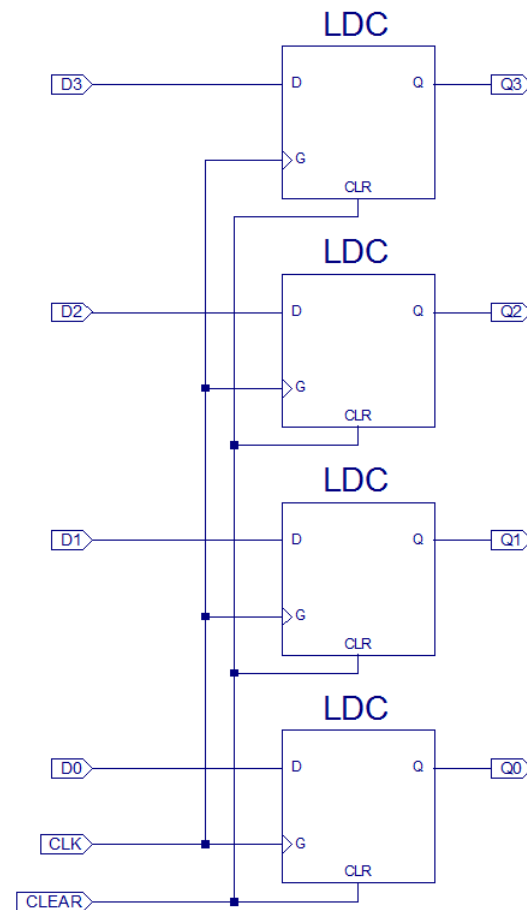
```
signal d : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
signal q : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
signal clk: STD_LOGIC;
...
process
Begin
  if (clear = '1') then
    q <= "0000";
  elsif (clk`event and clk = '1') then
    q <= d;
  end if;
end process;
```





Regiszter – léptetés

- ❖ Azonos órajelű D tárolókból épül fel
- ❖ A tárolók kimenete egy másik tároló bemenetére csatlakozik
- ❖ Az órajel hatására az információ az egyik tárolóból a másikba íródik





Regiszter – léptetés

- ❖ Azonos órajelű D tárolókból épül fel
- ❖ A tárolók kimenete egy másik tároló bemenetére csatlakozik
- ❖ Az órajel hatására az információ az egyik tárolóból a másikba íródik


- ❖ Léptetés
 - » Jobbra
 - » Balra
 - » Két irányba





Regiszter – léptetés

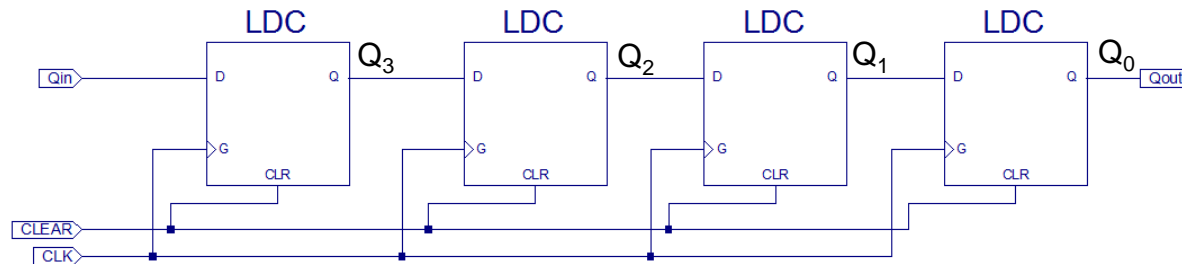- ❖ Azonos órajelű D tárolókból épül fel
- ❖ A tárolók kimenete egy másik tároló bemenetére csatlakozik
- ❖ Az órajel hatására az információ az egyik tárolóból a másikba íródik
- ❖ Léptetőregiszter, shift-regiszter
- ❖ **Léptetés jobbra**




```
Begin
  if (clear = '1') then
    q <= "0000";
  elsif (clk`event and clk = '1') then
    q(2 downto 0) <= q(3 downto 1);
    q(3) <= qin;
  end if;
end;
```





Regiszter - léptetés

 - ❖ Azonos órajelű D tárolókból épül fel
- ❖ A tárolók kimenete egy másik tároló bemenetére csatlakozik
- ❖ Az órajel hatására az információ az egyik tárolóból a másikba íródik
- ❖ Léptetőregiszter, shift-regiszter
- ❖ **Léptetés balra**





```
Begin
  if (clear = '1') then
    q <= "0000";
  elsif (clk`event and clk = '1') then
    q(3 downto 1) <= q(2 downto 0);
    q(0) <= qin;
  end if;
end;
```





Regiszter - léptetés

❖ Jobbra, balra léptetés

  




Regiszter - léptetés

❖ Jobbra, balra léptetés

Ó
B
U
D
A
I


E
G
Y
E
T
E
M

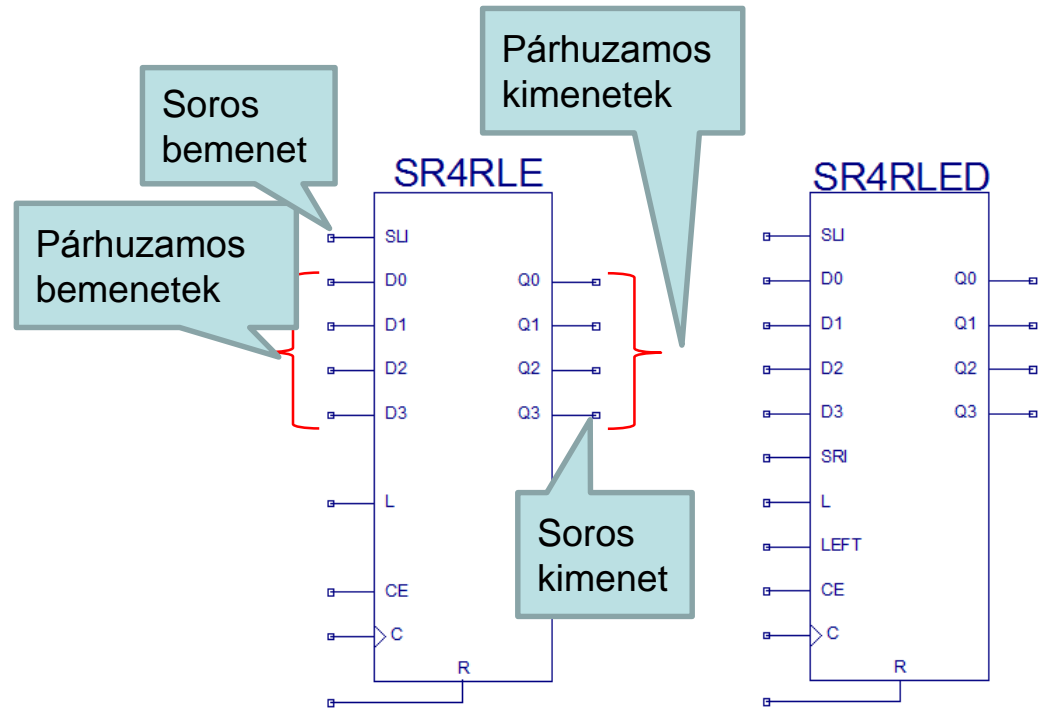



Regiszter - léptetés

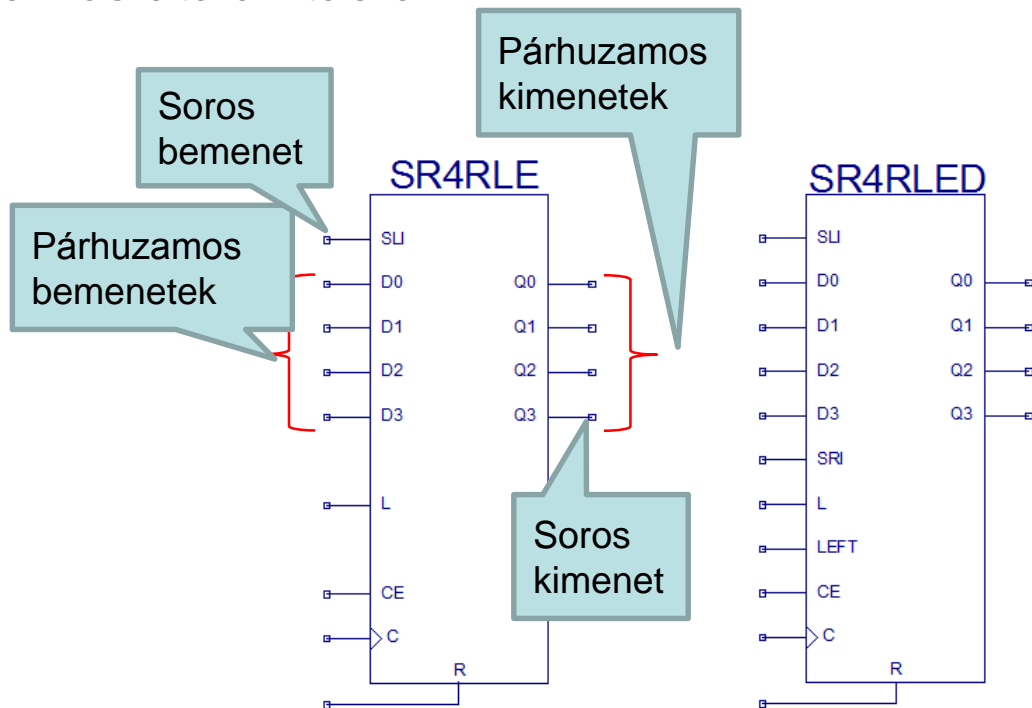- ❖ Jobbra, balra léptetés
- ❖ Párhuzamos be- kimenet
- ❖ Soros be- kimenet
- ❖ Alkalmas soros/párhuzamos átalakításra






Regiszter - léptetés

- ❖ Jobbra, balra léptetés
- ❖ Párhuzamos be- kimenet
- ❖ Soros be- kimenet
- ❖ Alkalmas soros/párhuzamos átalakításra

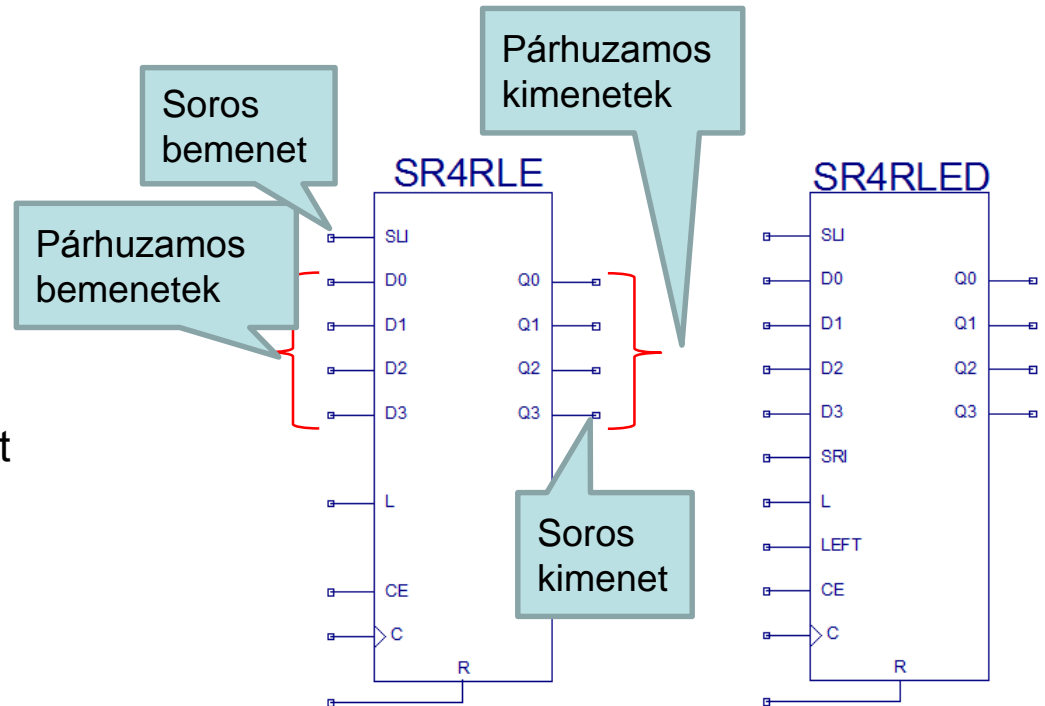SLI: baloldali soros bemenet
SRI: jobboldali soros bemenet
D: párhuzamos bemenetek
Q: párhuzamos kimenetek
CE: órajel engedélyező bemenet
C: órajel
L: beírás engedélyezés
LEFT: balra/jobbra léptetés
R: szinkron törlés





Regiszter - léptetés

- ❖ Jobbra, balra léptetés
- ❖ Párhuzamos be- kimenet
- ❖ Soros be- kimenet
- ❖ Alkalmas soros/párhuzamos átalakításra

SLI: baloldali soros bemenet

SRI: jobboldali soros bemenet

D: párhuzamos bemenet

Q: párhuzamos kimenetek


CE: órajel engedélyező bemenet

C: órajel

L: beírás engedélyezés

LEFT: balra/jobbra léptetés

R: szinkron törlés

 

Inputs								Outputs		
R	L	CE	LEFT	SLI	SRI	D3 : D0	C	Q0	Q3	Q2 : Q1
1	X	X	X	X	X	X	↑	0	0	0
0	1	X	X	X	X	D3 : D0	↑	D0	D3	Dn
0	0	0	X	X	X	X	X	No Change	No Change	No Change
0	0	1	1	SLI	X	X	↑	SLI	q2	qn-1
0	0	1	0	X	SRI	X	↑	q1	SRI	qn+1

qn-1 or qn+1 = state of referenced output one setup time prior to active clock transition





Regiszter - LFSR

❖ Álvéletlen szám generátor léptetőregiszterrel (LFSR (Linear Feedback Shift Register))

- ❖ Bitminta generálás
- ❖ Titkosítás
- ❖ Hibavédelem

- ❖ Ha a regiszterek tartalma 0 ez az állapot marad
- ❖ Nem nulla kezdőállapot után véges hosszúságú periodikus jelet állít elő a kimeneten
- ❖ A periódus hossz maximum $2^n - 1$ (n a regiszterek száma)






Regiszter - LFSR

❖ Álvéletlen szám generátor léptetőregiszterrel (LFSR (Linear Feedback Shift Register))

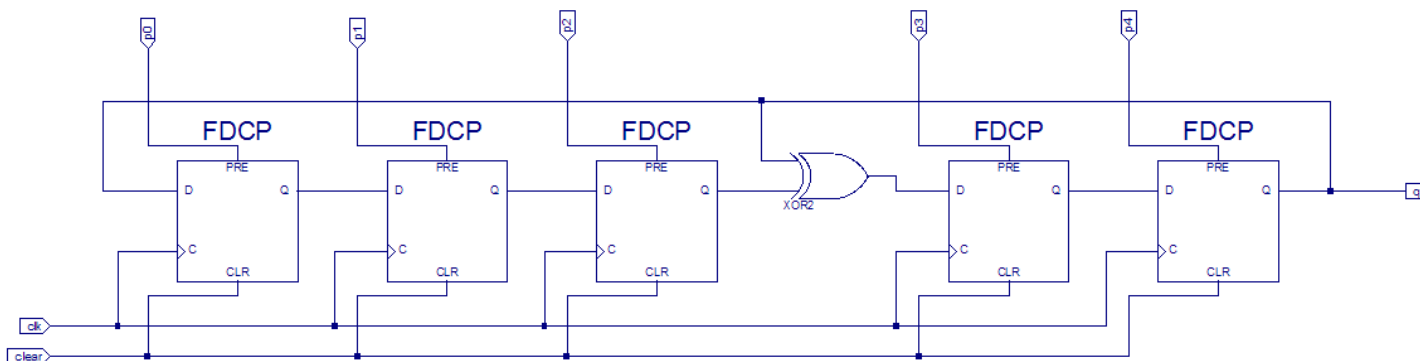- ❖ Bitminta generálás
- ❖ Titkosítás
- ❖ Hibavédelem




- ❖ Ha a regiszterek tartalma 0 ez az állapot marad
- ❖ Nem nulla kezdőállapot után véges hosszúságú periodikus jelet állít elő a kimeneten
- ❖ A periódus hossz maximum $2^n - 1$ (n a regiszterek száma)






Regiszter – LFSR

 

(a) *One-to-many*

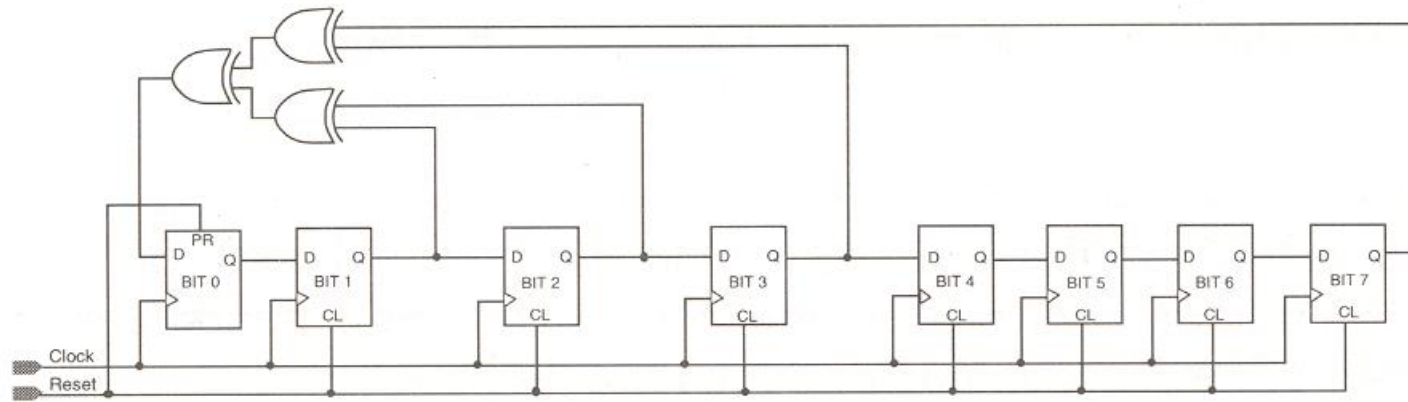

Note. Uses XOR gates therefore all 0s not in sequence so not reset to all 0s.

(b) *Many-to-one*





Regiszter – LFSR

n	XNOR from	n	XNOR from	n	XNOR from	n	XNOR from
3	3,2	45	45,44,42,41	87	87,74	129	129,124
4	4,3	46	46,45,26,25	88	88,87,17,16	130	130,127
5	5,3	47	47,42	89	89,51	131	131,130,84,83
6	6,5	48	48,47,21,20	90	90,89,72,71	132	132,103
7	7,6	49	49,40	91	91,90,8,7	133	133,132,82,81
8	8,6,5,4	50	50,49,24,23	92	92,91,80,79	134	134,77
9	9,5	51	51,50,36,35	93	93,91	135	135,124
10	10,7	52	52,49	94	94,73	136	136,135,11,10
11	11,9	53	53,52,38,37	95	95,84	137	137,116
12	12,6,4,1	54	54,53,18,17	96	96,94,49,47	138	138,137,131,130
13	13,4,3,1	55	55,31	97	97,91	139	139,136,134,131
14	14,5,3,1	56	56,55,35,34	98	98,87	140	140,111
15	15,14	57	57,50	99	99,97,54,52	141	141,140,110,109
16	16,15,13,4	58	58,39	100	100,63	142	142,121
17	17,14	59	59,58,38,37	101	101,100,95,94	143	143,142,123,122
18	18,11	60	60,59	102	102,101,36,35	144	144,143,75,74
19	19,6,2,1	61	61,60,46,45	103	103,94	145	145,93
20	20,17	62	62,61,6,5	104	104,103,94,93	146	146,145,87,86
21	21,19	63	63,62	105	105,89	147	147,146,110,109
22	22,21	64	64,63,61,60	106	106,91	148	148,121



Számlálók


- ❖ Összeadók
- ❖ Számlálók
- ❖ kivonók
- ❖ Számábrázolás HEXA





Számlálók

❖ Gyűrűs-számláló

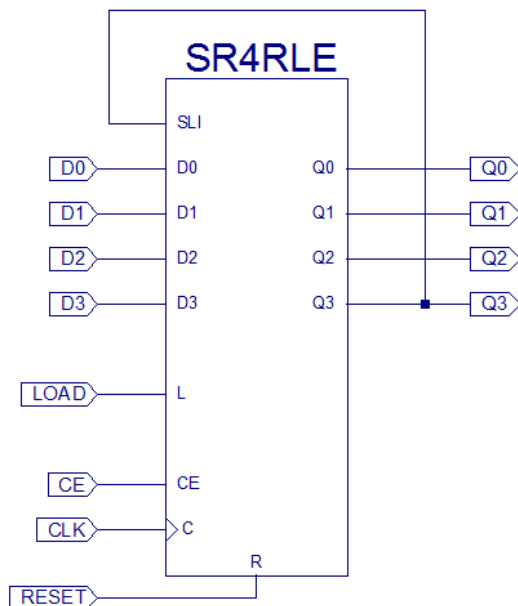




Számlálók

❖ Gyűrűs-számláló

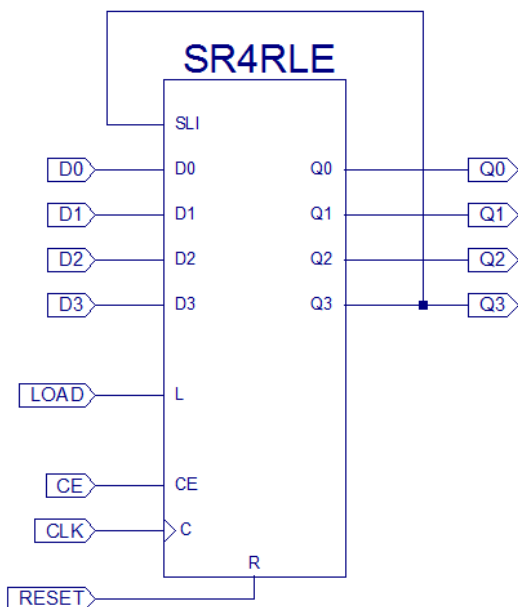- ❖ A LOAD bemenettel a D3-D0 bemeneteket 0001 alaphelyzetbe állítjuk
- ❖ Az órajel engedélyezése után minden órajel ciklusban az 1-es továbblép a következő helyi értékre
- ❖ A visszacsatolás miatt 4 ciklus után újra kezdődik a folyamat
- ❖ A 2^n (16) lehetséges állapotból csak n (4) valósul meg (12 tiltott állapot)






Számlálók

❖ Gyűrűs-számláló

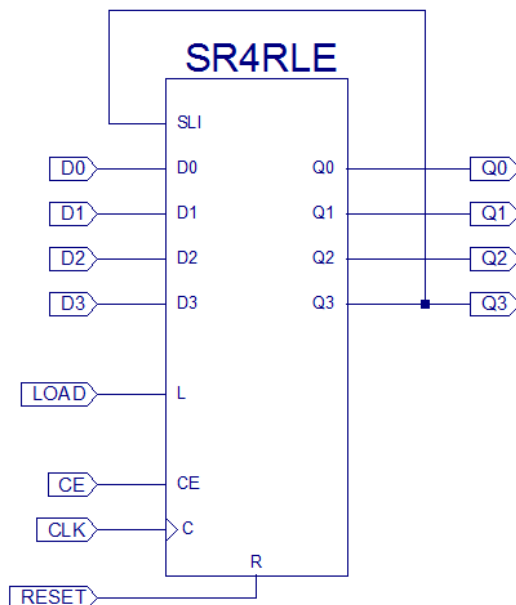- ❖ A LOAD bemenettel a D3-D0 bemeneteket 0001 alaphelyzetbe állítjuk
- ❖ Az órajel engedélyezése után minden órajel ciklusban az 1-es továbblép a következő helyi értékre
- ❖ A visszacsatolás miatt 4 ciklus után újra kezdődik a folyamat
- ❖ A 2^n (16) lehetséges állapotból csak n (4) valósul meg (12 tiltott állapot)



<u>Q₃</u>	<u>Q₂</u>	<u>Q₁</u>	<u>Q₀</u>
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
...			







Számláló

❖ Gyűrűs-számláló

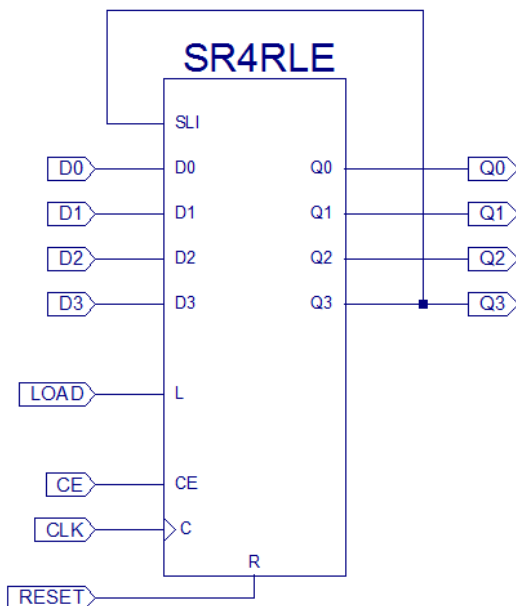- ❖ A LOAD bemenettel a D3-D0 bemeneteket 0001 alaphelyzetbe állítjuk
- ❖ Az órajel engedélyezése után minden órajel ciklusban az 1-es továbblép a következő helyi értékre
- ❖ A visszacsatolás miatt 4 ciklus után újra kezdődik a folyamat
- ❖ A 2^n (16) lehetséges állapotból csak n (4) valósul meg (12 tiltott állapot)



Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
...			

 



Bináris felfelé számláló


- ❖ Pl. 0-tól 7-ig (000b – 111b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (3-bites)
- ❖ A hálózat $2^3 = 8$ állapotot vehet fel, nincs tiltott állapot






Bináris felfelé számláló

 - ❖ PI. 0-tól 7-ig (000b – 111b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (3-bites)
- ❖ A hálózat $2^3 = 8$ állapotot vehet fel, nincs tiltott állapot



Bináris felfelé számláló

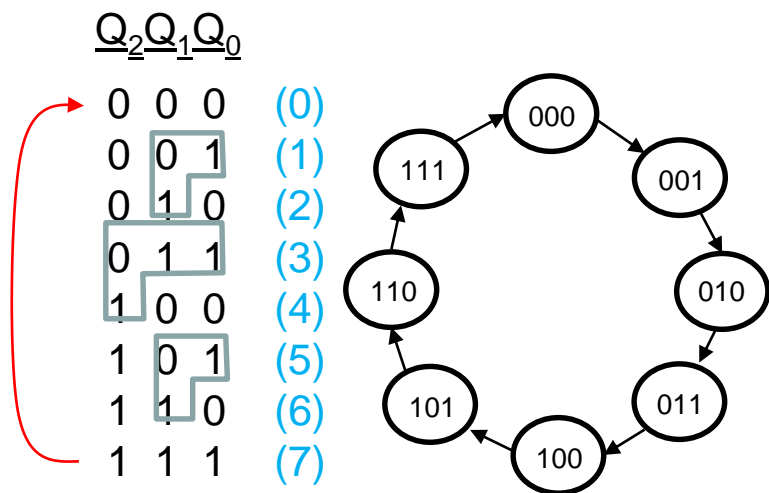- ❖ PI. 0-tól 7-ig (000b – 111b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (3-bites)
- ❖ A hálózat $2^3 = 8$ állapotot vehet fel, nincs tiltott állapot






Bináris felfelé számláló

- ❖ PI. 0-tól 7-ig (000b – 111b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (3-bites)
- ❖ A hálózat $2^3 = 8$ állapotot vehet fel, nincs tiltott állapot

$Q_2 Q_1 Q_0$

0	0	0	(0)
0	0	1	(1)
0	1	0	(2)
0	1	1	(3)
1	0	0	(4)
1	0	1	(5)
1	1	0	(6)
1	1	1	(7)

 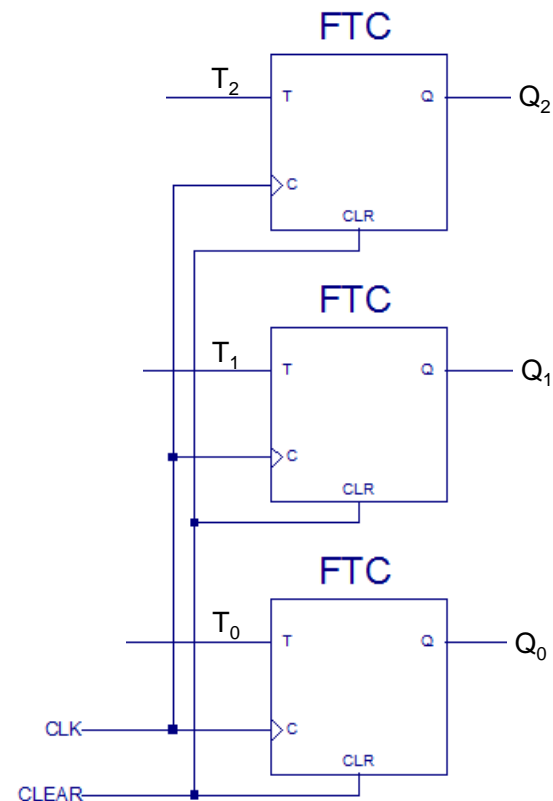 





Bináris felfelé számláló


- ❖ Pl. 0-tól 7-ig (000b – 111b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (3-bites)
- ❖ A hálózat $2^3 = 8$ állapotot vehet fel, nincs tiltott állapot

Q₂Q₁Q₀

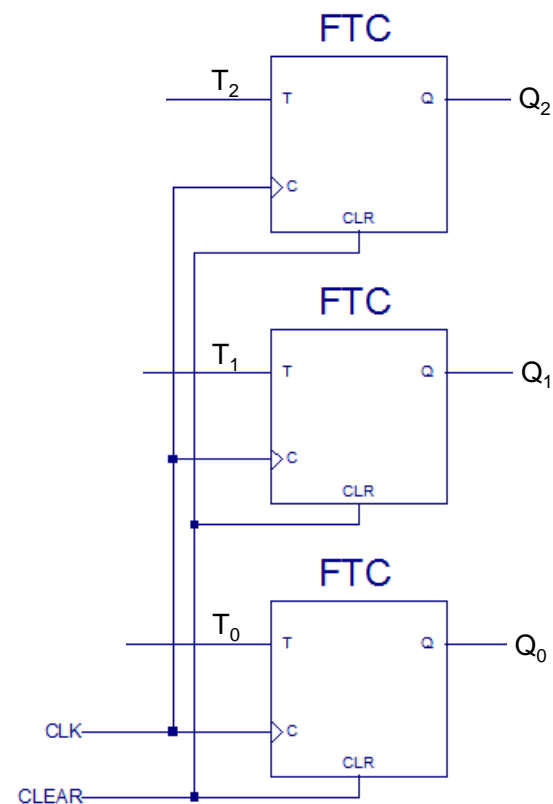 0 0 0 (0)
 0 0 1 (1)
 0 1 0 (2)
 0 1 1 (3)
 1 0 0 (4)
 1 0 1 (5)
 1 1 0 (6)
 1 1 1 (7)



 - ❖ A Q₀ bit minden órajelre billen
 - ❖ T-tároló T = 1 állandó bemenettel
- ❖ A Q₁ bit akkor billen a következő órajelre ha Q₀ = 1
 - ❖ T-tároló T = Q₀ állandó bemenettel
- ❖ A Q₂ bit akkor billen a következő órajelre ha Q₁Q₀ = 1
 - ❖ T-tároló T = (Q₀ ÉS Q₁) állandó bemenettel





Bináris felfelé számláló

- ❖ Pl. 0-tól 7-ig (000b – 111b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (3-bites)
- ❖ A hálózat $2^3 = 8$ állapotot vehet fel, nincs tiltott állapot
- ❖ VHDL:

```
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;  
  
...  
signal q : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);  
signal clk: STD_LOGIC;  
signal clear: STD_LOGIC;  
  
...  
process  
Begin  
    if (clear = '1') then  
        q <= "000";  
    elsif (clk`event and clk = '1') then  
        q <= q+1;  
    end if;  
end process;
```





Bináris lefelé számláló


- ❖ Pl. 7-től 0-ig (111b – 000b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (3-bites)
- ❖ A hálózat $2^3 = 8$ állapotot vehet fel, nincs tiltott állapot





Bináris lefelé számláló

 
- ❖ Pl. 7-től 0-ig (111b – 000b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (3-bites)
- ❖ A hálózat $2^3 = 8$ állapotot vehet fel, nincs tiltott állapot





Bináris lefelé számláló

 - ❖ Pl. 7-től 0-ig (111b – 000b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (3-bites)
- ❖ A hálózat $2^3 = 8$ állapotot vehet fel, nincs tiltott állapot







Bináris lefelé számláló

- ❖ Pl. 7-től 0-ig (111b – 000b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (3-bites)
- ❖ A hálózat $2^3 = 8$ állapotot vehet fel, nincs tiltott állapot

$Q_2 Q_1 Q_0$

1	1	1	(7)
1	1	0	(6)
1	0	1	(5)
1	0	0	(4)
0	1	1	(3)
0	1	0	(2)
0	0	1	(1)
0	0	0	(0)

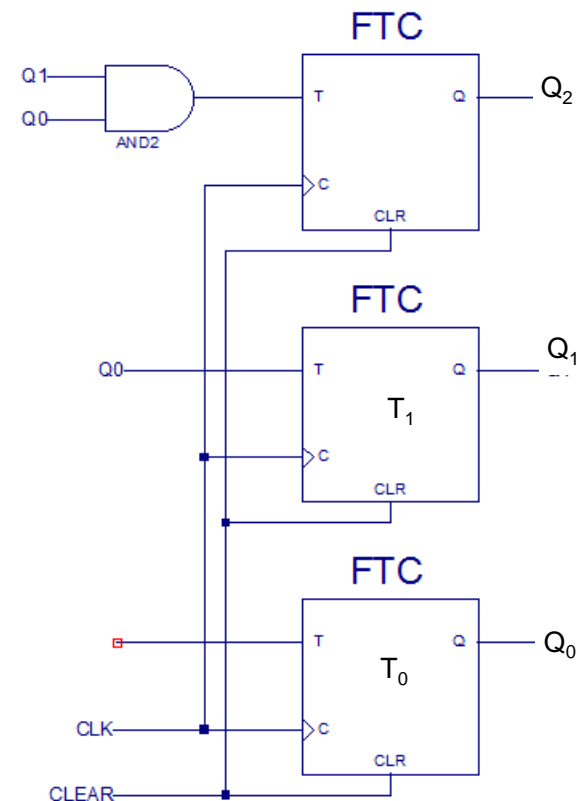 




Bináris lefelé számláló

- ❖ Pl. 7-től 0-ig (111b – 000b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (3-bites)
- ❖ A hálózat $2^3 = 8$ állapotot vehet fel, nincs tiltott állapot

$Q_2 Q_1 Q_0$

 1 1 1 (7)
 1 1 0 (6)
 1 0 1 (5)
 1 0 0 (4)
 0 1 1 (3)
 0 1 0 (2)
 0 0 1 (1)
 0 0 0 (0)



- ❖ A Q_0 bit minden órajelre billen


- ❖ T-tároló $T = 1$ állandó bemenettel

- ❖ A Q_1 bit akkor billen a következő órajelre ha $Q_0 = 0$

- ❖ T-tároló $T = Q_0$ állandó bemenettel

- ❖ A Q_2 bit akkor billen a következő órajelre ha $Q_1 Q_0 = 00$

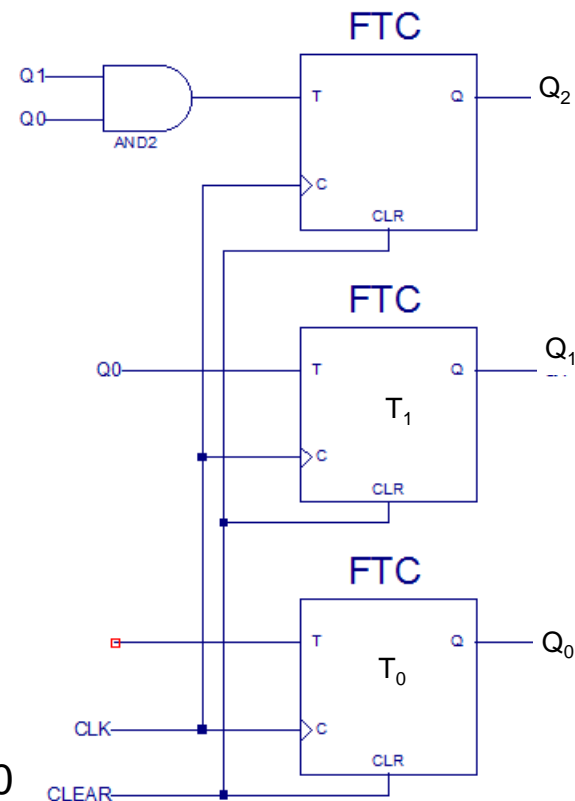- ❖ T-tároló $T = (Q_0 \text{ ÉS } Q_1)$ állandó bemenettel





Bináris lefelé számláló

- ❖ Pl. 7-től 0-ig (111b – 000b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (3-bites)
- ❖ A hálózat $2^3 = 8$ állapotot vehet fel, nincs tiltott állapot
- ❖ VHDL:

```
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

...

signal q : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
signal clk: STD_LOGIC;
signal clear: STD_LOGIC;

...

process
Begin
    if (clear = '1') then
        q <= "000";
    elsif (clk`event and clk = '1') then
        q <= q-1;
    end if;
end process;
```





Bináris fel – le számláló


- ❖ Az számlálási irányt megadó X bemenet függvényében
 - ❖ Pl. 7-től 0-ig (111b – 000b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (3-bites)
 - ❖ Pl. 0-tól 7-ig (000b – 111b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (3-bites)





Bináris fel – le számláló

 - ❖ Az számlálási irányt megadó X bemenet függvényében
 - ❖ Pl. 7-től 0-ig (111b – 000b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (3-bites)
 - ❖ Pl. 0-tól 7-ig (000b – 111b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (3-bites)






Bináris fel – le számláló

- ❖ Az számlálási irányt megadó X bemenet függvényében
 - ❖ Pl. 7-től 0-ig (111b – 000b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (3-bites)
 - ❖ Pl. 0-tól 7-ig (000b – 111b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (3-bites)

$$T_2 = Q_1 \cdot Q_0 \cdot \bar{X} + \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_0 \cdot X$$

$$T_1 = Q_0 \cdot \bar{X} + \bar{Q}_0 \cdot X$$

$$T_0 = 1$$

 






Bináris fel – le számláló

- ❖ Az számlálási irányt megadó X bemenet függvényében
 - ❖ Pl. 7-től 0-ig (111b – 000b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (3-bites)
 - ❖ Pl. 0-től 7-ig (000b – 111b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (3-bites)

$$T_2 = Q_1 \cdot Q_0 \cdot \bar{X} + \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_0 \cdot X$$

$$T_1 = Q_0 \cdot \bar{X} + \bar{Q}_0 \cdot X$$

$$T_0 = 1$$

 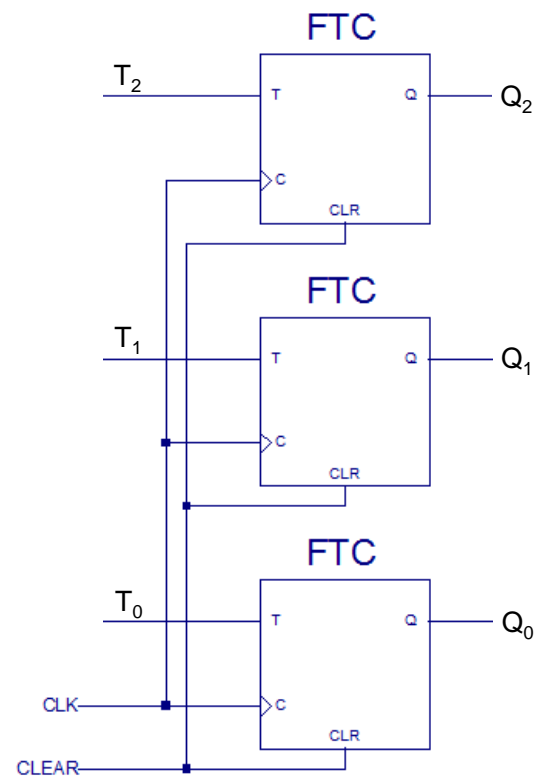 




Bináris fel – le számláló

$$T_2 = Q_1 \cdot Q_0 \cdot \bar{X} + \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_0 \cdot X$$

$$T_1 = Q_0 \cdot \bar{X} + \bar{Q}_0 \cdot X$$

$$T_0 = 1$$

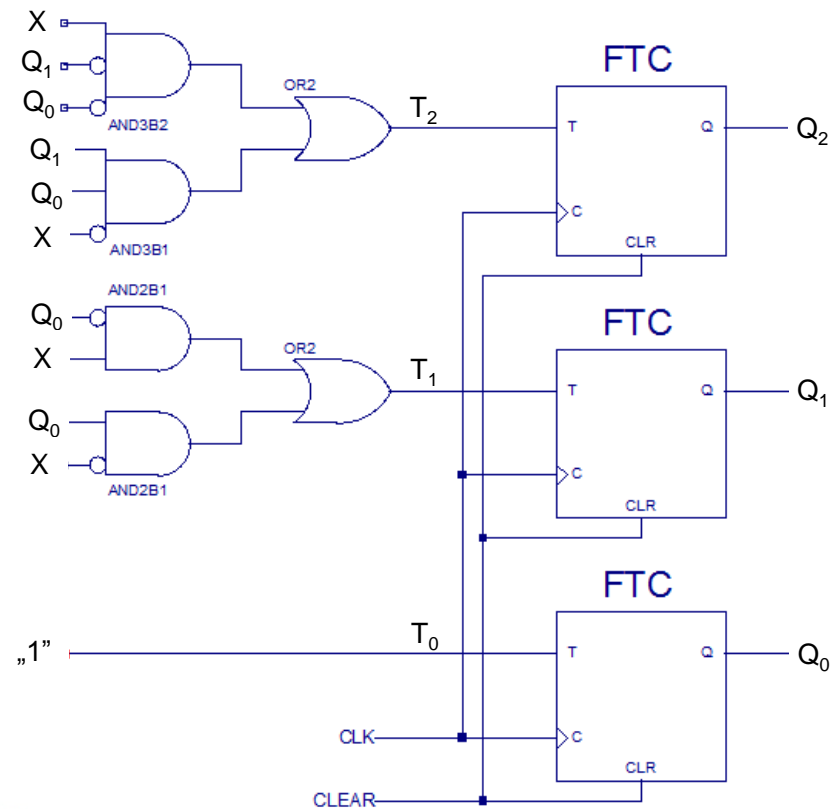



Bináris fel – le számláló

```
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
...
signal q : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
signal x: STD_LOGIC;
signal clk: STD_LOGIC;
signal clear: STD_LOGIC;
...
process
Begin
  if (clear = '1') then
    q <= "000";
  elsif (clk`event and clk = '1') then
    if (x = '0') then q <= q+1;
    else q <= q-1;
    end if;
  end if;
end process;
```





Decimális felfelé számláló


- ❖ Pl. 0-tól 9-ig (0000b – 1001b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (4-bites BCD kód)
- ❖ A hálózat $2^4 = 16$ állapotot vehet fel, ebből 6 tiltott állapot
- ❖ 1001b-ig úgy működik mint egy bináris számláló, de 1001b után 0000b kell következzen
- ❖ A bemeneti kombinációs hálózat a bináris számlálótól különböző lesz





Decimális felfelé számláló

 
- ❖ Pl. 0-tól 9-ig (0000b – 1001b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (4-bites BCD kód)
- ❖ A hálózat $2^4 = 16$ állapotot vehet fel, ebből 6 tiltott állapot
- ❖ 1001b-ig úgy működik mint egy bináris számláló, de 1001b után 0000b kell következzen
- ❖ A bemeneti kombinációs hálózat a bináris számlálótól különböző lesz





Decimális felfelé számláló

 - ❖ Pl. 0-tól 9-ig (0000b – 1001b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (4-bites BCD kód)
- ❖ A hálózat $2^4 = 16$ állapotot vehet fel, ebből 6 tiltott állapot
- ❖ 1001b-ig úgy működik mint egy bináris számláló, de 1001b után 0000b kell következzen
- ❖ A bemeneti kombinációs hálózat a bináris számlálótól különböző lesz




<u>Q₃</u>	<u>Q₂</u>	<u>Q₁</u>	<u>Q₀</u>	
0	0	0	0	(0)
0	0	0	1	(1)
0	0	1	0	(2)
0	0	1	1	(3)
0	1	0	0	(4)
0	1	0	1	(5)
0	1	1	0	(6)
0	1	1	1	(7)
1	0	0	0	(8)
1	0	0	1	(9)





Decimális felfelé számláló

 - ❖ Pl. 0-tól 9-ig (0000b – 1001b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (4-bites BCD kód)
- ❖ A hálózat $2^4 = 16$ állapotot vehet fel, ebből 6 tiltott állapot
- ❖ 1001b-ig úgy működik mint egy bináris számláló, de 1001b után 0000b kell következzen
- ❖ A bemeneti kombinációs hálózat a bináris számlálótól különböző lesz



<u>Q₃</u>	<u>Q₂</u>	<u>Q₁</u>	<u>Q₀</u>	
0	0	0	0	(0)
0	0	0	1	(1)
0	0	1	0	(2)
0	0	1	1	(3)
0	1	0	0	(4)
0	1	0	1	(5)
0	1	1	0	(6)
0	1	1	1	(7)
1	0	0	0	(8)
1	0	0	1	(9)

$$T_0 = 1$$

$$T_1 = Q_0 \cdot \overline{Q_0} \cdot Q_3$$

$$T_2 = Q_0 \cdot Q_1$$

$$T_3 = Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2 + Q_0 \cdot Q_3$$





Decimális felfelé számláló


- ❖ Pl. 0-tól 9-ig (0000b – 1001b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (4-bites BCD kód)
- ❖ A hálózat $2^4 = 16$ állapotot vehet fel, ebből 6 tiltott állapot

$$T_3 = Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2 + Q_0 \cdot Q_3$$

$$T_2 = Q_0 \cdot Q_1$$

$$T_1 = Q_0 \cdot \overline{Q_0} \cdot Q_3$$



$$T_0 = 1$$

 



Decimális felfelé számláló

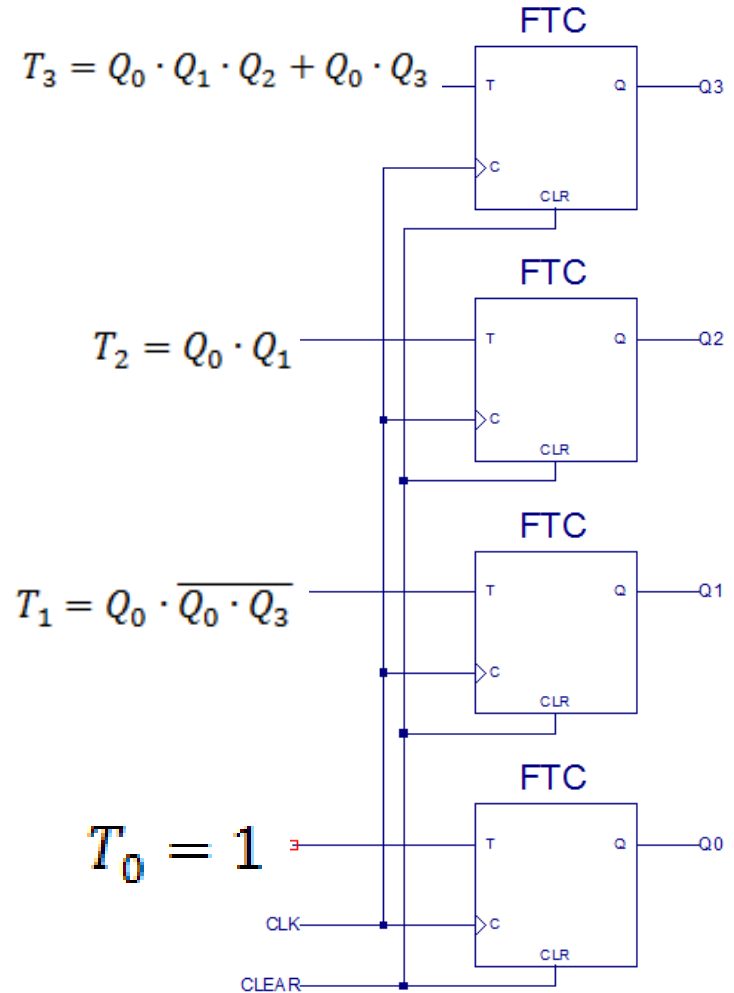 - ❖ Pl. 0-tól 9-ig (0000b – 1001b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (4-bites BCD kód)
- ❖ A hálózat $2^4 = 16$ állapotot vehet fel, ebből 6 tiltott állapot






Decimális felfelé számláló

- ❖ Pl. 0-tól 9-ig (0000b – 1001b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (4-bites BCD kód)
- ❖ A hálózat $2^4 = 16$ állapotot vehet fel, ebből 6 tiltott állapot

- ❖ Q_3 kimenet billen ha
 - ❖ $Q_0 = Q_1 = Q_2 = 1$ vagy
 - ❖ $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 = 1001$
- ❖ Q_2 kimenet billen ha
 - ❖ $Q_0 = Q_1 = 1$
- ❖ Q_1 kimenet billen ha
 - ❖ $Q_0 = 1$ és
 - ❖ $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 \neq 1001$

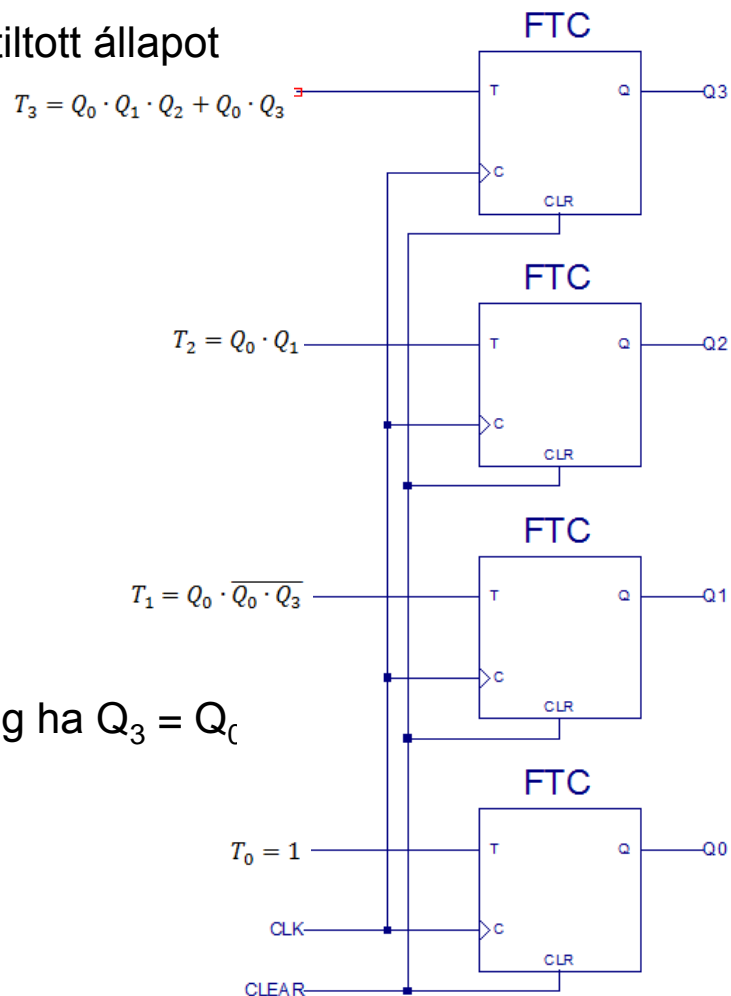
- ❖ Az "1001" állapot jelzéséhez BCD kódban elég ha $Q_3 = Q_c$





Frekvenciaosztás számlálóval

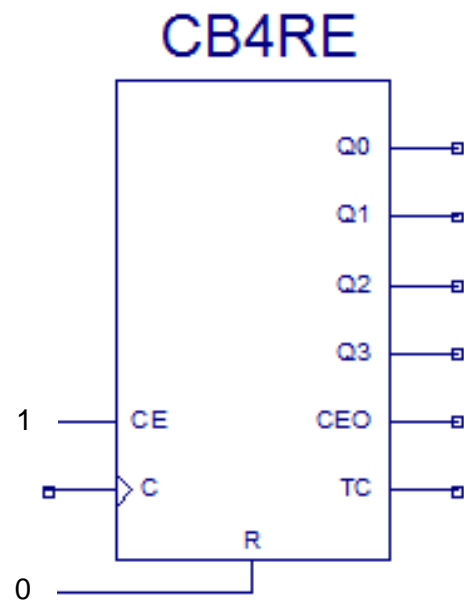
❖ n bites számláló frekvenciaosztása: 2^n





Frekvenciaosztás számlálóval

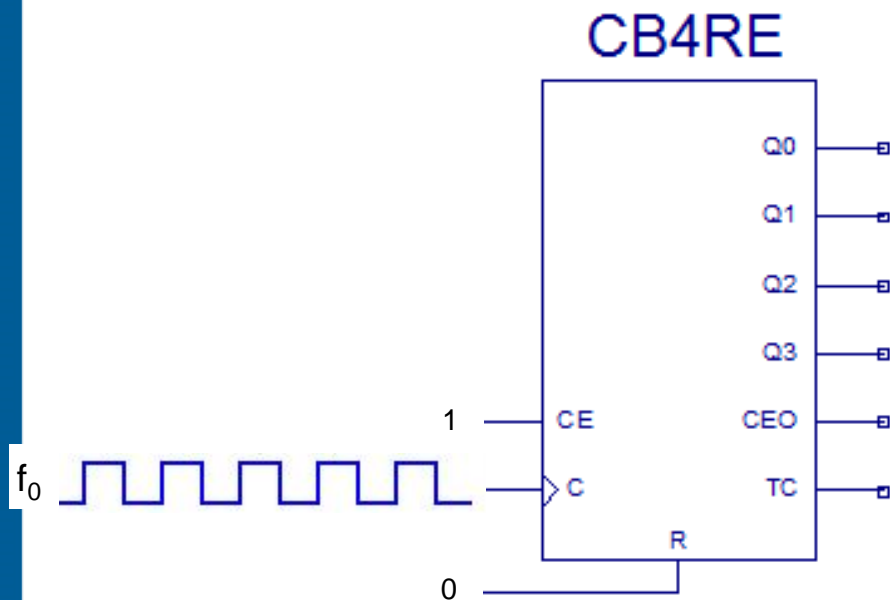❖ n bites számláló frekvenciaosztása: 2^n




f_0
 $f_0/2$
 $f_0/4$
 $f_0/8$
 $f_0/16$





Frekvenciaosztás számlálóval

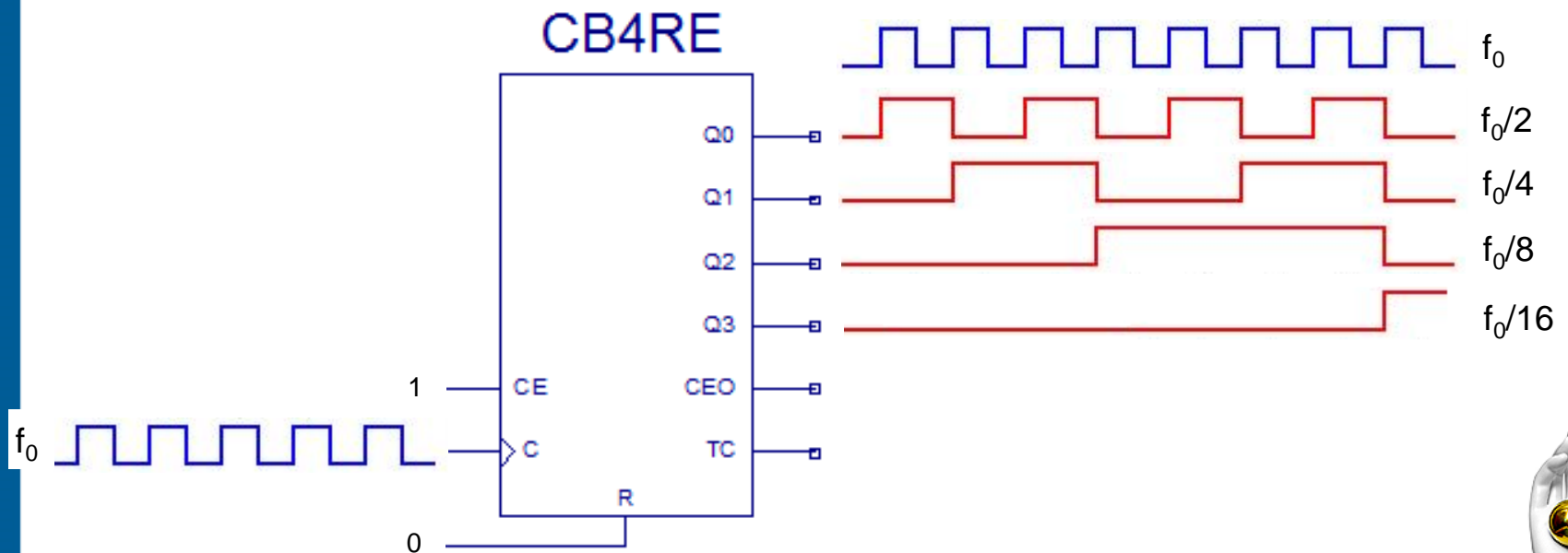❖ n bites számláló frekvenciaosztása: 2^n






Aszinkron bináris felfelé számláló

❖ Pl. 0-tól 7-ig (000b – 111b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (3-bites)

❖ A hálózat $2^3 = 8$ állapotot vehet fel, nincs tiltott állapot

Q₂Q₁Q₀

0	0	0	(0)
0	0	1	(1)
0	1	0	(2)
0	1	1	(3)
1	0	0	(4)
1	0	1	(5)
1	1	0	(6)
1	1	1	(7)

 

❖ A T tárolók kimenete a következő tároló órajel bemenetére csatlakozik

❖ A tárolók kimeneti jelének frekvenciája fele a bemeneti órajel frekvenciájának

❖ Előny:

❖ Nem kellene kiegészítő kapuáramkörök

❖ Hátrány:

❖ A késleltetések miatt a tárolók nem egyszerre billennek

❖ Az órajel változásakor rövid időre határozatlan kimeneti jel






Aszinkron bináris felfelé számláló

❖ Pl. 0-tól 7-ig (000b – 111b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (3-bites)

❖ A hálózat $2^3 = 8$ állapotot vehet fel, nincs tiltott állapot

Q₂Q₁Q₀

0	0	0	(0)
0	0	1	(1)
0	1	0	(2)
0	1	1	(3)
1	0	0	(4)
1	0	1	(5)
1	1	0	(6)
1	1	1	(7)

 

❖ A T tárolók kimenete a következő tároló órajel bemenetére csatlakozik

❖ A tárolók kimeneti jelének frekvenciája fele a bemeneti órajel frekvenciájának

❖ Előny:

❖ Nem kellene kiegészítő kapuáramkörök

❖ Hátrány:

❖ A késleltetések miatt a tárolók nem egyszerre billennek

❖ Az órajel változásakor rövid időre határozatlan kimeneti jel







Aszinkron bináris felfelé számláló

❖ Pl. 0-tól 7-ig (000b – 111b) egyesével számlál minden órajel ciklusban (3-bites)

❖ A hálózat $2^3 = 8$ állapotot vehet fel, nincs tiltott állapot

Q₂Q₁Q₀

0	0	0	(0)
0	0	1	(1)
0	1	0	(2)
0	1	1	(3)
1	0	0	(4)
1	0	1	(5)
1	1	0	(6)
1	1	1	(7)

  




Diszkrét áramkörök

❖ D flip-flop

❖ [74AC11074](#)

 

❖ J-K tároló

❖ [CD54AC112](#)




❖ Léptető regiszter

❖ [CD4015](#)



❖ Számláló

❖ [CD40193](#)

 

[Texas Instruments](#)

www.uni-obuda.hu





Memóriák

Ó
B
U
D
A
I


E
G
Y
E
T
E
M





Memóriák

 - ❖ Memóriák (tárolók)
 - ❖ Nagyobb mennyiségű információ átmeneti vagy tartós tárolására szolgáló egységek






Memóriák

❖ Memóriák (tárolók)

- ❖ Nagyobb mennyiségű információ átmeneti vagy tartós tárolására szolgáló egységek

❖ Regiszterek

 - ❖ Néhány bit, vagy bitcsoport (4, 8, 16, 32 ...stb.) tárolására





Memóriák

❖ Memóriák (tárolók)

❖ Nagyobb mennyiségű információ átmeneti vagy tartós tárolására szolgáló egységek

❖ Regiszterek

❖ Néhány bit, vagy bitsoport (4, 8, 16, 32 ...stb.) tárolására


❖ Több regiszterből nagyobb tárolókapacitású tárolók építhetők

❖ Kiegészítő és vezérlő egységek szükségesek

❖ A tárolt információ célszerű kezeléséhez

❖ Más áramkörökkel való együttműködés, illeszthetőség

❖ foglaltság, készenlét stb...

 



Memóriák

❖ Memóriák (tárolók)

❖ Nagyobb mennyiségű információ átmeneti vagy tartós tárolására szolgáló egységek

❖ Regiszterek

❖ Néhány bit, vagy bitsoport (4, 8, 16, 32 ...stb.) tárolására

❖ Több regiszterből nagyobb tárolókapacitású tárolók építhetők

❖ Kiegészítő és vezérlő egységek szükségesek

❖ A tárolt információ célszerű kezeléséhez

❖ Más áramkörökkel való együttműködés, illeszthetőség

❖ foglaltság, készenlét stb...

• Memóriák működése

– A „**Cím**” **bemenetre** érkező információval jelöljük ki

» az „Adat” csatlakozóra érkező, tárolandó


» az „Adat” csatlakozón távozó, kiolvasandó

❖ információ memórián belüli helyét (memória rekeszt)

– A „**Vezérlés**” csatlakozásokon keresztül

– adhatunk utasításokat : beírás, kiolvasás stb...

 – vagy nyerhetünk információkat a memória működésére vonatkozólag : foglaltság, készenlét stb...





Memóriák


- ❖ Működés
 - ❖ Általános memória felépítése





Memóriák

 - ❖ Működés
 - ❖ Általános memória felépítése






Memóriák

❖ Működés

❖ Általános memória felépítése

 - ❖ 1 db cella 1 bit tárolására képes
- ❖ 1 rekesz (sor) K db cellából épül fel. 1 sor mérete K bit. Ettől függően léteznek:
 - ❖ Byte szervezésű (K = 8)
 - ❖ Szó szervezésű (K = 16)
 - ❖ Duplaszó szervezésű (K = 32)






Memóriák

❖ Működés

❖ Általános memória felépítése

 - ❖ 1 db cella 1 bit tárolására képes
- ❖ 1 rekesz (sor) K db cellából épül fel. 1 sor mérete K bit. Ettől függően léteznek:
 - ❖ Byte szervezésű (K = 8)
 - ❖ Szó szervezésű (K = 16)
 - ❖ Duplaszó szervezésű (K = 32)
- ❖ A párhuzamos hozzáférésű memóriáknál az adatbusz hozzávezetéseiinek számát K adja meg






Memóriák

❖ Működés

❖ Általános memória felépítése

 - ❖ 1 db cella 1 bit tárolására képes
- ❖ 1 rekesz (sor) K db cellából épül fel. 1 sor mérete K bit. Ettől függően léteznek:
 - ❖ Byte szervezésű (K = 8)
 - ❖ Szó szervezésű (K = 16)
 - ❖ Duplaszó szervezésű (K = 32)
- ❖ A párhuzamos hozzáférésű memóriáknál az adatbusz hozzávezetéseiinek számát K adja meg






Memóriák

❖ Működés

❖ Általános memória felépítése

- ❖ 1 db cella 1 bit tárolására képes
- ❖ 1 rekesz (sor) K db cellából épül fel. 1 sor mérete K bit. Ettől függően léteznek:
 - ❖ Byte szervezésű (K = 8)
 - ❖ Szó szervezésű (K = 16)
 - ❖ Duplaszó szervezésű (K = 32)
- ❖ A párhuzamos hozzáférésű memóriáknál az adatbusz hozzávezetéseiinek számát K adja meg
- ❖ A memória tömb N = 2^L db rekeszből épül fel
 - ❖ A párhuzamos címzésű memóriáknál a címbusz hozzávezetéseiinek száma L

 




Memóriák

❖ Működés

❖ Általános memória felépítése

- ❖ 1 db cella 1 bit tárolására képes
- ❖ 1 rekesz (sor) K db cellából épül fel. 1 sor mérete K bit. Ettől függően léteznek:
 - ❖ Byte szervezésű (K = 8)
 - ❖ Szó szervezésű (K = 16)
 - ❖ Duplaszó szervezésű (K = 32)
- ❖ A párhuzamos hozzáférésű memóriáknál az adatbusz hozzávezetéseinek számát K adja meg
- ❖ A memória tömb N = 2^L db rekeszből épül fel
 - ❖ A párhuzamos címzésű memóriáknál a címbusz hozzávezetéseinek száma L
- ❖ Memória tárolókapacitása
 - ❖ tárolt bitek száma = 1 rekesz mérete * rekeszek darabszáma = K * N bit

 



Memóriák

❖ Működés

❖ Általános memória felépítése


- ❖ 1 db cella 1 bit tárolására képes
- ❖ 1 rekesz (sor) K db cellából épül fel. 1 sor mérete K bit. Ettől függően léteznek:
 - ❖ Byte szervezésű (K = 8)
 - ❖ Szó szervezésű (K = 16)
 - ❖ Duplaszó szervezésű (K = 32)
- ❖ A párhuzamos hozzáférésű memóriáknál az adatbusz hozzávezetéseiinek számát K adja meg
- ❖ **A memória tömb N = 2^L db rekeszből épül fel**
 - ❖ A párhuzamos címzésű memóriáknál a címbusz hozzávezetéseiinek száma L

❖ Memória tárolókapacitása

- ❖ tárolt bitek száma = 1 rekesz mérete * rekeszek darabszáma = K * N bit

❖ Vezérléstől függően 3 féle állapot:

 - ❖ Írás: $\underline{R} = 1, \underline{W} = 0$
- ❖ Olvasás: $\underline{R} = 0, \underline{W} = 1$
- ❖ Üresjárat / tárolás: $\underline{R} = 1, \underline{W} = 1$






Memóriák

❖ Cella

❖ RS tároló + logika

 

R	S	Q^{n+1}
0	0	Q^n
0	1	1
1	0	0
1	1	X






Memóriák

❖ REKESZ

❖ Általános memória felépítése

❖ Cella


- ❖ RS tároló + logika

 

R	S	Q^{n+1}
0	0	Q^n
0	1	1
1	0	0
1	1	X

❖ Rekesz

 
- ❖ Regiszterhez hasonlóan, tároló cellák párhuzamosan kapcsolva





Memóriák

- ❖ Rekeszek memória tömbbé szervezése

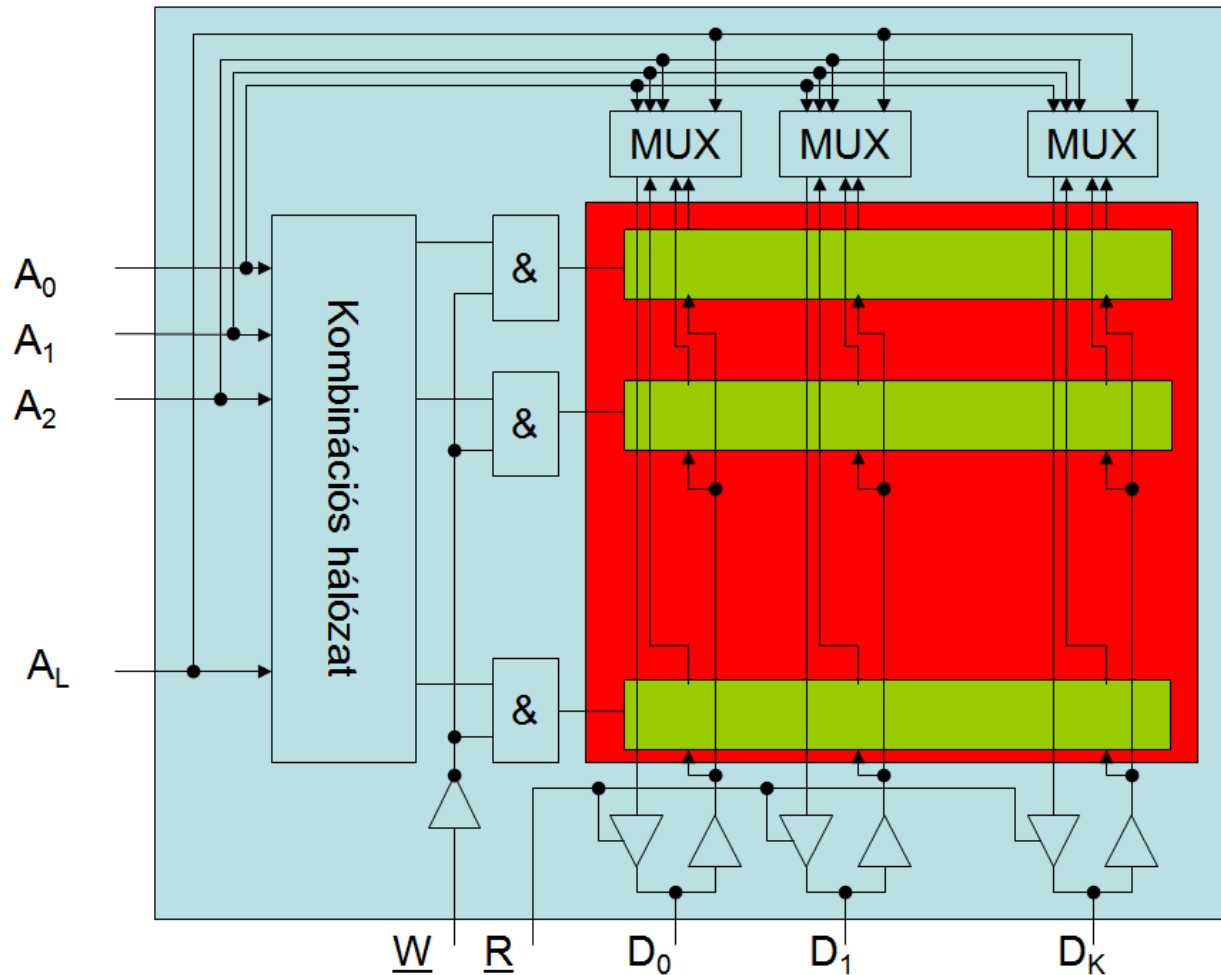




Memóriák

❖ Rekeszek memória tömbbe szervezése

❖ IS65C256AL

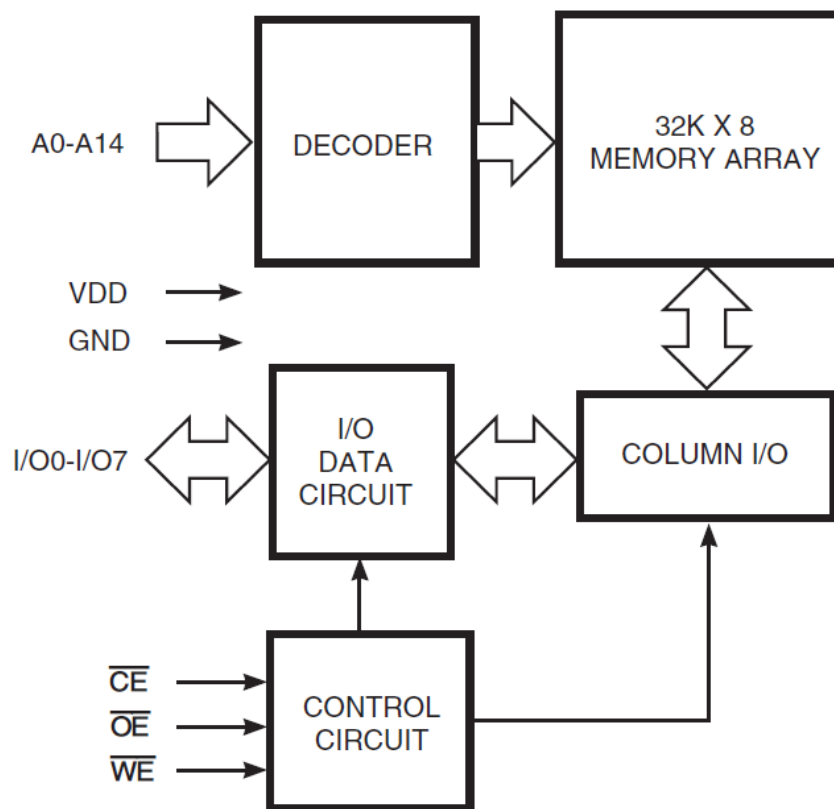




Memóriák

❖ Működés

❖ Olvasás, párhuzamos független adat és címvezetékekkel

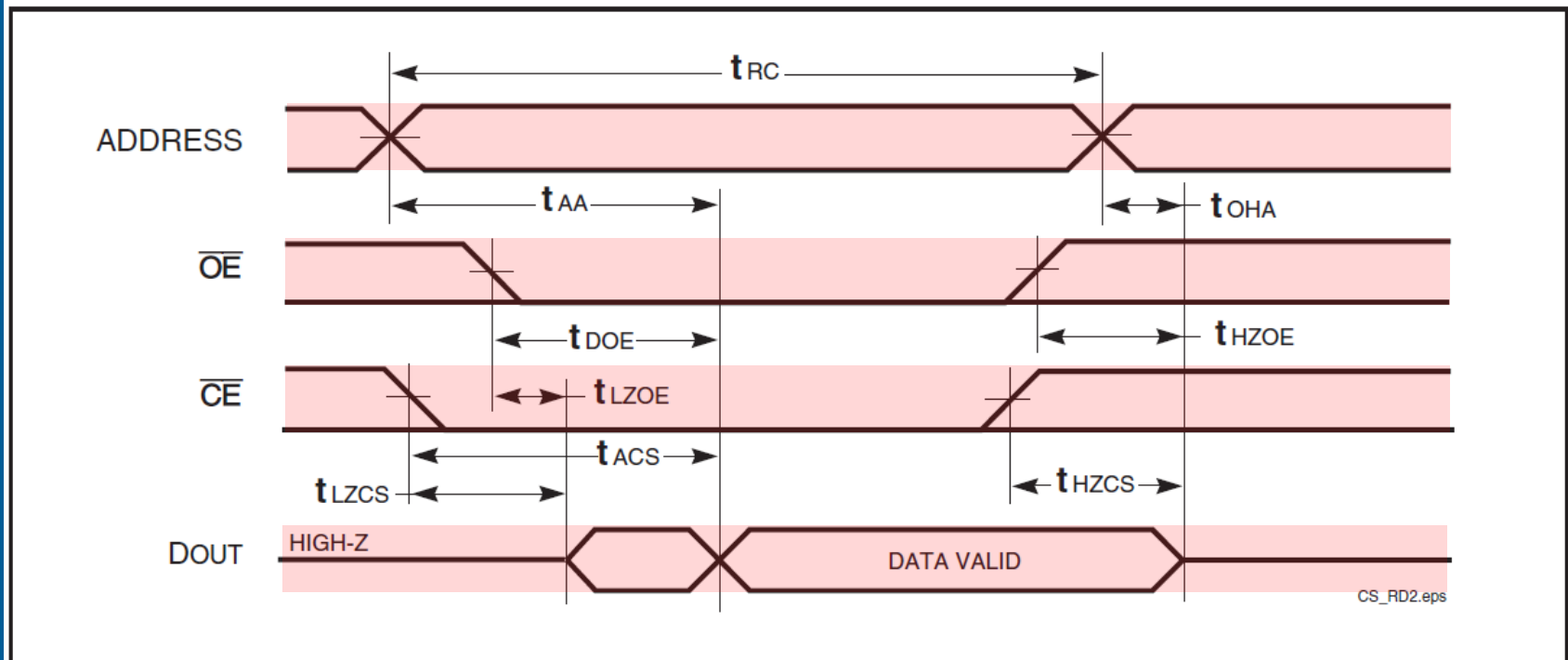- ❖ CE: Chip Enable
- ❖ OE : Output Enable






Memóriák

❖ Működés

❖ Írás, párhuzamos független adat és címvezetékekkel

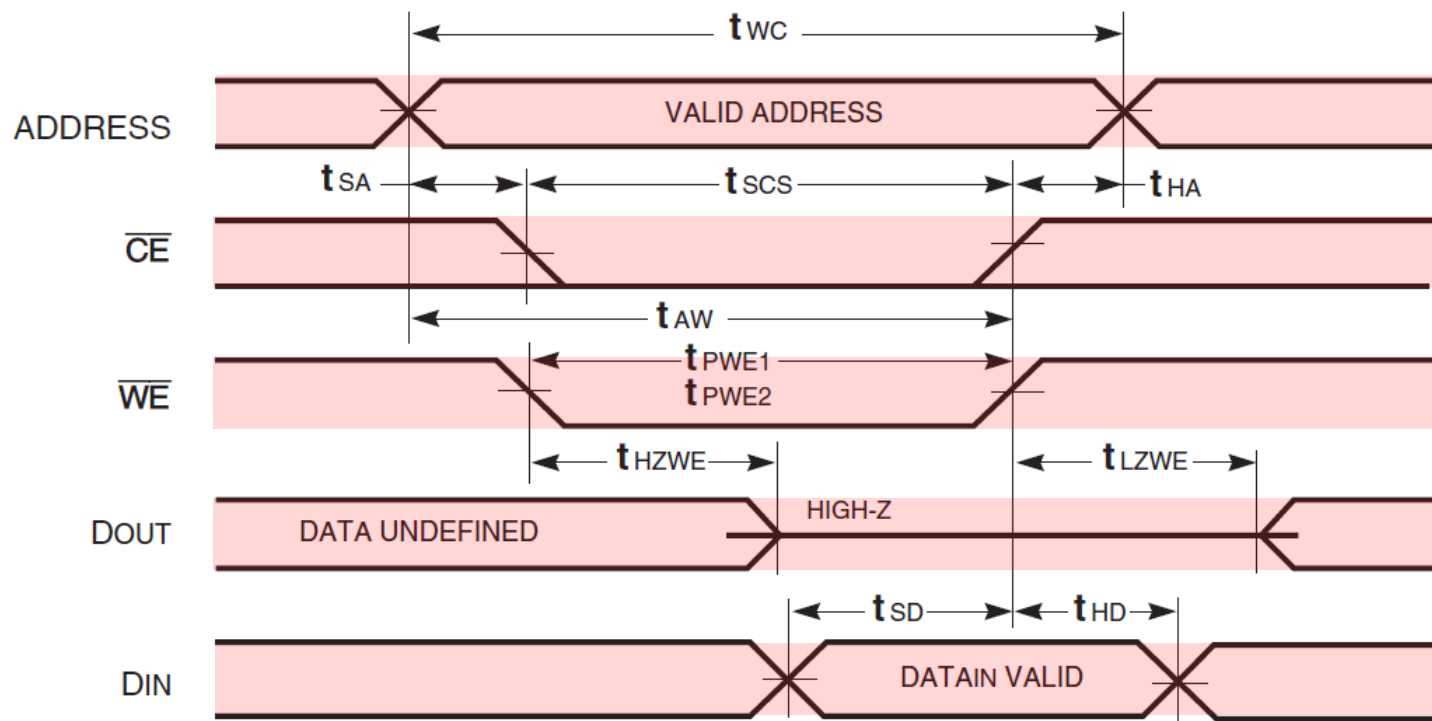- ❖ CE: Chip Enable
- ❖ WE : Write Enable



CS_WR1.eps





Memóriák csoportosítása

- ❖ A megcímzett rekesz hozzáférési módja szerint
- ❖ Az információ beírhatósága szempontjából
- ❖ A tárolás időbeli módja





Memóriák csoportosítása

❖ A megcímzett rekesz hozzáférési módja szerint

❖ **Tetszőleges (véletlen) hozzáférésű memória (RAM: Random Access Memory)**

❖ Bármely adat a címtől függetlenül azonos idő alatt elérhető

❖ **Soros hozzáférésű memória (SAM: Serial Access Memory)**

❖ Az adat címétől függő elérési idő

❖ Pl. Mágnesszalagos tárolás

❖ **Asszociatív memória (CAN : Content Addressable Memory)**

❖ Megadja, hogy az adott információ a memória mely címén található





Memóriák csoportosítása

❖ Az információ beírhatósága szempontjából

❖ Csak olvasható memória

(ROM: Read Only Memory)

❖ Módosítható memória

(RWM: Read Write Memory)

RAM





Memóriák csoportosítása

- ❖ A tárolás időbeli módja
 - ❖ Statikus (pl.: SRAM)
 - ❖ Tápfeszültség esetén az információt korlátlan ideig megőrzi
 - ❖ Dinamikus (pl.: DRAM)
 - ❖ A memória tartalma időnként frissítésre szorul (ez hátrány)
 - ❖ (De) nagy tároló kapacitás érhető el






Memóriák

- ❖ Pl.:
 - ❖ 2^{16} bit tárolása (64 Kibit), 2^{16} cella
 - ❖ 8 bit (byte) szervezés: 8 KiByte, 2^{13} rekesz
 - ❖ Párhuzamos szervezéssel
 - ❖ 8 adatvezeték
 - ❖ 13 cím vezeték
 - ❖ Soros szervezéssel csökkenteni lehet a kivezetések számát
 - ❖ Egy 32 bites 2GiByte-os memóriának
 - ❖ 32 adatvezetés
 - ❖ 29 címvezeték
 - ❖ Párhuzamos memória + soros-párhuzamos átalakítás





Memóriák

 



Memóriák





Memóriák


Ó
B
U
A
I
E
G
Y
E
T
E
M

Hozzáférés

Párhuzamos

Soros

Független cím-
és adatbusz

 

$$M = 66$$
$$Q = 1 + 1$$

512M x 32 (K =29, L=32) tömb esetén M: chip lábainak száma Q: 1 művelethez szükséges órajel periódusok száma





Memóriák

Ó
B
U

A
I

E
G
Y
E
T
E
M


Hozzáférés

Párhuzamos

Soros


Független cím-
és adatbusz

 Univerzális (egyesített)
Cím- és adatbusz



$M = 66$

$Q = 1 + 1$

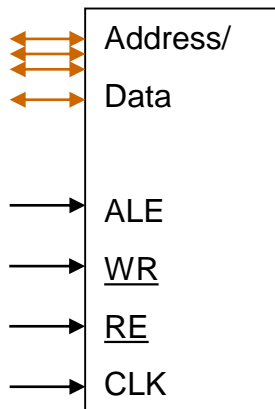

$M = 38$

$Q = 1 + 1$

512M x 32 (K = 29, L = 32) tömb esetén M : chip lábainak száma Q : 1 művelethez szükséges órajel periódusok száma





Memóriák

Ó B U

A I E G Y E T E M

Hozzáférés


Párhuzamos

Soros

Független cím-
és adatbusz


Univerzális (egyesített)
Cím- és adatbusz

Független cím-
és adatbusz

 


$M = 66$

$Q = 1 + 1$

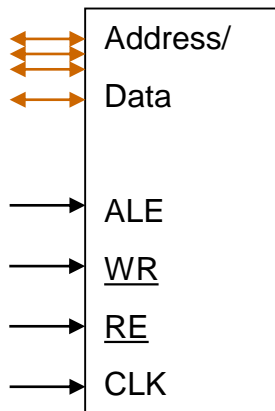

$M = 38$

$Q = 1 + 1$

 

$M = 7$

$Q = 29 + 32$

512M x 32 (K = 29, L = 32) tömb esetén M : chip lábainak száma Q : 1 művelethez szükséges órajel periódusok száma





Memóriák

ÓBII

AI
EGYETEM

Hozzáférés

Párhuzamos


Soros

Független cím-
és adatbusz

Univerzális (egyesített)
Cím- és adatbusz


Független cím-
és adatbusz

Univerzális
Cím- és adatbusz

 


$M = 66$

$Q = 1 + 1$

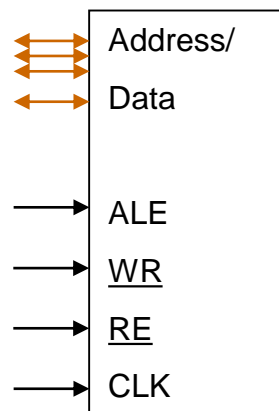


$M = 38$

$Q = 1 + 1$

 


$M = 7$

$Q = 29 + 32$

 

$M = 6$

$Q = 29 + 32$

 



Memóriák

Hozzáférés

Párhuzamos


Soros

Független cím-
és adatbusz

Univerzális (egyesített)
Cím- és adatbusz


Független cím-
és adatbusz

Univerzális
Cím- és adatbusz

 


$M = 66$

$Q = 1 + 1$

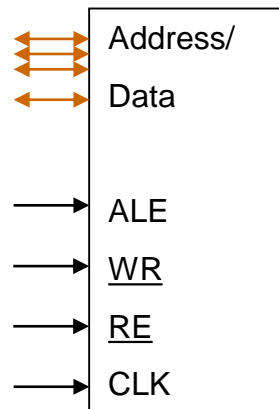


$M = 38$

$Q = 1 + 1$

 

$M = 7$


$Q = 29 + 32$

 

$M = 6$

$Q = 29 + 32$

 512M x 32 (K = 29, L = 32) tömb esetén M : chip lábainak száma Q : 1 művelethez szükséges órajel periódusok száma






Memóriák

❖ Soros hozzáférésű memória

 - ❖ Párhuzamos memóriából, soros-párhuzamos, párhuzamos-soros átalakítókkal





Memóriák bővítése

- ❖ Szóhossz bővítés
- ❖ Kapacitás bővítés








Memóriák bővítése

❖ Szóhossz bővítés

$$2 \times 8k \times 8 = 8k \times 16$$

 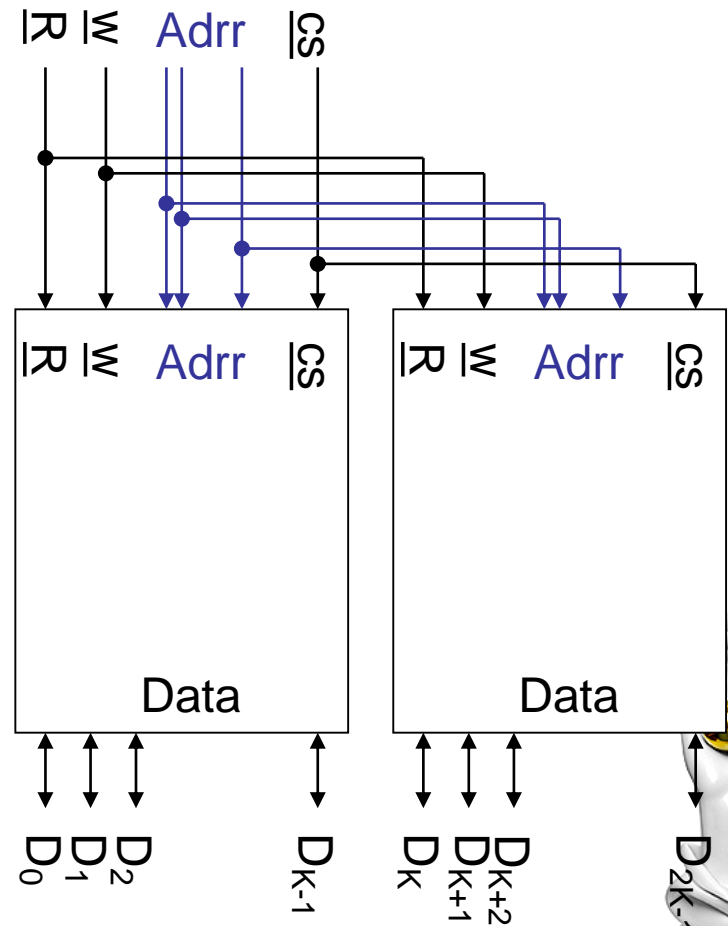 




Memóriák

❖ Kapacitás bővítése

$$4 \times 8k \times 8 = 32k \times 8$$


 




Memóriák

❖ Kapacitás bővítése


$$4 \times 8k \times 8 = 32k \times 8$$

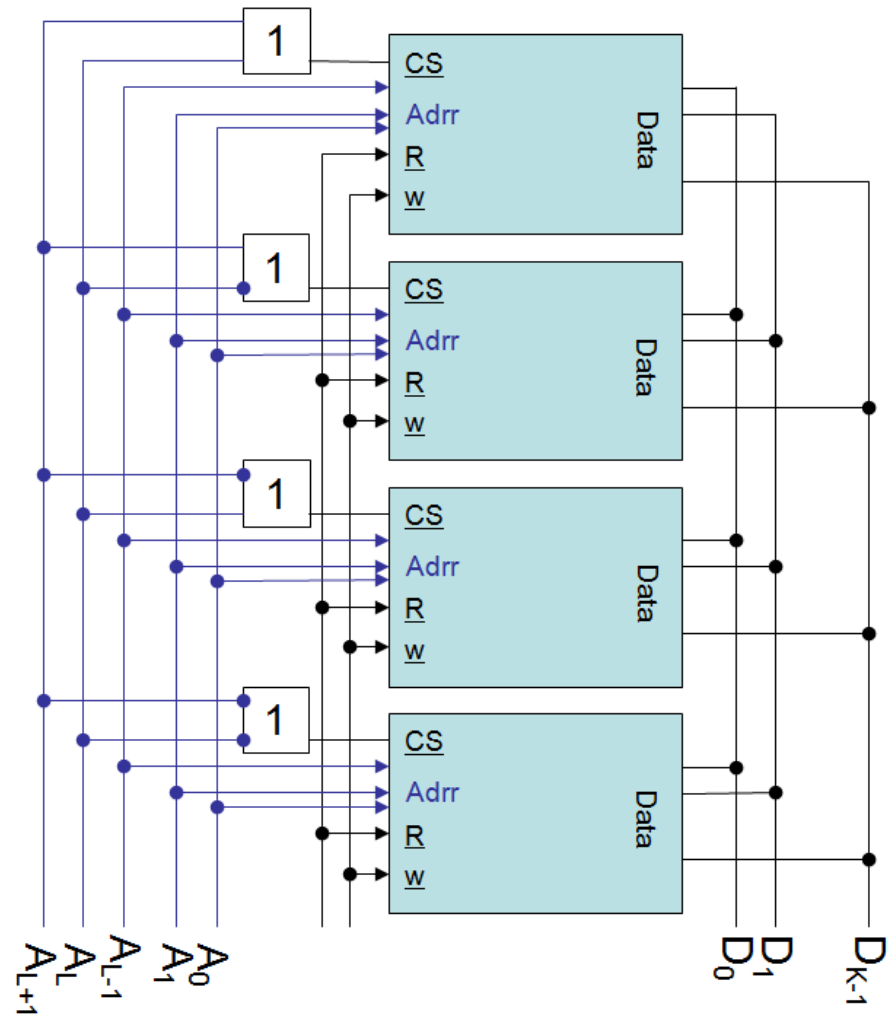 



Memóriák

❖ Írás, olvasás, törlés

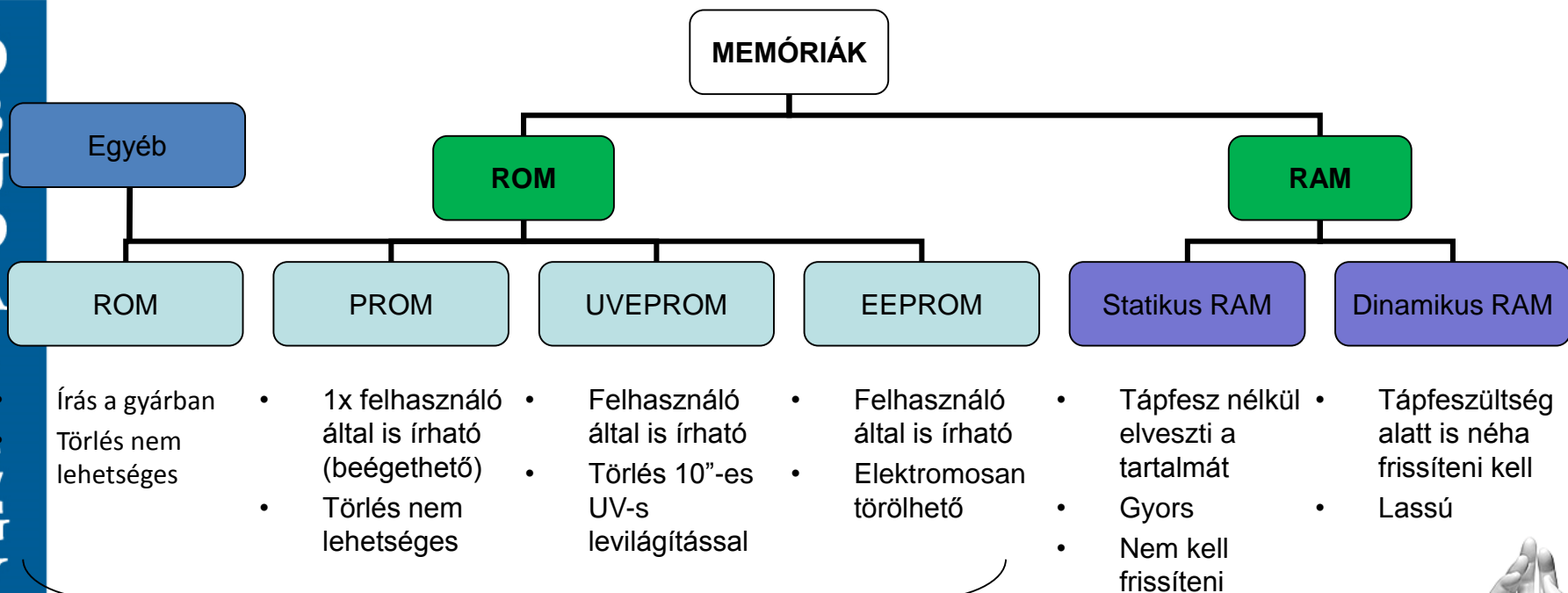

Nem illékony

Illékony

