



# Véges állapotú gépek

Steiner Henriette





Ó  
B  
U  
D  
A  
I  
  
E  
G  
Y  
E  
T  
E  
M

[www.uni-obuda.hu](http://www.uni-obuda.hu)





# Logikai hálózat

**Logikai hálózatnak** nevezzük azokat a rendszereket, melyeknek bemeneti illetve kimeneti jelei **logikai jelek**, a kimeneti jeleket a bemeneti jelek függvényében többé-kevésbé bonyolult logikai műveletsorozat eredményeként állítják elő.





# Logikai hálózat típusai

- ❖ Kombinációs hálózat
- ❖ Sorrendi hálózat





# Kombinációs hálózat

- ❖ Kimeneti jelei csak a bemeneti jelek pillanatnyi értékétől függenek
- ❖ „Emlékezet” nélküli hálózatok.






# Kombinációs hálózat






# Sorrendi hálózat

 



# Sorrendi hálózat

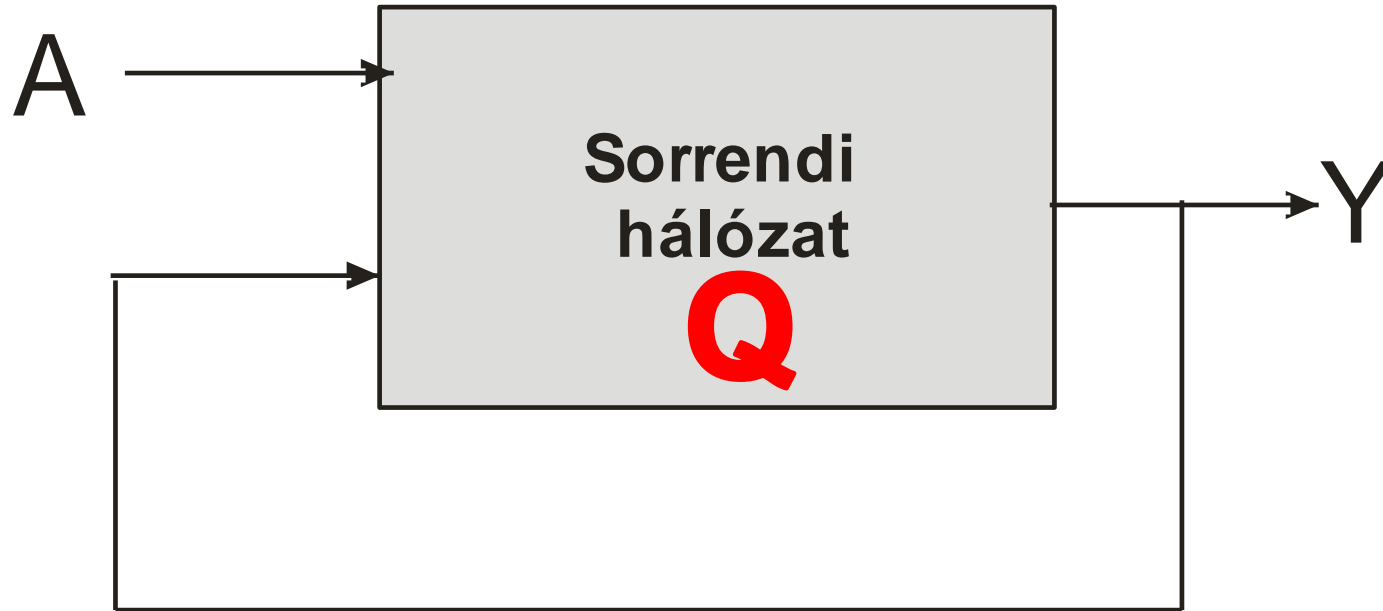

Belső állapot








# Sorrendi hálózat

Primer változó

 

Szekunder változó





# A sorrendi hálózat működése

- ❖ Egy  $n$  hosszúságú bemeneti sorozat (szekvencia)
- ❖  $n$  hosszúságú belső állapot (szekunder változó) szekvencia jön létre,
- ❖  $n$  hosszúságú kimeneti szekvencia generálódik.
- ❖ Ha  $n$  véges: **véges sorrendi automatáról** beszélünk.





# A sorrendi hálózatok leírása

- ❖ Függvény
- ❖ Modell
- ❖ Állapottábla
- ❖ Állapotgráf





# Függvény

$$f_y = (A, Q) \Rightarrow Y \quad f_{Q^{n+1}} = (A, Q) \Rightarrow Q^{n+1}$$





# Példa 1: Italautomata


Legyen az általunk vizsgált rendszer egy italautomata, amelyről az alábbi dolgokat tudjuk:

- ❖ 150 Ft egy üdítő
- ❖ 50 és 100 Ft-os érmét fogad el,
- ❖ é visszaad





# Italautomata

 



# Italautomata

## ❖ Bemenetek:

❖ 100Ft;

❖ 50 Ft

## ❖ Kimenetek;

❖ üdítő ki;

❖ 50 Ft ki;

## ❖ Belső állapotok:

❖ Start állapot:

❖ Bedobtunk 100 Ft-ot : ,



❖ Bedobtunk 50 Ft-ot:






# Italautomata

START állapot

  

50 Ft bedobva

 


100 Ft bedobva








# Italautomata

 



# Italautomata

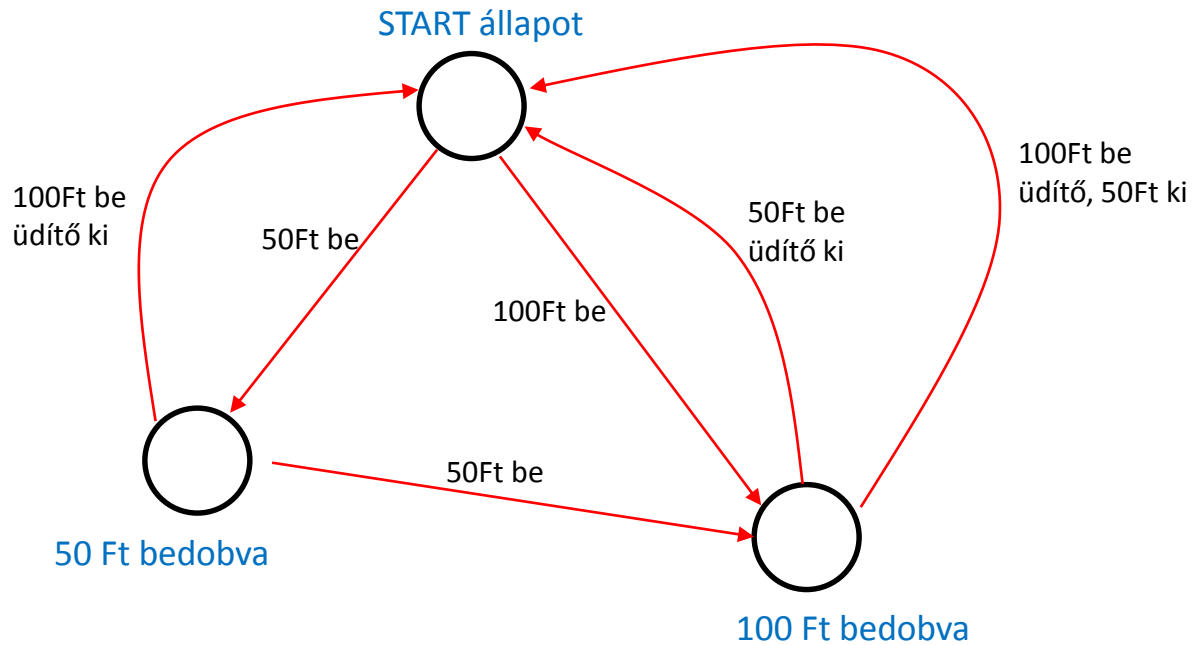



# Italautomata

## ❖ Bemenetek:

❖  $A_1$ : 100Ft;

❖  $A_0$ : 50 Ft

## ❖ Kimenetek;

❖  $Y_1$ : üdítő ki;

❖  $Y_0$ : 50 Ft ki;

## ❖ Belső állapotok:

❖ Start állapot: 00,

❖ Bedobtunk 100 Ft-ot : 01,

❖ Bedobtunk 50 Ft-ot: 10.






# Italautomata - táblázat

Előző állapot	Bemenet ( $x_1x_0$ ) 100/50Ft			
	00	01	10	11
0 (0 Ft)	0	2	1	x
1 (100 Ft)	1	0	0	x
2 (50 Ft)	2	1	0	x






# Italautomata

 




# Példa 2: Hálózat

 




# Hálózat

 




# Hálózat

 





# Hálózat

 


$$Q_{n+1} = A_0 + A_1 Q$$

$$Y = A_1 \cdot \bar{Q}$$





# Hálózat

 


$A_0$	$A_1$	Q	Y
0	0	0	0





# Hálózat

 


$A_0$	$A_1$	$Q$	$Y$
0	0	0	0
0	1	0	1





# Hálózat

 


$A_0$	$A_1$	$Q$	$Y$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	1	0	0





# Hálózat

 


$A_0$	$A_1$	$Q$	$Y$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	1	0	0
0	1	0	0





# Hálózat

 

$A_0$	$A_1$	$Q$	$Y$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	1	0	0
0	1	0	0







# Hálózat - Tábla

Q	A <sub>0</sub>	A <sub>1</sub>	Q <sub>n+1</sub>	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	0





# Hálózat

  





# Példa 3: 7 szegmenses kijelző

Ó  
B  
U  
D  
A  
I  
  
E  
G  
Y  
E  
T  
E  
M





# Építőelemek

- ❖ Kódolók, Dekódolók
- ❖ Adatút-választók
- ❖ Aritmetikai egységek





# Építőelemek

## ❖ Kódolók, Dekódolók

- ❖ Bináris → BCD átalakító (kódoló)
- ❖ BCD → 7 szegmenses kijelző meghajtó (dekódoló)

## ❖ Adatút-választók

- ❖ Multiplexer
- ❖ Demultiplexer

## ❖ Aritmetikai egységek

- ❖ Digitális komparátor
- ❖ Összeadó, kivonó





# Kódolók

## kódoló

Bináris → BCD átalakító (kódoló)

239

1 -  
1 -  
1 -  
0 -  
1 -  
1 -  
1 -  
1 -






# Kódolók

## kódoló

Bináris → BCD átalakító (kódoló)

 




# Kódolók

kódoló

dekódoló

Bináris → BCD átalakító (kódoló)

 BCD → 7 szegmenses kijelző meghajtó (dekódoló)






# Kódolók


## kódoló

Bináris → BCD átalakító (kódoló)

 
 
## dekódoló

BCD → 7 szegmenses kijelző meghajtó (dekódoló)






# Kódoló

## kódoló

BCD → Decimális átalakító (kódoló)

 







# Kódoló



## kódoló

BCD → Decimális átalakító (kódoló)

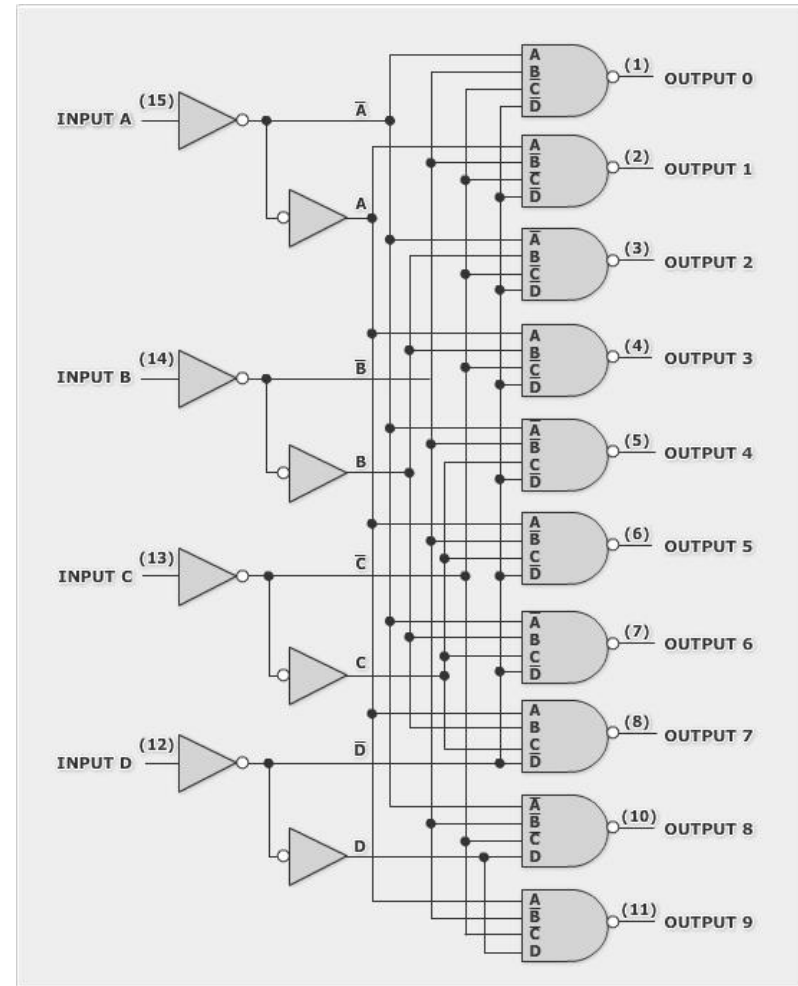 




# Dekódoló

 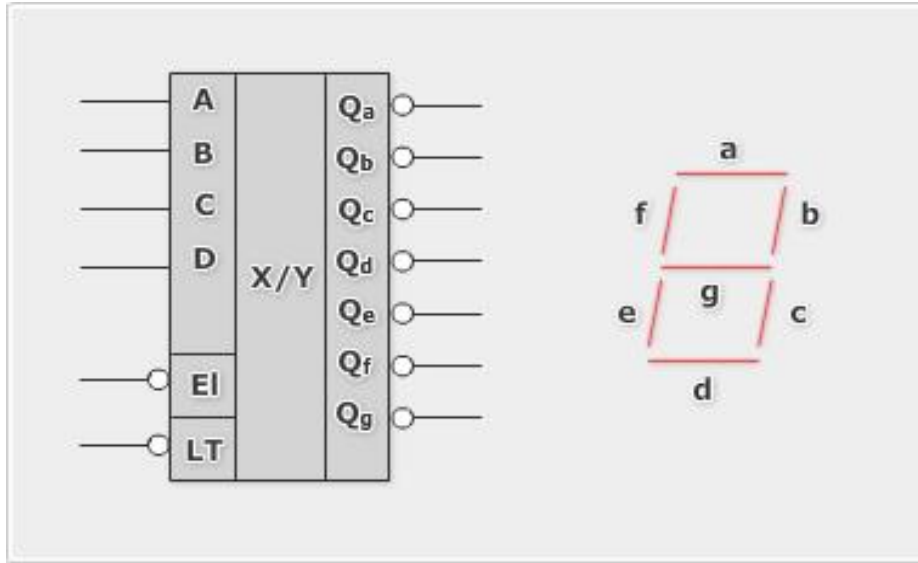




# Dekódoló

 


 
# Emlékeztető: A hétszegmenses kijelző



Spartan3 FPGA-nál közös anódos kivitel  $\Rightarrow$  Aktív L szint!!!





 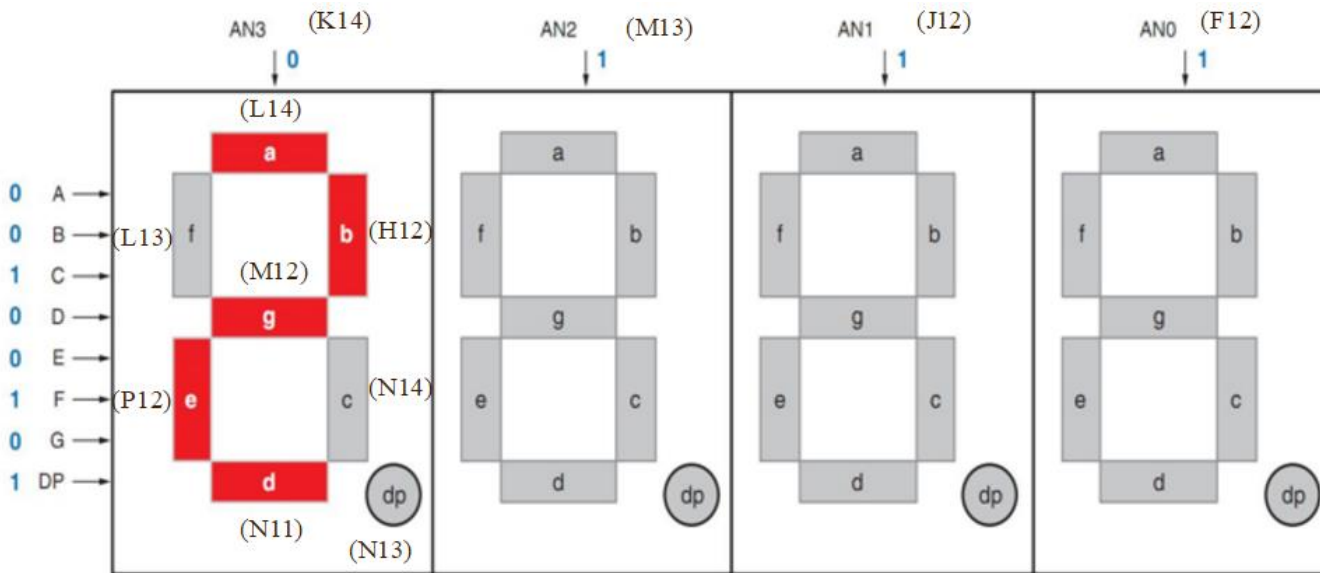
# Emlékeztető: A hétszegmenses kijelző

Spartan3 FPGA-nál közös anódos kivitel  $\Rightarrow$  Aktív L szint!!!




 
# Hogyan jelenítsünk meg különböző értékeket az egyes kijelzőkön?








# Megoldás: Multiplex engedélyezés
 
## Minden kijelző kap egy saját időszeletet





# Mekkora legyen az időszel?

- ❖ Ha túl széles az időszel ( $> 40$  ms), akkor villognak a kijelzők, ez zavaró az emberi szem számára.
- ❖ Ha túl keskeny az időszel (túl nagy a frissítési frekvencia), akkor a kijelző „tehetetlensége” miatt nincs idő arra, hogy az időszel alatt a tényleges érték beálljon rajta, „összemosódnak” a kijelzett számok.

Tapasztalatok szerint egy-egy digitre néhány ms hosszú időszel megfelelő.







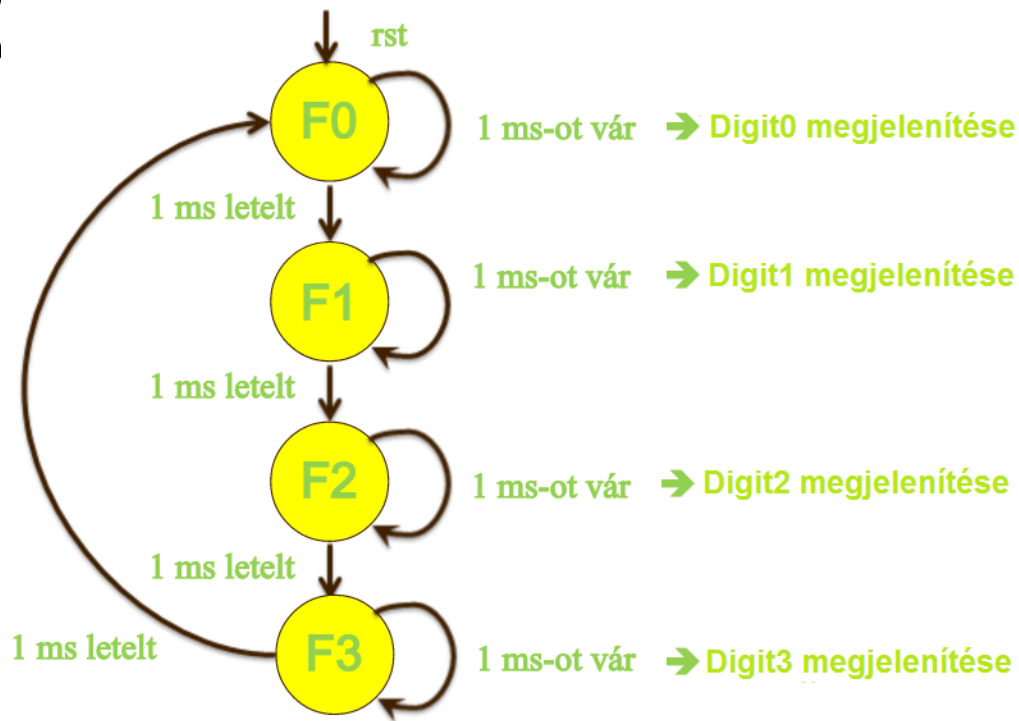
# Az egyes digitek kiválasztása és a hozzájuk tartozó érték megjelenítése a rendszer egy-egy állapota

Véges állapotú gép (Finite State Machine - FSM)






# Hogyan mérjük meg az 1 ms-ot?

A rendszerórajel (szinkronjel) 50 MHz frekvenciájú, ez pontosan 20 ns!

Kezdjük el számolni a rendszerórajel periódusokat, minden 50 000. pontosan 1 ms távolságra van egymástól ( $20\text{ns} \cdot 50\,000 = 1\text{ms}$ )

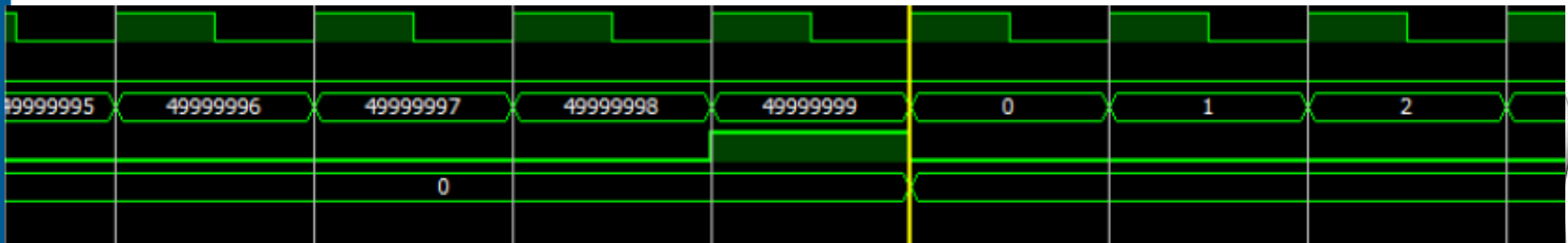1 s megmérése (minden 50 000 000. órajel periódus 1s távolságra van):





# Példa 4: CPU





# Mikroprocesszoros rendszerek

- ❖ Algoritmusok megvalósítása
  - ❖ Műszaki rendszereket mindig valamilyen feladat megoldása érdekében építünk
  - ❖ A feladatmegoldás általában valamilyen algoritmus szerint történik
    - ❖ Mérésadatgyűjtés
    - ❖ Adatok elemzése (pl. összehasonlítás)
    - ❖ Aritmetikai, logikai műveletek végzése az adatokon
    - ❖ Döntéshozatal stb.





# Mikroprocesszoros rendszerek

- ❖ Az információfeldolgozás menetét (programját) építjük be a rendszerbe
  - ❖ 1. megoldás:
    - ❖ A rendszer összetevői és egymáshoz való kapcsolódásuk, sorrendiségük a **hardverben fixen „behuzalozva” jelennek meg**
  - ❖ 2. megoldás
    - ❖ Az algoritmusnak megfelelő sorrendben, előre letárolt program szerint, egy vezérlő berendezés segítségével aktivizáljuk az egyes műveletvégző egységeket






# Mikroprocesszoros rendszerek

## ❖ Algoritmusok megvalósítása

 
### 1. megoldás: Huzalozott program

- ❖ A rendszer összetevői és egymáshoz való kapcsolódásuk, sorrendiségük a hardverben fixen „behuzalozva” jelennek meg
  - ❖ Előny
    - ❖ Egyes részfeladatok párhuzamosan is végrehajthatók (gyors működés)
  - ❖ Hátrány
    - ❖ A hardver a rögzített struktúra miatt csak az adott feladat megoldására alkalmas


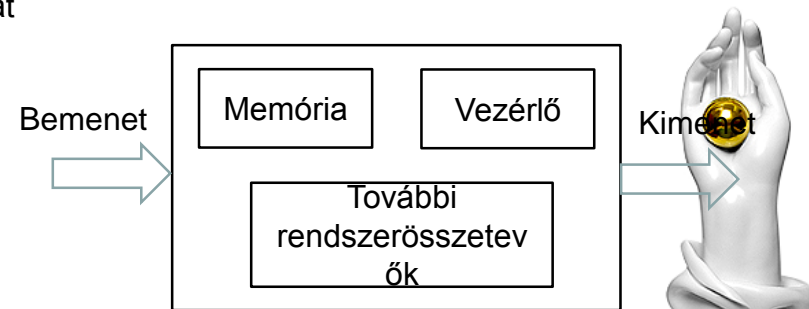
### 2. megoldás: Tárolt program

- ❖ Az algoritmusnak megfelelő sorrendben, előre letárolt program szerint, egy vezérlő berendezés segítségével aktivizáljuk az egyes műveletvégző egységeket
  - ❖ Előny
    - ❖ Ha megváltoztatjuk a memória tartalmát (a programot) más-más feladatra használhatjuk
  - ❖ Hátrány
    - ❖ A részfeladatok nehezen párhuzamosíthatók (lassúbb működés)
    - ❖ Szekvenciális utasítás végrehajtás






# CPU
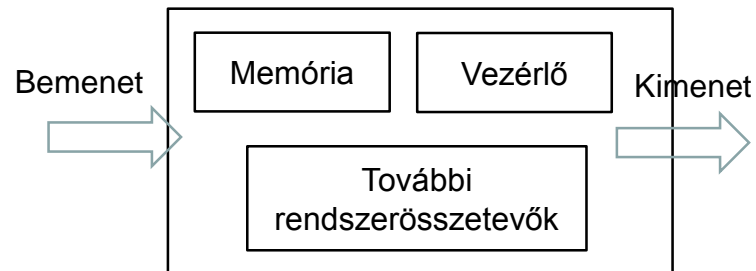
## 2. megoldás: Tárolt program



- ❖ Az algoritmusnak megfelelő sorrendben, előre letárolt program szerint, egy vezérlő berendezés segítségével aktivizáljuk az egyes műveletvégző egységeket
  - ❖ Előny
    - ❖ Ha megváltoztatjuk a memória tartalmát (a programot) más-más feladatra használhatjuk
  - ❖ Hátrány
    - ❖ A részfeladatok nehezen párhuzamosíthatók (lassúbb működés)
    - ❖ Szekvenciális utasítás végrehajtás





# CPU (Central Processing Unit)

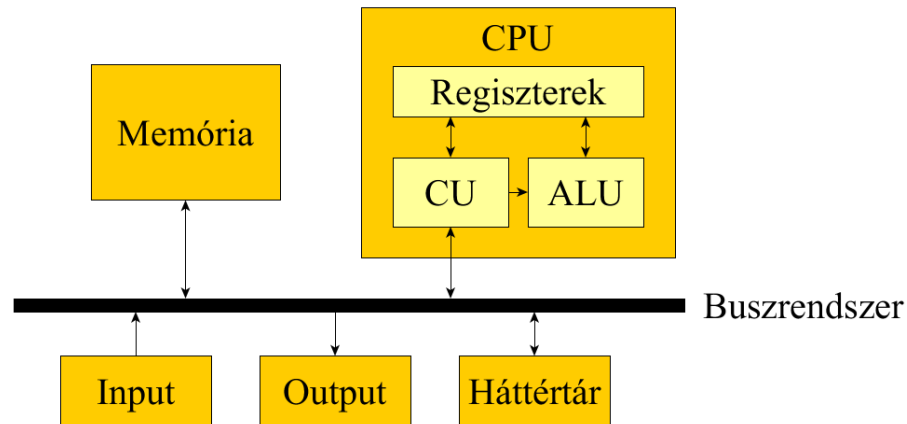 
1. Az utasítás és az adatok beolvasása a memóriából a processzorba
2. A beolvasott utasítás dekódolása, elemzése
3. A művelet végrehajtása (ALU)
4. Eredmény tárolása
5. A következő utasítás címének meghatározása








# Neumann és Harvard architektúra

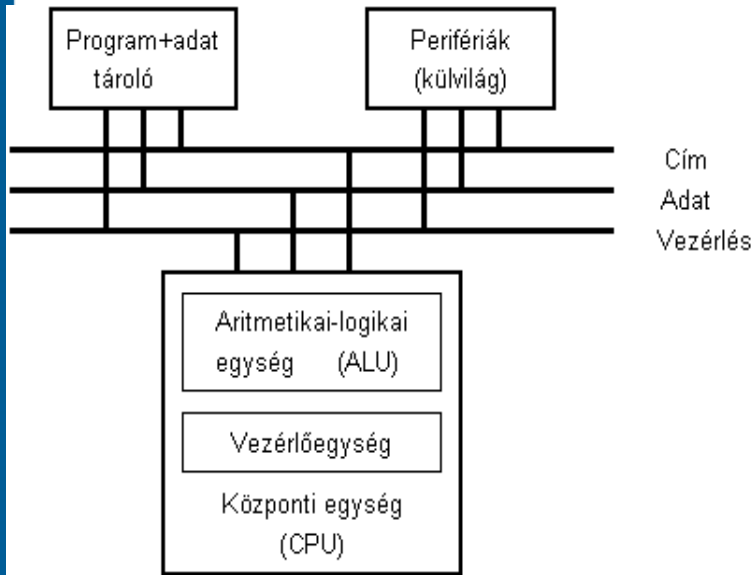

Neumann architektúra

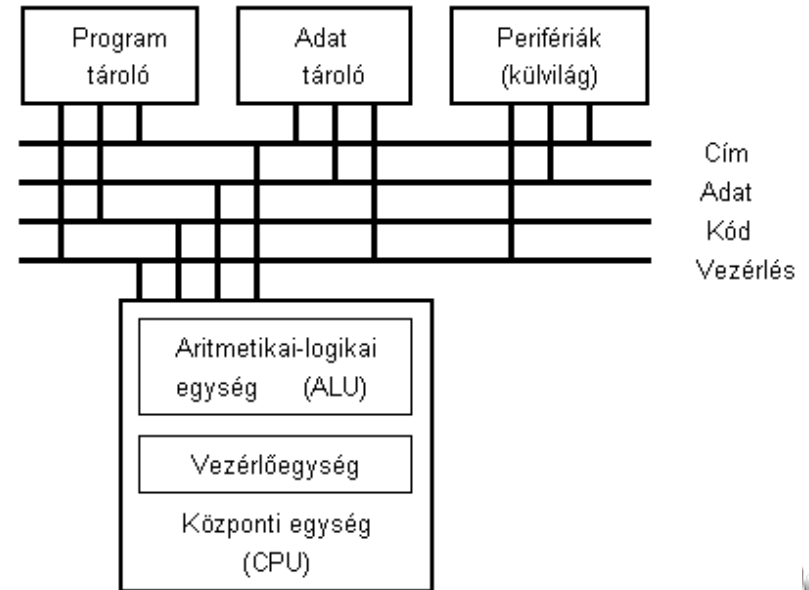


Harvard architektúra




 
# Neumann architektúra

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator) 1943-46-ban:  
18 ezer elektroncső, 10 ezer kondenzátor, 6 ezer kapcsolóelem és 1500 jelfogó (relé)






# Neumann architektúra

EDVAC (Electronic Discrete Variable Computer) 1949-ben:
 
## Neumann elvek:



- a kettes számrendszer alkalmazása
- teljes mértékben elektronikus elven működő számítógép
- központi vezérlő egység
- aritmetikai egység alkalmazása
- belső program- és adattárolás, programvezérlés




 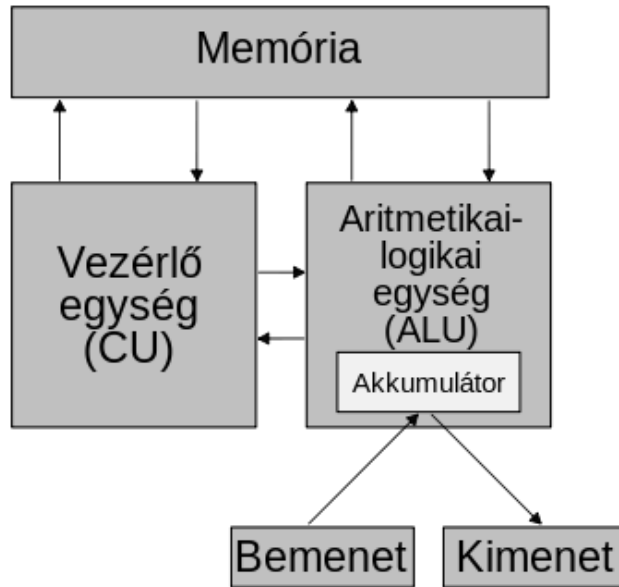
# Neumann architektúra

IAS (Institute for Advanced Study) : JONIAAC





# A CPU részei

- ❖ ALU: (Arithmetic and Logical Unit – Aritmetikai és Logikai Egység)
- ❖ AGU: (Address Generation Unit) - a címszámító egység,
- ❖ CU: (Control Unit a.m. vezérlőegység vagy vezérlőáramkör).
- ❖ Regiszter (Register)
- ❖ Kijelzők:
  - ❖ utasításszámláló, (PC=program counter, IP=instruction pointer)
  - ❖ utasításregiszter (IR=instruction register),
  - ❖ flagregiszter, veremmutató (SP = Stack Pointer) ,
  - ❖ akkumulátor, (AC)
- ❖ Buszvezérlő:
- ❖ Cache: A modern processzorok fontos része a cache (gyorsítótár).







# CPU részei

- ❖ Utasítás dekódoló és végrehajtó egység
  - ❖ Irányítja és ütemezi az összes többi egység működését
  - ❖ Az adatokat vagy címeket a megfelelő útvonalon vezeti végig, hogy a kívánt helyre eljussanak
  - ❖ Ha szükséges, beindítja az ALU valamelyik műveletvégző áramkörét

- ❖ PC (Program Counter Register) programszámláló regiszter

- ❖ A következő utasítás memóriacímét tartalmazza
- ❖ Minden utasítás végrehajtása során egyel nő az értéke

- ❖ IR (Instruction Register) utasítás regiszter


- ❖ A memóriából kiolvasott utasítást tartalmazza
- ❖ A dekódoló egység értelmezi a tartalmát és ennek megfelelően ad ki vezérlő jeleket a többi egységnek
- ❖ Ugrás esetén innen kerül a következő utasítás címe a PC-be, memória íráskor illetve olvasáskor ebből a regiszterből jut el a kívánt cím a memóriához (az MA regiszteren keresztül)

- ❖ MA (Memory Address Register) memória címregiszter

- ❖ Az MA és MD regiszterek tartják a közvetlen kapcsolatot a memóriával
- ❖ Az MA-ból jut a memória bemeneteire a kiválasztott rekesz címe (adatírás, -olvasás, utasításbeolvasás esetén)

- ❖ MD (Memory Data Register) memória adatregiszter

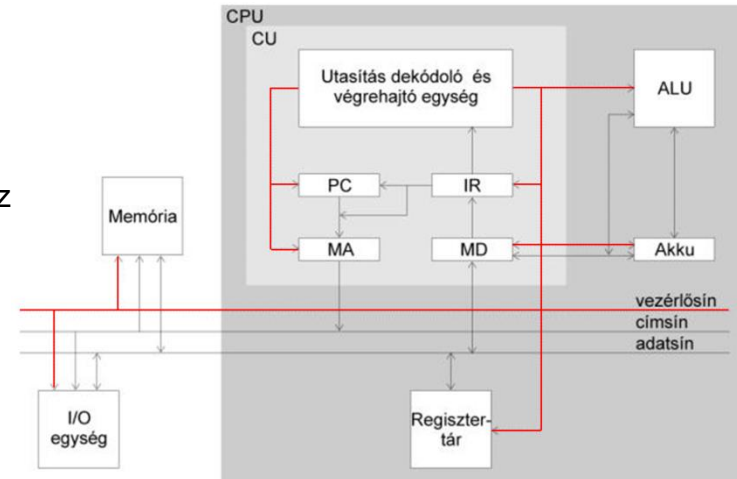
- ❖ A memóriából kiolvasott adat közvetlenül ide kerül, illetve a memóriába innen töltjük az adatokat




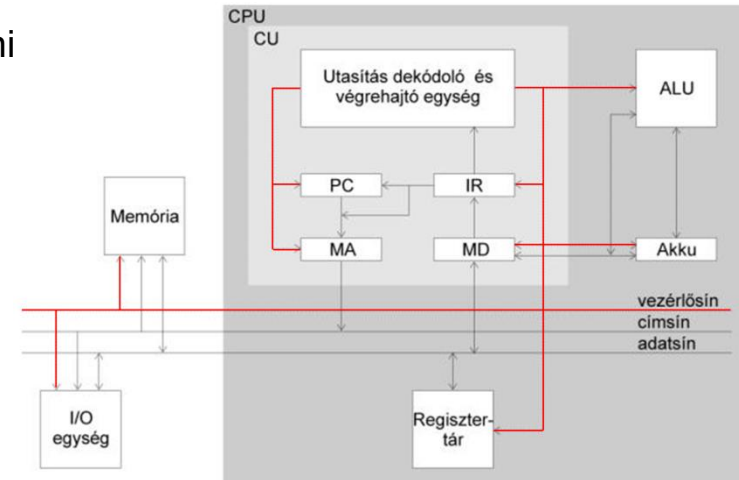
# CPU részei


- ❖ ALU (Arithmetic Logic Unit)
  - ❖ CPU "kalkulátora"
  - ❖ Néhány alapvető műveletet képes végrehajtani
    - ❖ Összeadás, kivonás, átvitel bitek kezelése
    - ❖ Fixpontos szorzás osztás
    - ❖ Logikai műveletek
    - ❖ Léptetések, bitek mozgatása jobbra/balra
    - ❖ Lebegőpontos aritmetikai műveletek
- ❖ Akkumulátor
  - ❖ Ideiglenes tárolást (munkamemóriát) biztosít(anak) az ALU számára
- ❖ Egyéb regiszterek
  - ❖ A CPU belső tárolóelemei
  - ❖ Írásuk és olvasásuk sokkal gyorsabb a memóriákénál
  - ❖ Segítik a címképzést, tárolnak állapotjellemzőket, státusokat (ezzel a vezérlést segítik)
  - ❖ Tartalmuk gyorsan és egyszerűen elérhető a CPU elemei számára




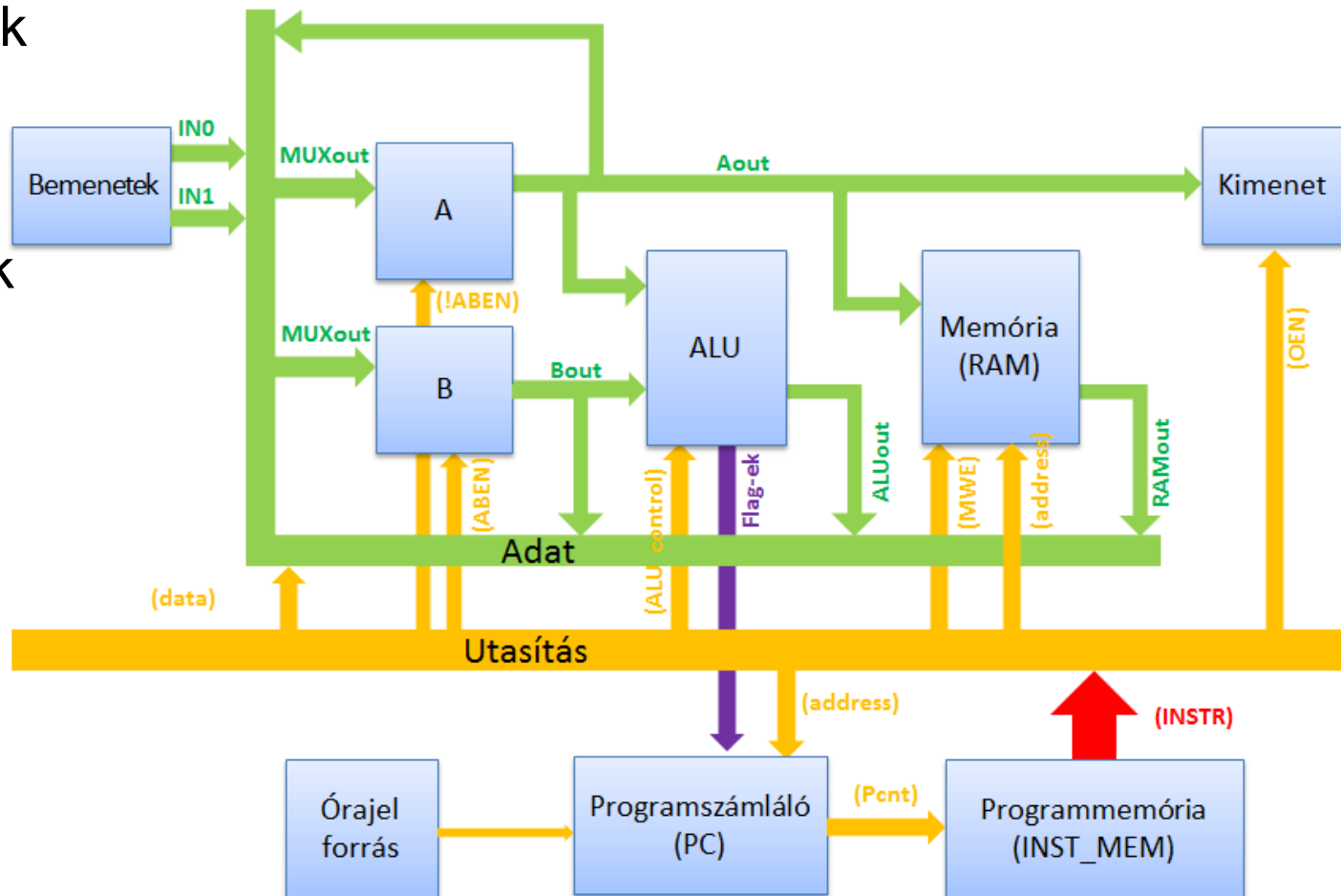
# CPU felépítése


- ❖ Programszámláló
- ❖ Programmemória
- ❖ Regiszterek
- ❖ ALU
- ❖ RAM
- ❖ Bemenetek
- ❖ Kimenetek








# Milyen architektúra?

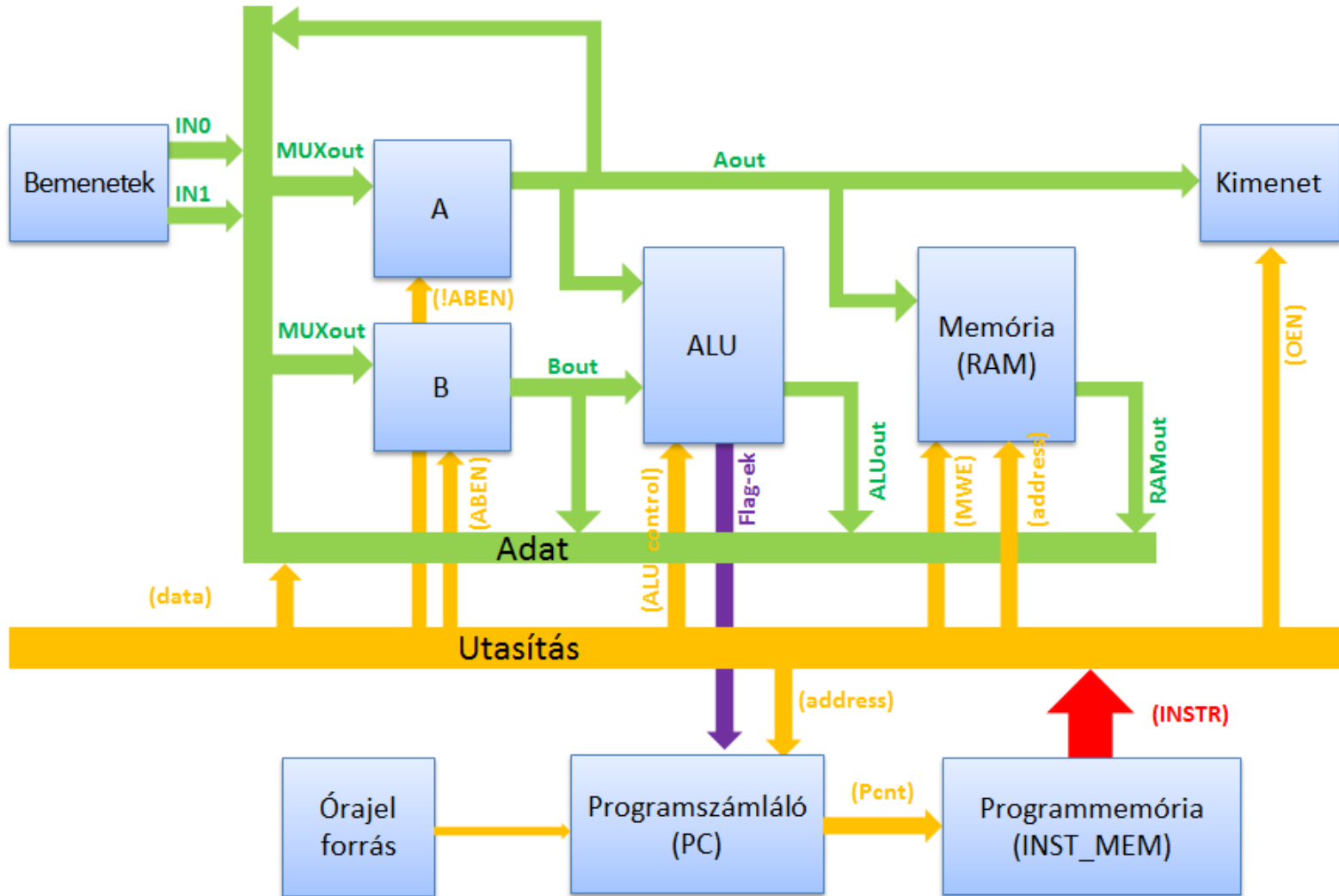




# CPU

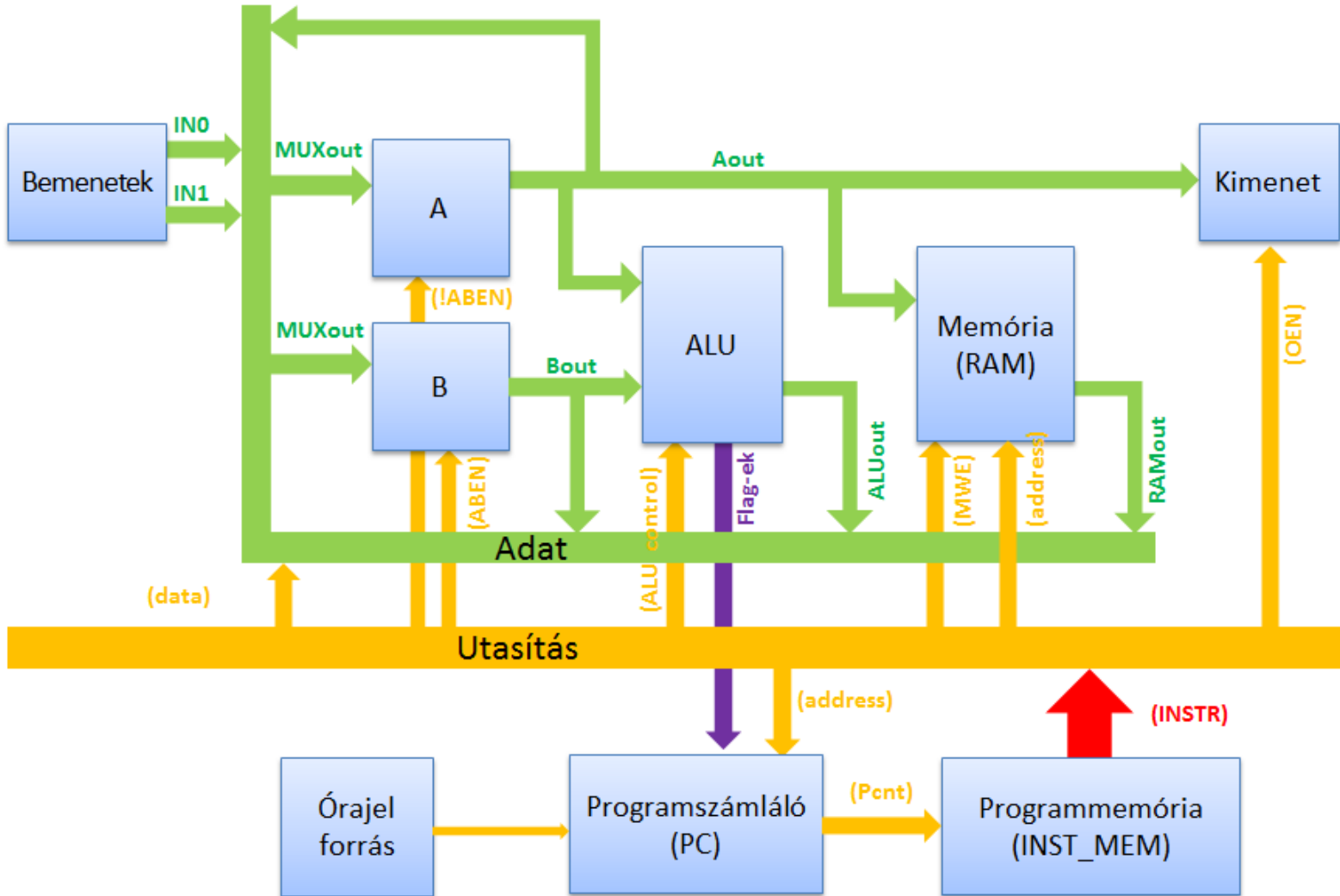



# CPU

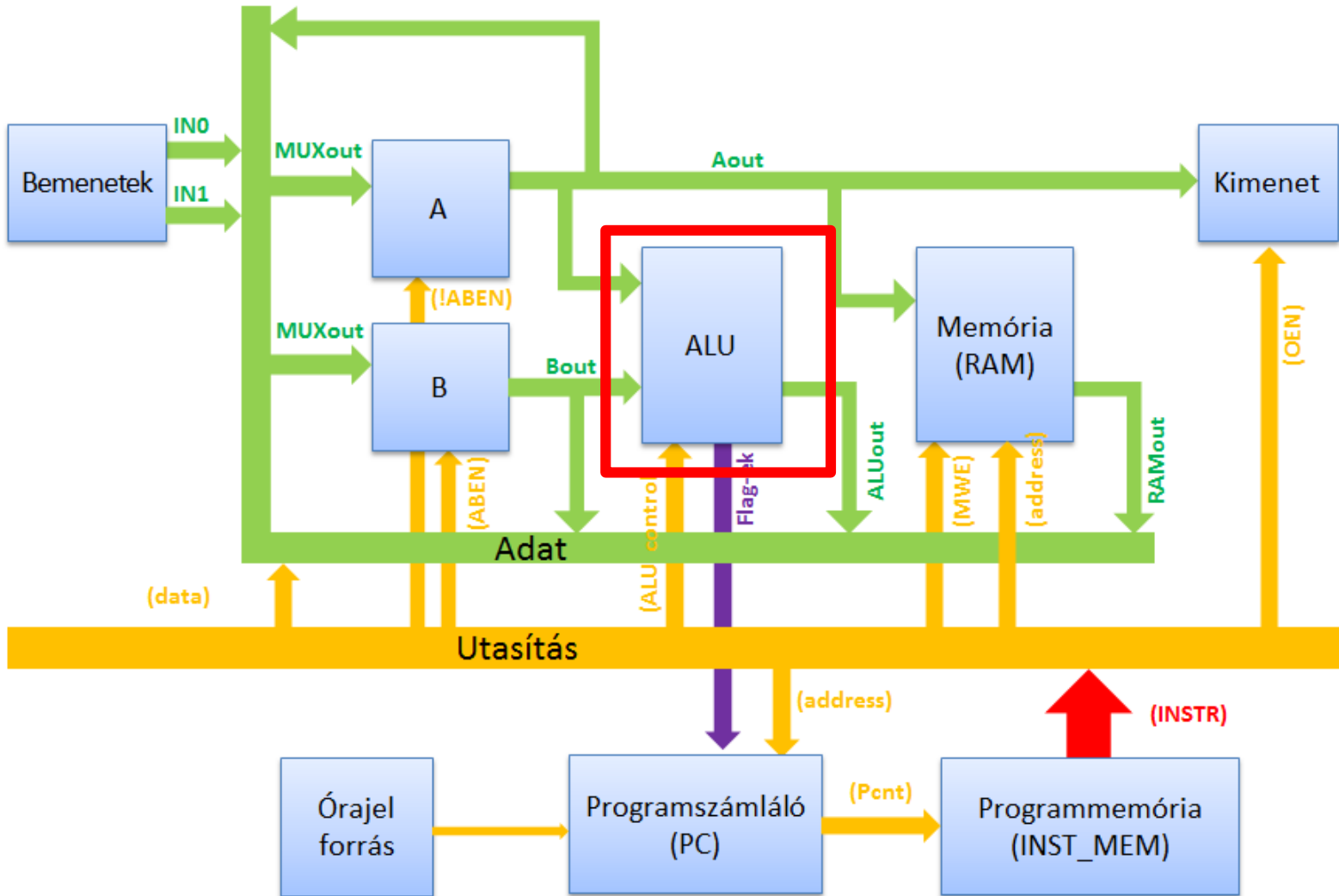



# ALU

- ❖ **ALU: (Arithmetic and Logical Unit – Aritmetikai és Logikai Egység).** A processzor alapvető alkotórésze, ami alapvető matematikai és logikai műveleteket hajt végre. Sebessége növelhető egy koprocesszor (FPU, Floating Point Unit, lebegőpontos műveleteket végző egység) beépítésével. Az FPU korábban külön részegység volt, manapság a processzorok mindegyike beépítve tartalmazza.





# Aritmetikai egységek

- ❖ Digitális komparátor
- ❖ Összeadó
- ❖ Kivonó
- ❖ szorzó





# Digitális komparátor

Legyen egy digitális komparátorunk, melynek az a feladata, hogy két binárisan felírt számot hasonlítsen össze. A két szám legyen eltárolva két biten.





# Digitális komparátor

Legyen egy digitális komparátorunk, melynek az a feladata, hogy két binárisan felírt számot hasonlítsen össze. A két szám legyen eltárolva két biten.



- $Y_0 = 1$  ha  $A > B$  egyébként  $0$
- $Y_1 = 1$  ha  $A = B$  egyébként  $0$
- $Y_2 = 1$  ha  $A < B$  egyébként  $0$





# Digitális komparátor

i	A	B	C	D	$Y_0$	$Y_1$	$Y_2$
0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1
2	0	0	1	0	0	0	1
3	0	0	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	1	0	0
5	0	1	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0	0	1
7	0	1	1	1	0	0	1
8	1	0	0	0	1	0	0
9	1	0	0	1	1	0	0
10	1	0	1	0	0	1	0
11	1	0	1	1	0	0	1
12	1	1	0	0	1	0	0
13	1	1	0	1	1	0	0
14	1	1	1	0	1	0	0
15	1	1	1	1	0	1	0







# Digitális komparátor

$Y_0 = 1$  ha  $A > B$  egyébként 0





# Digitális komparátor

$Y_0 = 1$  ha  $A > B$  egyébként 0

	i	A	B	C	D	$Y_0$	$Y_1$	$Y_2$
	0	0	0	0	0	0	1	0
	1	0	0	0	1	0	0	1
	2	0	0	1	0	0	0	1
	3	0	0	1	1	0	0	1
Y1	4	0	1	0	0	1	0	0
	5	0	1	0	1	0	1	0
	6	0	1	1	0	0	0	1
	7	0	1	1	1	0	0	1
Y2	8	1	0	0	0	1	0	0
Y3	9	1	0	0	1	1	0	0
	10	1	0	1	0	0	1	0
	11	1	0	1	1	0	0	1
Y4	12	1	1	0	0	1	0	0
Y5	13	1	1	0	1	1	0	0
Y6	14	1	1	1	0	1	0	0
	15	1	1	1	1	0	1	0



# Digitális komparátor

$Y_0 = 1$  ha  $A > B$  egyébként 0

$$Y1 = \overline{A}BCD$$

$$Y2 = A\overline{B}CD$$

$$Y3 = A\overline{B}\overline{C}D$$

$$Y4 = A\overline{B}C\overline{D}$$

$$Y5 = A\overline{B}C\overline{D}$$

$$Y6 = A\overline{B}C\overline{D}$$

	i	A	B	C	D	$Y_0$	$Y_1$	$Y_2$
	0	0	0	0	0	0	1	0
	1	0	0	0	1	0	0	1
	2	0	0	1	0	0	0	1
	3	0	0	1	1	0	0	1
Y1	4	0	1	0	0	1	0	0
	5	0	1	0	1	0	1	0
	6	0	1	1	0	0	0	1
	7	0	1	1	1	0	0	1
Y2	8	1	0	0	0	1	0	0
Y3	9	1	0	0	1	1	0	0
	10	1	0	1	0	0	1	0
	11	1	0	1	1	0	0	1
Y4	12	1	1	0	0	1	0	0
Y5	13	1	1	0	1	1	0	0
Y6	14	1	1	1	0	1	0	0
	15	1	1	1	1	0	1	0



# Digitális komparátor

$Y_0 = 1$  ha  $A > B$  egyébként 0

$$Y1 = \overline{A}BCD$$

$$Y2 = A\overline{B}CD$$

$$Y3 = \overline{A}B\overline{C}D$$

$$Y4 = A\overline{B}\overline{C}D$$

$$Y5 = A\overline{B}C\overline{D}$$

$$Y6 = A\overline{B}C\overline{D}$$

i	A	B	C	D	$Y_0$	$Y_1$	$Y_2$
0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1
2	0	0	1	0	0	0	1
3	0	0	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	0
5	0	1	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0	0	1
7	0	1	1	1	0	0	1
8	1	0	0	0	1	0	0
9	1	0	0	1	1	0	0
10	1	0	1	0	0	1	0
11	1	0	1	1	0	0	1
12	1	1	0	0	0	1	0
13	1	1	0	1	1	0	0
14	1	1	1	0	1	0	0
15	1	1	1	1	0	1	0

Y1

Y2

Y3


Y5

Y6

$$Y = \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD + A\overline{B}\overline{C}D + A\overline{B}C\overline{D} + A\overline{B}CD$$




# Digitális komparátor

 



# Digitális komparátor

 


$$Y = \bar{A}\bar{C} + A\bar{B} + B\bar{C}$$

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D}$$





# Digitális komparátor

 




# Digitális komparátor

❖ Bináris számok összehasonlítása

INPUTS			OUTPUTS	
DATA	ENABLES			
P, Q	$\overline{G}$ , $\overline{GT}$	$\overline{G2}$	$\overline{P = Q}$	$\overline{P > Q}$
P = Q	L	L	L	H
P > Q	L	L	H	L
P < Q	L	L	H	H
X	H	H	H	H

74LS682

 





# Számlálás

## Decimálisan:

01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10 ←átvitel / túlcsordulás  
11  
12  
...

## Binárisan:

0000  
0001  
0010 ←átvitel / túlcsordulás  
0011  
0100 ←átvitel / túlcsordulás  
0101  
0110  
0111  
1000 ←átvitel / túlcsordulás  
1001  
1010  
1011  
1100  
1101  
1110  
1111





# Összeadó

## Decimális számok összeadása

- ❖ Papíron végzett összeadásnál, jobbról balra haladva sorra összeadjuk az egyes számjegyeket
- ❖ Ahol kilencnél nagyobb eredményt kapunk, ott hozzáadjuk a maradék egyest az egyel nagyobb helyiértékű számjegyekhez

$$\begin{array}{r} 2 \quad 5 \quad 6 \\ + 3 \quad 1 \quad 7 \\ \hline 5 \quad 7 \quad (1) \quad 3 \end{array}$$





# Összeadó

## Decimális számok összeadása

- ❖ Papíron végzett összeadásnál, jobbról balra haladva sorra összeadjuk az egyes számjegyeket
- ❖ Ahol kilencnél nagyobb eredményt kapunk, ott hozzáadjuk a maradék egyest az egyel nagyobb helyiértékű számjegyekhez

$$\begin{array}{r}
 2 \quad 5 \quad 6 \\
 + 3 \quad 1 \quad 7 \\
 \hline
 5 \quad 7 \quad (1) \quad 3
 \end{array}$$

## Bináris számok összeadása

- ❖ Kettes számrendszerben ugyan így járunk el, csak a felhasználható számjegyek 0 és 1
- ❖ Ahol 1-nél nagyobb eredményt kapunk, ott hozzáadjuk a maradék egyest az egyel nagyobb helyiértékű számjegyekhez

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \\
 (74) \\
 + 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \\
 + (79) \\
 \hline
 1 \quad (1) \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad (1) \quad 1 \quad (1) \quad 0 \quad (1) \quad 0 \quad 1 \\
 (153)
 \end{array}$$





# Műveletek

Összeadás	Példa
$0 + 0 = 0$	$1011_2$
$0 + 1 = 1$	$+ \quad 11_2$
$1 + 0 = 1$	<hr/>
$1 + 1 = 10$	$1110_2$

Kivonás	Példa
$0 - 0 = 0$	$1011_2$
$0 - 1 = -1$	$- \quad 111_2$
$1 - 0 = 1$	<hr/>
$1 - 1 = 0$	$100_2$





# Műveletek

Szorzás	Példa
$0 \cdot 0 = 0$	$1010_2$
$0 \cdot 1 = 0$	$\cdot \quad 11_2$
$1 \cdot 0 = 0$	<hr/>
$1 \cdot 1 = 1$	$11110_2$

Osztás	Példa
$0 / 0 = \text{n.def.}$	$1010_2$
$0 / 1 = 0$	$/ \quad 10_2$
$1 / 0 = \text{n.def.}$	<hr/>
$1 / 1 = 1$	$101_2$







# Összeadó példa

Pl.: 4-bites teljes összeadó

## 74LS83A

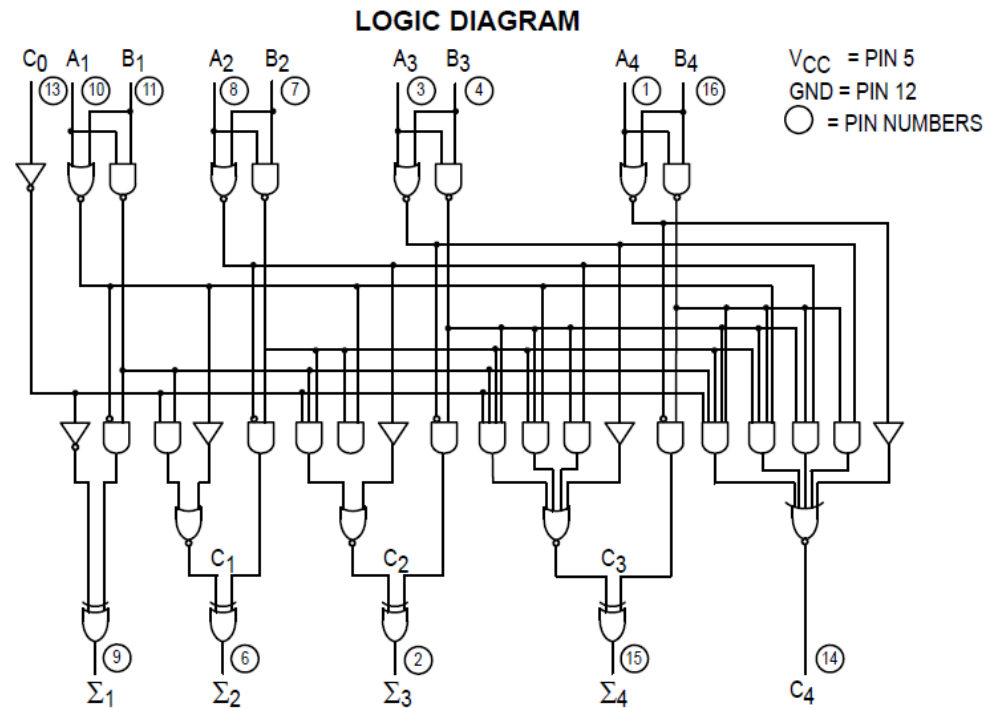 

V<sub>CC</sub> = PIN 5  
 GND = PIN 12  
 ○ = PIN NUMBERS

	C <sub>0</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	A <sub>4</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	B <sub>4</sub>	Σ <sub>1</sub>	Σ <sub>2</sub>	Σ <sub>3</sub>	Σ <sub>4</sub>	C <sub>4</sub>
Logic Levels	L	L	H	L	H	H	L	L	H	H	H	L	L	H
Active HIGH	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1
Active LOW	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0

(10+9 = 19)

(carry+5+6 = 12)





# Összeadó

## Egybites teljes összeadó

- ❖ Két bináris szám egy-egy bitjét adja össze
- ❖ Figyelembe veszi az egyel kisebb helyiértékről érkező átvitelt
- ❖ Ha nála is keletkezik átvitel, akkor továbbítja azt
- ❖ Több egybites összeadót összekapcsolva két bármilyen hosszú bináris számot összeadhatunk
- ❖ Kettes komplementes kóddal kivonóként is használható, az utolsó átvitel használata nélkül





# Összeadó

## Egybites teljes összeadó

- ❖ Két bináris szám egy-egy bitjét adja össze
- ❖ Figyelembe veszi az egyel kisebb helyiértékről érkező átvitelt
- ❖ Ha nála is keletkezik átvitel, akkor továbbítja azt
- ❖ Több egybites összeadót összekapcsolva két bármilyen hosszú bináris számot összeadhatunk
- ❖ Kettes komplementes kóddal kivonóként is használható, az utolsó átvitel használata nélkül

$C_{in}$	A	B	$\Sigma$	$C_{out}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1








# Összeadó

## Egybites teljes összeadó

- ❖ Két bináris szám egy-egy bitjét adja össze
- ❖ Figyelembe veszi az egyel kisebb helyiértékről érkező átvitelt
- ❖ Ha nála is keletkezik átvitel, akkor továbbítja azt
- ❖ Több egybites összeadót összekapcsolva két bármilyen hosszú bináris számot összeadhatunk
- ❖ Kettes komplementes kóddal kivonóként is használható, az utolsó átvitel használata nélkül

$C_{in}$	A	B	$\Sigma$	$C_{out}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

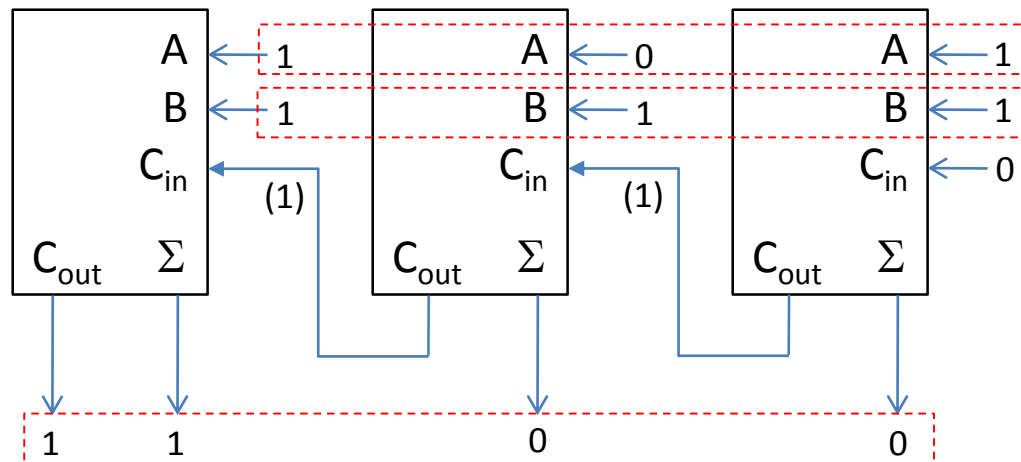

5  
+7

12





# Kivonó

❖ Kettes komplementens

$$8 - 5 = 3$$





# Kivonó

❖ Kettes komplementens

$$8 - 5 = 3$$

8:1000

5:0101

Ó  
B  
U  
D  
A  
I

E  
G  
Y  
E  
T  
E  
M





# Kivonó

## ❖ Kettes komplement

$$8 - 5 = 3$$

1) Negálás

8:1000

5:0101

**5:1010**





# Kivonó

## ❖ Kettes komplementens

$$8 - 5 = 3$$

1) Negálás    2) +1

8:1000

5:0101

**5:1010    5:1011**





# Kivonó

## ❖ Kettes komplementens

$$8 - 5 = 3$$

1) Negálás    2) +1

3) összeadás

8:1000  
5:0101

**5:1010    5:1011**

**5:1011  
8:1000**

-----

**10011**





# Kivonó

## ❖ Kettes komplementens

$$8 - 5 = 3$$

1) Negálás    2) +1

3) összeadás

8:1000  
5:0101

**5:1010    5:1011**

**5:1011**

**8:1000**

4) Egyes nem kell

**10011**

-----

**10011**





# Kivonó

## ❖ Kettes komplementens

$$8 - 5 = 3$$

1) Negálás    2) +1

3) összeadás

8:1000  
5:0101

**5:1010    5:1011**

**5:1011**

**8:1000**

4) Egyes nem kell

**10011**

-----

**10011**

Eredmény

**0011 = 3**








# Emlékeztető: A korábbi laborgyakorlatokon megoldott aritmetikai és logikai műveletek


1 bites teljes összeadó

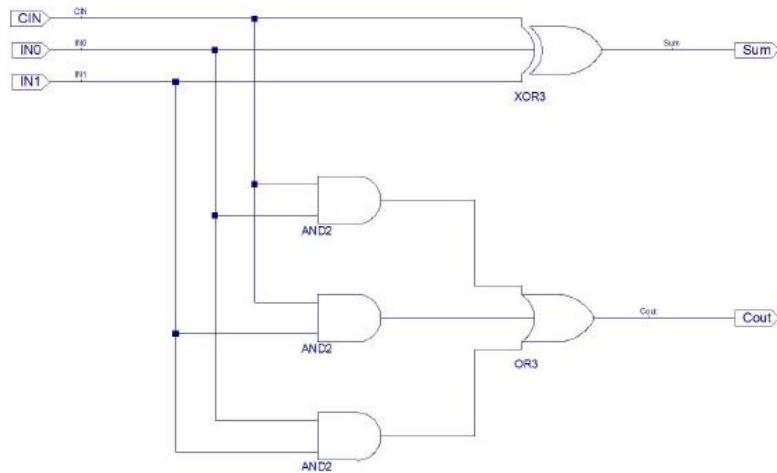




# Emlékeztető: A korábbi laborgyakorlatokon megoldott aritmetikai és logikai műveletek

1 bites teljes összeadó

 


4 bites összeadó/kivonó áramkör

 




# Emlékeztető: A korábbi laborgyakorlatokon megoldott aritmetikai és logikai műveletek

1 bites teljes összeadó

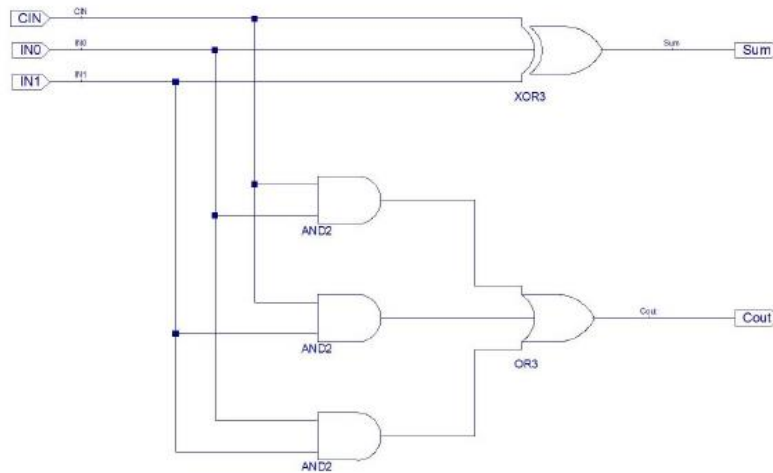

4 bites összeadó/kivonó áramkör

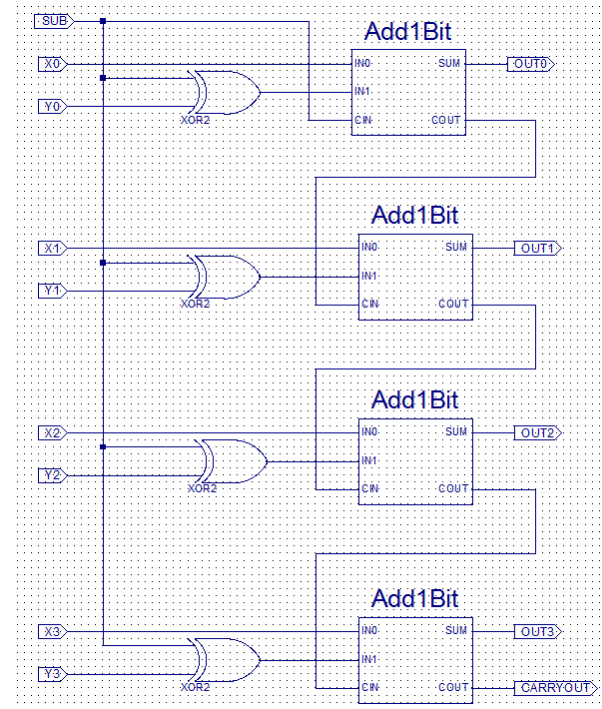

Két N bites szám összege egy N+1 bites számot eredményez!





# Szorzás

$$\begin{array}{r} 10011 \times 1001 \\ \hline 10011 \leftarrow \begin{array}{l} \uparrow \\ \uparrow \\ \uparrow \\ \uparrow \end{array} \\ 00000 \leftarrow \\ 00000 \leftarrow \\ 10011 \leftarrow \\ \hline 10101011 \end{array}$$





# Szorzás

$$\begin{array}{r}
 10011 \times 1001 \\
 \hline
 10011 \leftarrow \\
 00000 \leftarrow \\
 00000 \leftarrow \\
 10011 \leftarrow \\
 \hline
 10101011
 \end{array}$$

		$X_3$	$X_2$	$X_1$	$X_0$			
		$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$			
		$X_3Y_0$	$X_2Y_0$	$X_1Y_0$	$X_0Y_0$			
	$X_3Y_1$	$X_2Y_1$	$X_1Y_1$	$X_0Y_1$				
	$C_{12}$	$C_{11}$	$C_{10}$					
	$C_{13}$	$S_{13}$	$S_{12}$	$S_{11}$	$S_{10}$			
	$X_3Y_2$	$X_2Y_2$	$X_1Y_2$	$X_0Y_2$				
	$C_{22}$	$C_{21}$	$C_{20}$					
	$C_{23}$	$S_{23}$	$S_{22}$	$S_{21}$	$S_{20}$			
	$X_3Y_3$	$X_2Y_3$	$X_1Y_3$	$X_0Y_3$				
	$C_{32}$	$C_{31}$	$C_{30}$					
$C_{33}$	$S_{33}$	$S_{32}$	$S_{31}$	$S_{30}$				
$P_7$	$P_6$	$P_5$	$P_4$	$P_3$	$P_2$	$P_1$	$P_0$	






# Szorzás

$$\begin{array}{r}
 10011 \times 1001 \\
 \hline
 10011 \\
 00000 \\
 00000 \\
 10011 \\
 \hline
 10101011
 \end{array}$$

		$X_3$	$X_2$	$X_1$	$X_0$
		$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
		$X_3Y_0$	$X_2Y_0$	$X_1Y_0$	$X_0Y_0$
	$X_3Y_1$	$X_2Y_1$	$X_1Y_1$	$X_0Y_1$	
	$C_{12}$	$C_{11}$	$C_{10}$		
$C_{13}$	$S_{13}$	$S_{12}$	$S_{11}$	$S_{10}$	
$X_3Y_2$	$X_2Y_2$	$X_1Y_2$	$X_0Y_2$		
$C_{22}$	$C_{21}$	$C_{20}$			
$C_{23}$	$S_{23}$	$S_{22}$	$S_{21}$	$S_{20}$	
$X_3Y_3$	$X_2Y_3$	$X_1Y_3$	$X_0Y_3$		
$C_{32}$	$C_{31}$	$C_{30}$			
$C_{33}$	$S_{33}$	$S_{32}$	$S_{31}$	$S_{30}$	
$P_7$	$P_6$	$P_5$	$P_4$	$P_3$	$P_2$
				$P_1$	$P_0$

 

Két N bites szám szorzata egy 2N bites számot eredményez!






  
# Léptetés/Eltolás

Alkalmazásuk:

- ❖ adatbeolvasás, puffereelés
- ❖ soros-párhuzamos átalakítás
- ❖ 2-vel való szorzás/osztás






  
# Körkörös eltolás

Alkalmazásuk:


- ❖ Speciális számlálók pl. Johnson számláló







# Egy egyszerűsített ALU

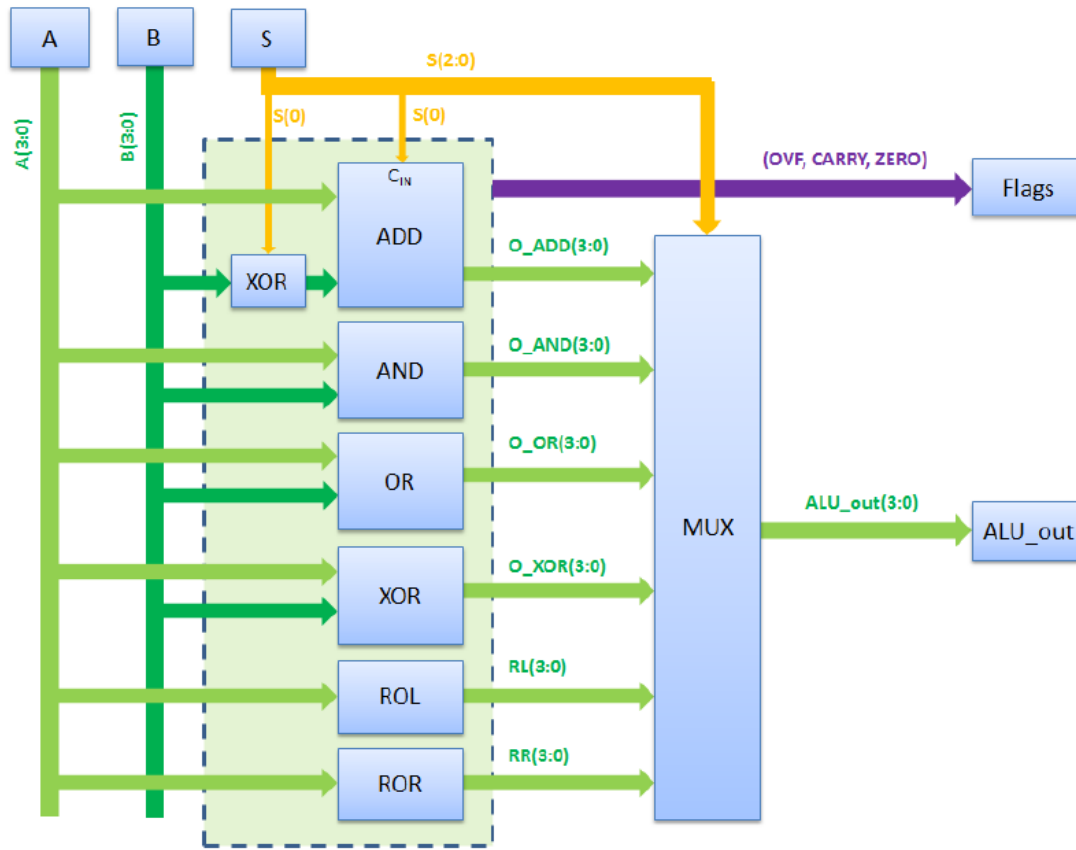



# Az ALU részei

- ❖ **ADD:** Két négybites szám összeadására képes teljes összeadó. Ha kivonást is akarunk végeztetni az összeadóval, akkor a második operandus (B) kettes komplementét (bitenként negált +1) kell az elsőhöz (A) hozzáadnunk. A negálást exkluzív vagy kapuval, az egyes hozzáadását az első helyi értéken a CIN-re adott egyessel oldhatjuk meg.
- ❖ **AND, OR, XOR:** A két négybites bemenet bitenkénti és, vagy, kizáró-vagy kapcsolatát adja eredményül.
- ❖ **ROL, ROR:** Az A bemenet egy bittel történő balra, illetve jobbra forgatása.
- ❖ **MUX:** A multiplexer a vezérlő jeleknek megfelelő műveletvégző egység kimeneti jelét választja ki. Az ALU-ban minden műveletvégző egység kimenetén megjelenik az adott műveleti eredmény, ezért szükséges a multiplexer, ami csak a megfelelő műveleti eredményt adja a kimenetre. Ez lesz az ALU kimeneti értéke.





# Az ALU kimeneti jelei a vezérlőjeleinek függvényében

Ó

Kiválasztó			Kimenet	Leírás
S2	S1	S0		
0	0	0	$Y = A + B$	Az 'A' és 'B' bemenet összege.
0	0	1	$Y = A - B$	Az 'A' és 'B' bemenet különbsége
0	1	0	$Y(i) = A(i) \& B(i)$	Az 'A' és 'B' bemenet bitenkénti ÉS kapcsolata
0	1	1	$Y(2:0) = A(3:1), Y(3) = A(0)$	Az 'A' bemenet rotálása jobbra.
1	0	0	$Y(i) = A(i)   B(i)$	Az 'A' és 'B' bemenet bitenkénti VAGY kapcsolata
1	0	1	$Y(3:1) = A(2:0), Y(0) = A(3)$	Az 'A' bemenet rotálása balra.
1	1	0	$Y(i) = A(i) \wedge B(i)$	Az 'A' és 'B' bemenet bitenkénti XOR kapcsolata
1	1	1	-	-

TEM





# Az ALU flag bitjei

- ❖ **Overflow:** Előjeles túlcsordulás. Előjeles számok esetében az összeadás, vagy a kivonás eredménye nem ábrázolható az adott számtartományon.
- ❖ **Carry:** Átvitel előjel nélküli műveleteknél. Az összeadás eredménye nem ábrázolható az adott számtartományban.
- ❖ **Zero:** Az ALU művelet eredmény nulla lett.





# AGU

- ❖ (Address Generation Unit) - a címszámító egység, feladata a programutasításokban található címek leképezése a főtár fizikai címeire és a tárolóvédelmi hibák felismerése.






# CU

- ❖ CU: (Control Unit a.m. vezérlőegység vagy vezérlőáramkör). Ez szervezi, ütemezi a processzor egész munkáját. Például lehívja a memóriából a soron következő utasítást, értelmezi és végrehajtja azt, majd meghatározza a következő utasítás címét.





# CU

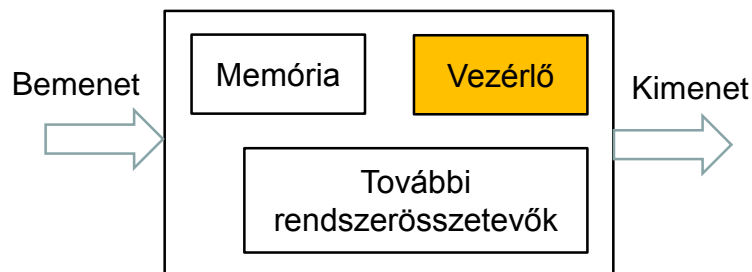

## ❖ Vezérlő egység

- ❖ A vezérelt rendszer kívánt algoritmus szerinti működését

- ❖ Felügyelik
- ❖ Szervezik

- ❖ A vezérlő működési programja lehet

- ❖ Fázisregiszteres

- ❖ Kötött struktúrájú
- ❖ A fázisregiszter (ez lehet egy számláló is) tárolja a vezérlő belső állapotát
- ❖ A belső állapotnak megfelelően kell előállítani a kimeneti vezérlő jeleket
- ❖ A módosítás nehézkes

- ❖ Mikroprogramozott

- ❖ A vezérlőt működtető utasítások sorozata (a program) egy memóriában van tárolva
- ❖ Az aktuális utasítás megadja az adott fázisban végrehajtandó műveletet és a következő utasítás memórián belüli címét





# Regiszter

❖ Regiszter (Register): A regiszter a processzorba beépített nagyon gyors elérésű, kis méretű memória. A regiszterek addig (ideiglenesen) tárolják az információkat, utasításokat, amíg a processzor dolgozik velük. A mai gépekben 32/64 bit méretű regiszterek vannak. A processzor adatbuszai mindig akkorák, amekkora a regiszterének a mérete, így egyszerre tudja az adatot betölteni ide. Például egy 32 bites regisztert egy 32 bites busz kapcsol össze a RAM-mal. A regiszterek között nem csak adattároló elemek vannak (bár végső soron mindegyik az), hanem a processzor működéséhez elengedhetetlenül szükséges számlálók, és jelzők is. Ilyen például :

- ❖ utasításszámláló, (PC=program counter, IP=instruction pointer) ami mindig a következő végrehajtandó utasítás címét,
- ❖ utasításregiszter (IR=instruction register), mely a memóriából kiolvasott utasítást tárolja. E kód alapján határozza meg a vezérlőegység az elvégzendő műveletet
- ❖ flagregiszter, amely a processzor működése közben létrejött állapotok jelzőit (igaz, vagy hamis),
- ❖ veremmutató (SP = Stack Pointer) ,
- ❖ és az akkumulátor, (AC) amely pedig a logikai és aritmetikai műveletek egyik operandusát, majd az utasítás végrehajtása után az eredményt tartalmazza.







# Buszvezérlő


- ❖ Buszvezérlő: A regisztert és más adattárolókat összekötő buszrendszer irányítja. A busz továbbítja az adatokat.




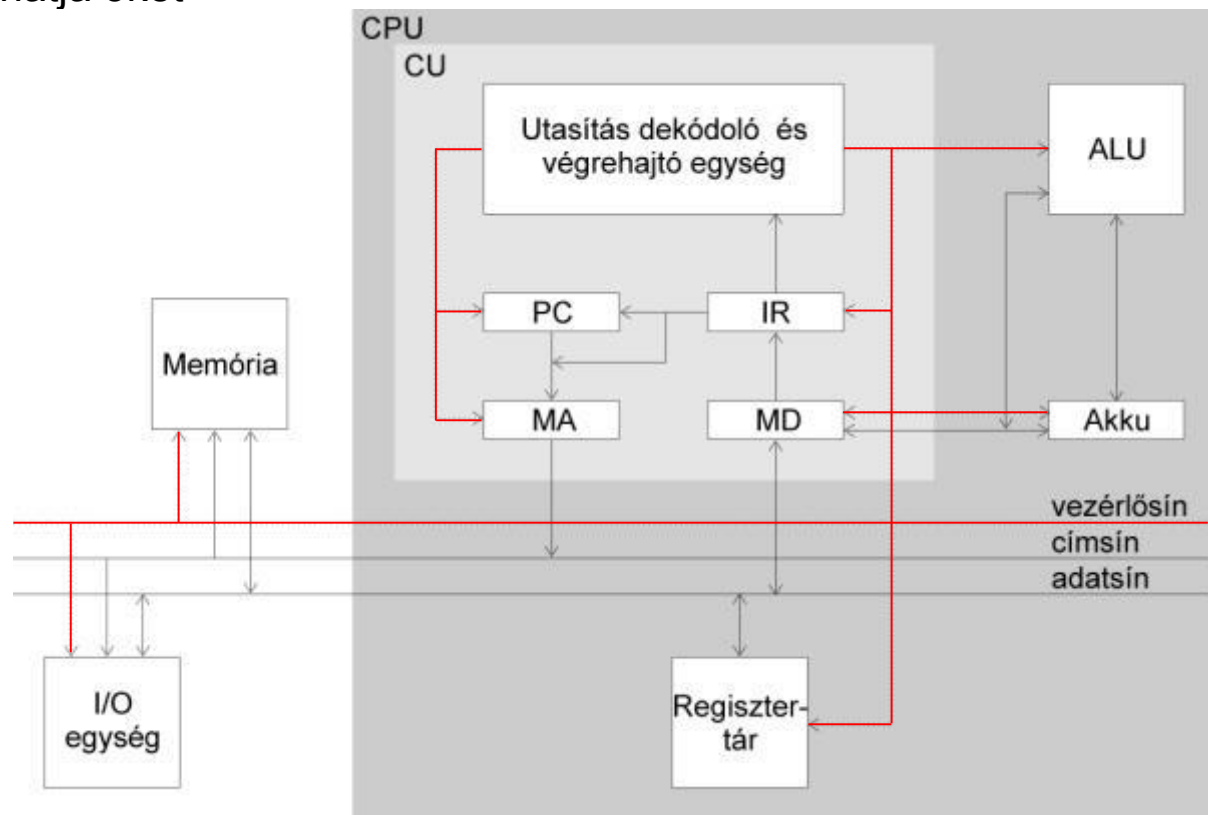
# Cím- adat- és vezérlősínek (buszrendszer)

- ❖ CPU a hozzá csatlakoztatott memóriaegységekkel, be- és kimeneti egységekkel, regisztertárakkal ezeken keresztül tart kapcsolatot.
- ❖ Több párhuzamos vezeték, melyeken az adatok, a memóriák egyes rekeszeit kiválasztó címek, és egyéb vezérlőjelek utaznak
- ❖ A síneken általában több eszköz osztozik, de egyszerre csak egy használhatja őket





# Chase

- ❖ Cache: A modern processzorok fontos része a cache (gyorsítótár). A cache a processzorba, vagy a processzor környezetébe integrált memória, ami a viszonylag lassú rendszermemória-elérést hivatott kiváltani azoknak a programrészeknek és adatoknak előzetes beolvasásával, amikre a végrehajtásnak közvetlenül szüksége lehet. A mai PC processzorok általában két gyorsítótárat használnak, egy kisebb (és gyorsabb) első szintű (L1) és egy nagyobb másodszintű (L2) cache-t. A gyorsítótár mérete ma már megabyte-os nagyságrendű.





# Mikroprocesszoros rendszerek

- ❖ Algoritmusok megvalósítása
  - ❖ Műszaki rendszereket mindig valamilyen feladat megoldása érdekében építünk
  - ❖ A feladatmegoldás általában valamilyen algoritmus szerint történik
    - ❖ Mérésadatgyűjtés
    - ❖ Adatok elemzése (pl. összehasonlítás)
    - ❖ Aritmetikai, logikai műveletek végzése az adatokon
    - ❖ Döntéshozatal stb.





# Mikroprocesszoros rendszerek

- ❖ Az információfeldolgozás menetét (programját) építjük be a rendszerbe
  - ❖ 1. megoldás:
    - ❖ A rendszer összetevői és egymáshoz való kapcsolódásuk, sorrendiségük a **hardverben fixen „behuzalozva” jelennek meg**
  - ❖ 2. megoldás
    - ❖ Az algoritmusnak megfelelő sorrendben, előre letárolt program szerint, egy vezérlő berendezés segítségével aktivizáljuk az egyes műveletvégző egységeket






# Mikroprocesszoros rendszerek

## ❖ Algoritmusok megvalósítása

 
### 1. megoldás: Huzalozott program

- ❖ A rendszer összetevői és egymáshoz való kapcsolódásuk, sorrendiségük a hardverben fixen „behuzalozva” jelennek meg
  - ❖ Előny
    - ❖ Egyes részfeladatok párhuzamosan is végrehajthatók (gyors működés)
  - ❖ Hátrány
    - ❖ A hardver a rögzített struktúra miatt csak az adott feladat megoldására alkalmas


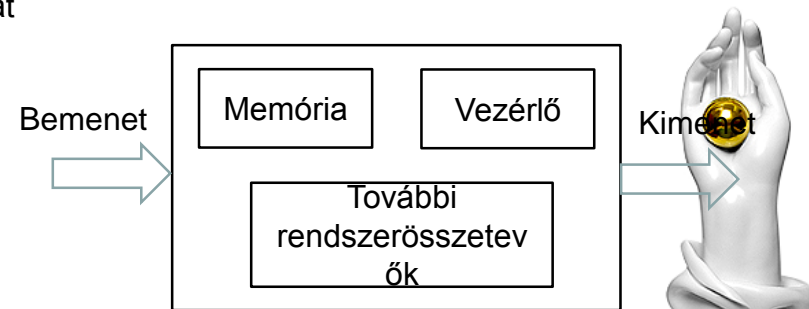
### 2. megoldás: Tárolt program


- ❖ Az algoritmusnak megfelelő sorrendben, előre letárolt program szerint, egy vezérlő berendezés segítségével aktivizáljuk az egyes műveletvégző egységeket
  - ❖ Előny
    - ❖ Ha megváltoztatjuk a memória tartalmát (a programot) más-más feladatra használhatjuk
  - ❖ Hátrány
    - ❖ A részfeladatok nehezen párhuzamosíthatók (lassúbb működés)
    - ❖ Szekvenciális utasítás végrehajtás




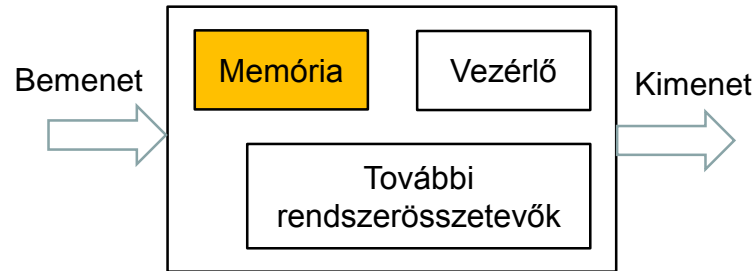
# Memória

- ❖ Algoritmusok megvalósítása tárolt program alapján




- ❖ Memória
  - ❖ A rendszer működése hatékonyabb, ha a memóriában nem csak az utasítások hanem adatok is tárolhatók későbbi felhasználás céljából
    - ❖ Programmemória
    - ❖ Adatmemória
  - ❖ Lehet közös memória (Neumann architektúra)
  - ❖ Vagy fizikailag külön adat és programmemória (Harvard architektúra)
- ❖ Bemenetek- Kimenetek
  - ❖ A bementi adatok fogadására
  - ❖ A kimeneti adatok megjelenítésére
  - ❖ A külvilággal való kommunikációra, illesztésre





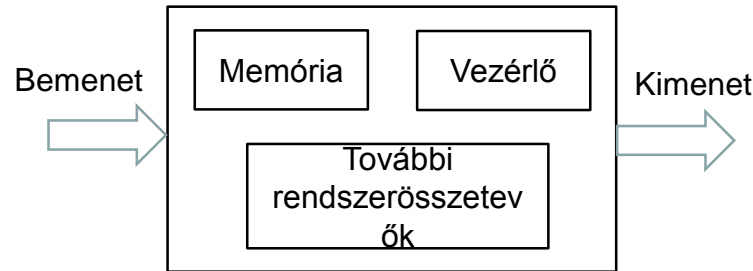
# Mikroprocesszoros rendszerek

- ❖ Algoritmusok megvalósítása tárolt program alapján



- ❖ Műveletvégző egységek

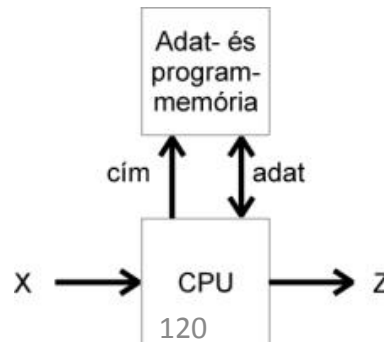
- ❖ A gyakran használt aritmetikai és logikai műveletek végrehajtását célszerű külön erre a célra tervezett egységre bízni
  - ❖ ALU (Arithmetic Logic Unit)
- ❖ A vezérlési, aritmetikai és logikai, illetve egyéb feldolgozási műveleteket elvégző központi egységet *CPU*-nak ( *Central Processing Unit, központi feldolgozó egység*) hívjuk






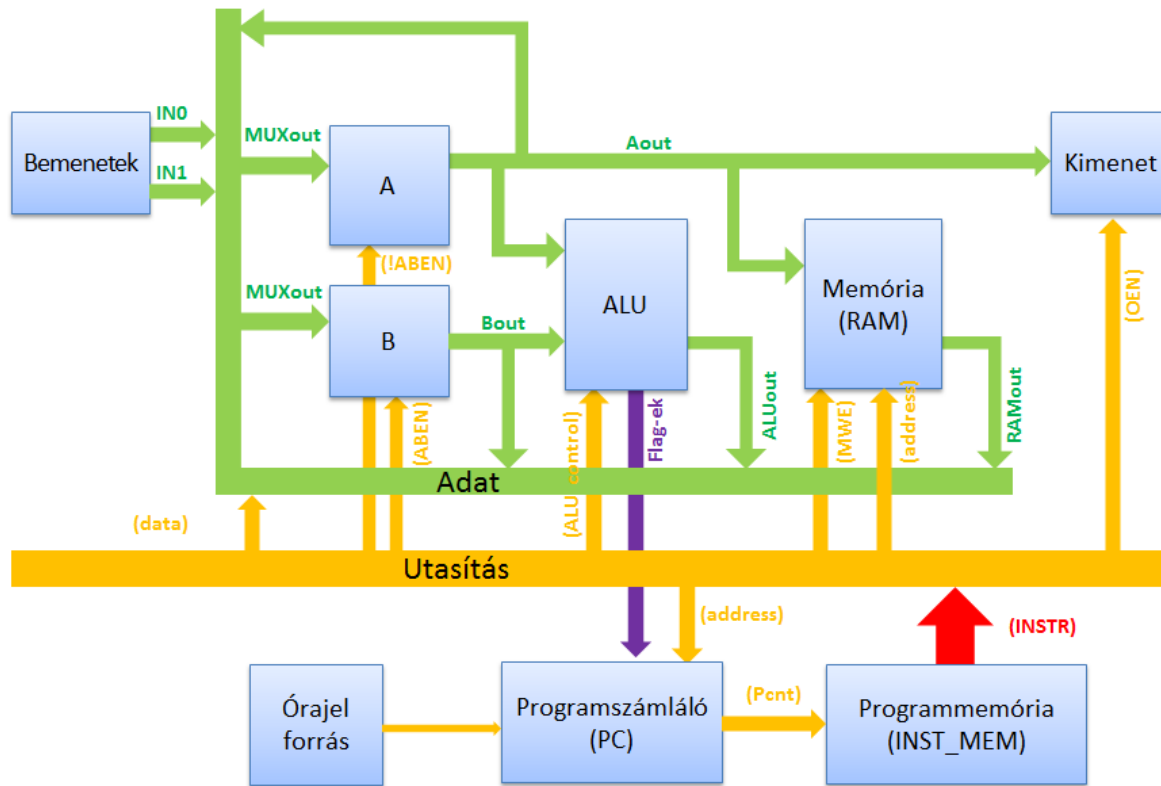
# Laborfeladat: 4 bites CPU tervezése és implementálása








# CPU órajelének előállítása


A laborfeladat megoldása során kétféle órajelet kell előállítanunk a CPU számára, melyek között egy kiválasztó gomb (OCLK\_EN) lenyomásával választhatunk:

 1. A CPU rendes működéséhez: Az FPGA 50 MHz-es rendszerórajeléből a Clk\_divide makró segítségével 10 Hz-es órajelet állítunk elő.
2. A CPU teszteléséhez: Az órajel fel- és lefutó éleit nyomógombok (UP és DOWN gombok) segítségével állítjuk elő.




 
# A CPU 10 Hz-es órajelének előállítása a Clk\_divide makró segítségével



Hol használhatjuk fel az 1000 Hz-es órajelet?

(Hétszögmeneses kijelző vezérlésénél! Ld. előző laborgyakorlat!)






# A CPU órajelének előállítása nyomógombok segítségével

Nyomógomb pergés/prellezés/pattogás jelensége:

A mechanikus kapcsolók és nyomógombok be- illetve kikapcsolásakor az érintkezők többször érintkeznek majd eltávolodnak egymástól.

 A kapcsolást érzékelő nagysebességű rendszerek ezt úgy tekintik, hogy több gombnyomás/kapcsolás történt egymás után.



Ezt a jelenséget láthattuk az 1. laborgyakorlaton, a számláló áramkör kézi vezérlésekor.






# Prellmentesítés (debouncing)

## Megoldások:

- ❖ Speciális Hall generátoros vagy vezetéképes gumi nyomógombok alkalmazása
- ❖ Schmitt-trigger alkalmazása
- ❖ Lenyomás/kapcsolás idejének mérése, pergés idejéig változás letiltása

## ❖ SR flip-flop

 

S	R	Q	$\bar{Q}$	
1	0	1	0	
0	0	1	0	S=1 és R=0 után
0	1	0	1	
0	0	0	1	S=0 és R=1 után
1	1	0	0	nem megengedett

A flip-flop tartja az értékét!






# SR flip-flop (pergésmentesítés) megvalósítása D tárolóval

D tároló aszinkron preset és clear bemenetekkel

Inputs		Outputs		
CLR	PRE	D	C	Q
1	X	X	X	0
0	1	X	X	1
0	0	0	↑	0
0	0	1	↑	1

 

- A CLR (törlés) bemenet törli a tárolót (CLR=1 esetén a Q kimenet a többi bemenettől függetlenül 0 lesz)
- A PRE (preset) bemenet 1 értékre állítja a tárolót, ha nincs éppen törlés (CLR=0).
- A C bemenet felfutó élekor vizsgálja a D bemenetet
- A D bemenet 0 értéke esetén a következő C felfutó élnél a Q kimenet 0 lesz, 1 értékekor a következő C felfutó élnél Q kimenet 1 lesz






# A CPU órajelének előállítása prellmentesített nyomógombok segítségével

Ó  
J  
A

S	R	Q	$\bar{Q}$	
1	0	1	0	
0	0	1	0	S=1 és R=0 után
0	1	0	1	
0	0	0	1	S=0 és R=1 után
1	1	0	0	nem megengedett

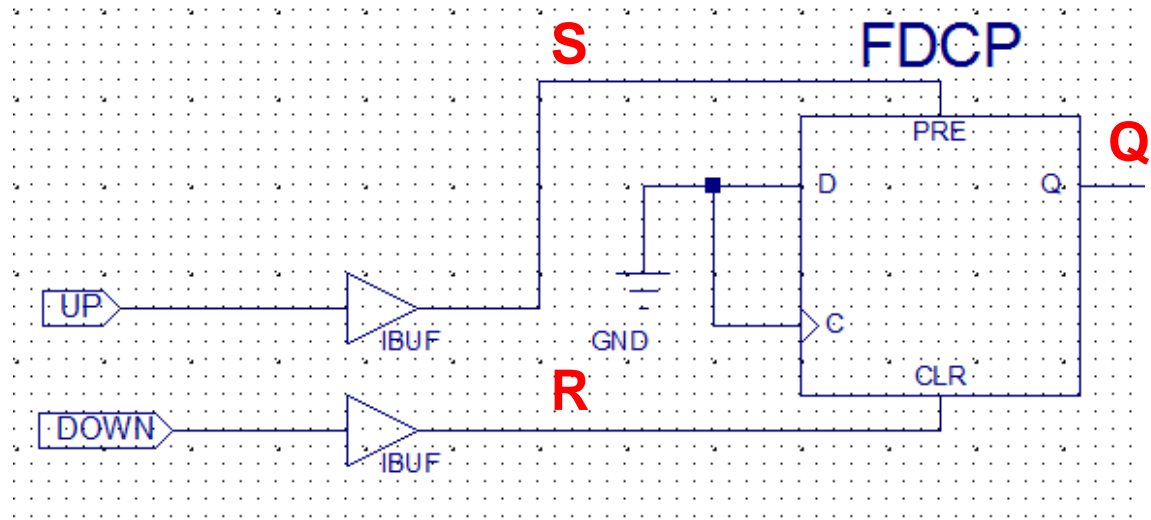

E  
G  
Y  
E  
T  
E  
M


Megjegyzés: Az SR flip-flop-pal ellentétben itt megengedett az 11 bemenet (UP és DOWN gomb egyidejű megnyomása), mivel a CLR láb a többi bemenettől függetlenül 0 értékre állítja a Q kimenetet.







# Választás a kétféle órajel között

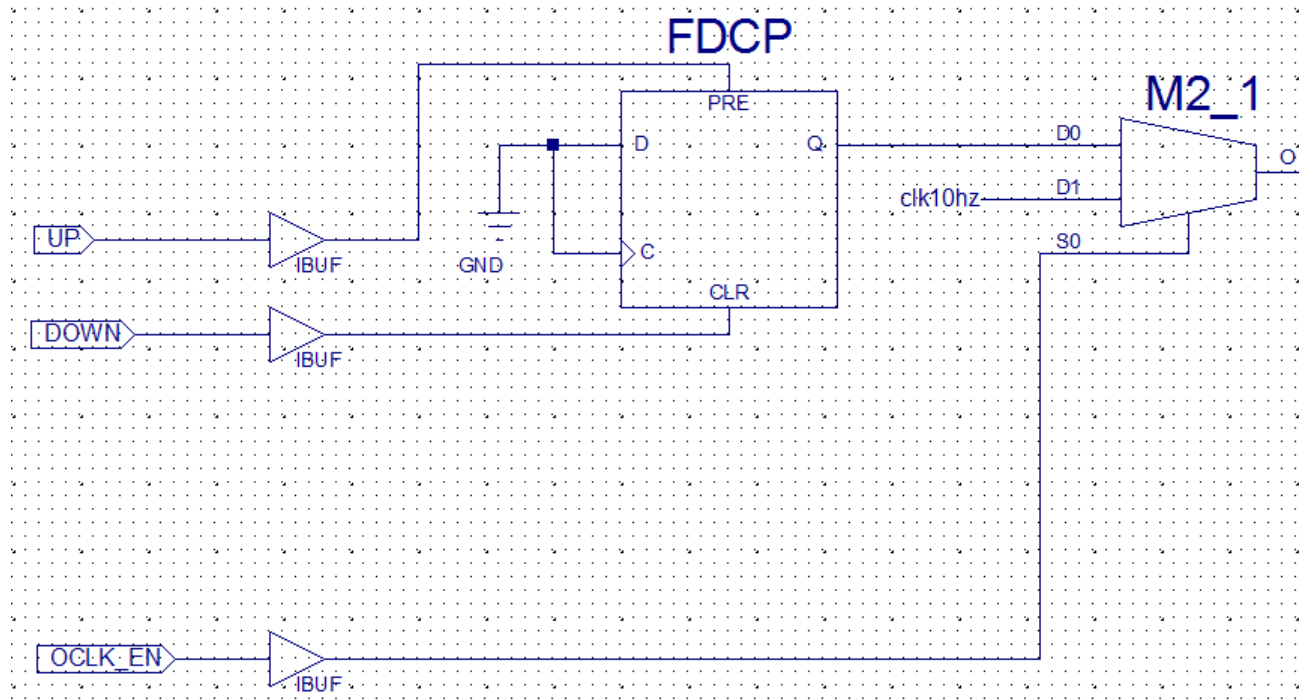


Az OCLK\_EN nyomógomb dönti el (egy multiplexeren keresztül), hogy a 10 Hz-es vagy a kézi vezérlésű órajelet használjuk!






# A programmemória (INST\_MEM)

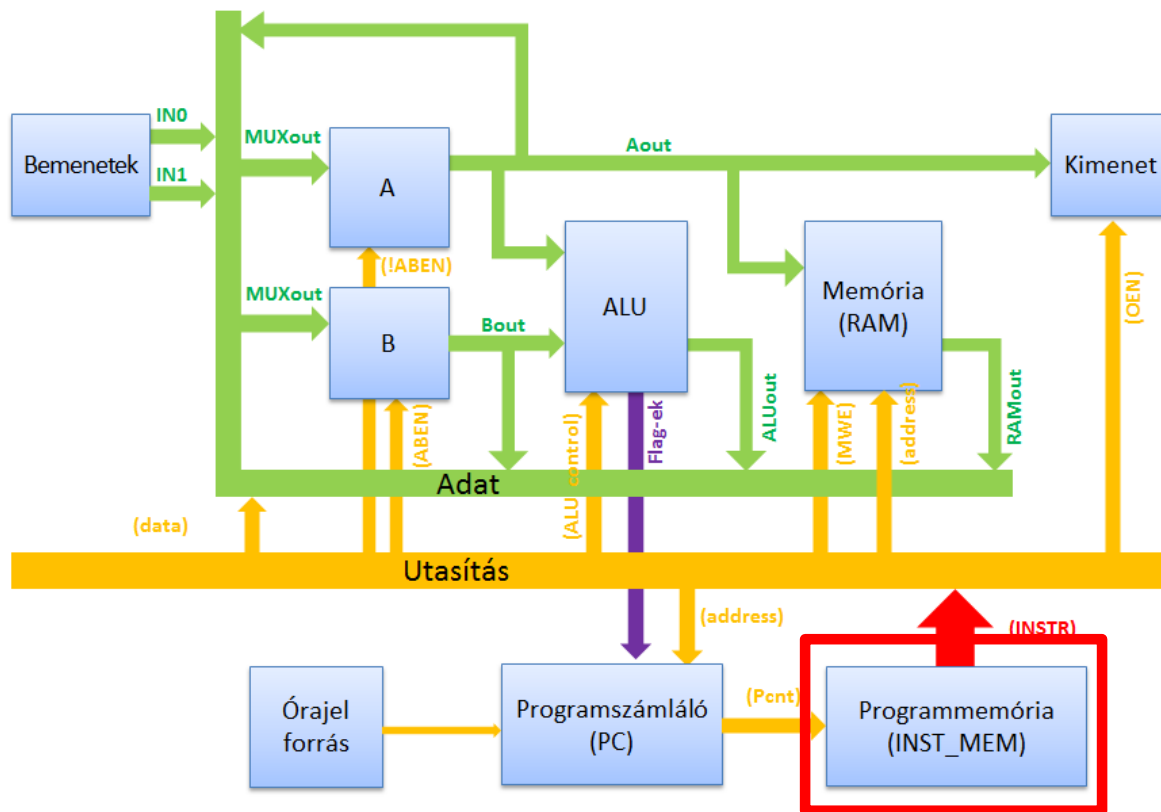


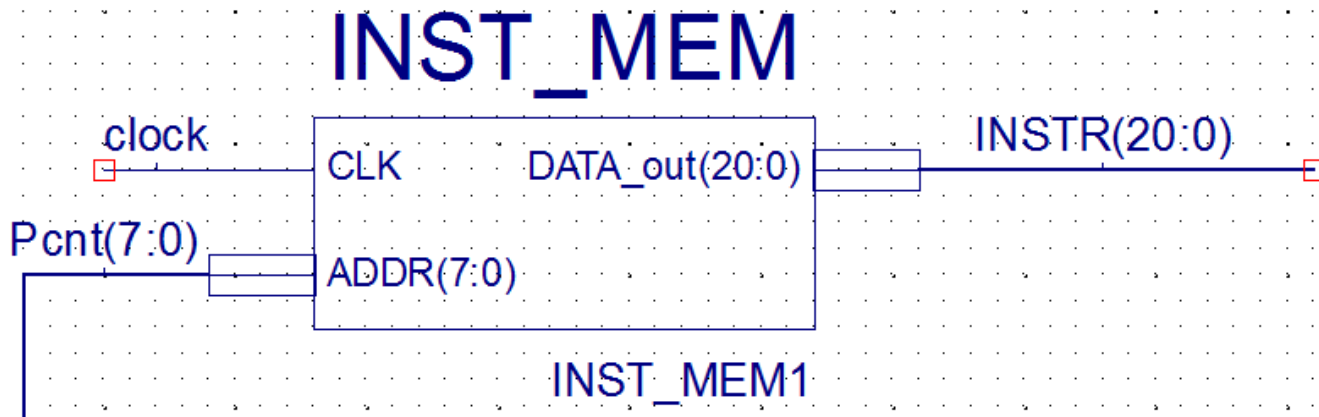
# A programmemória bekötése

- A programszámláló kimenete (Pcnt busz), ami a programmemória (INST\_MEM) címbemenetét adja.
- Az utasításmemória kimenetén (INSTR busz) jelennek meg az utasítások a **clock órajel felfutó éle** hatására.





# A programmemóriában található kódrészlet

az utasítás helye a programmemóriában

argumentum

az utasítás hexadecimális kódja


az utasítás mnemonikja

00	nop		opCode: 00000000
01	ldi	4	opCode: 0000c004
02	mvb		opCode: 00002000
03	ldi	5	opCode: 0000c005
04	add		opCode: 00018000
05	xor		opCode: 000d8000
06	sub		opCode: 00038000
07	ldi	7	opCode: 0000c007
08	and		opCode: 00058000
09	ldi	5	opCode: 0000c005
0a	or		opCode: 00098000
0b	ldi	2	opCode: 0000c002
0c	ror		opCode: 00078000
0d	ldi	2	opCode: 0000c002
0e	rol		opCode: 000b8000
0f	rol		opCode: 000b8000






 
# Laborfeladat: 4 bites CPU tervezése és implementálása




 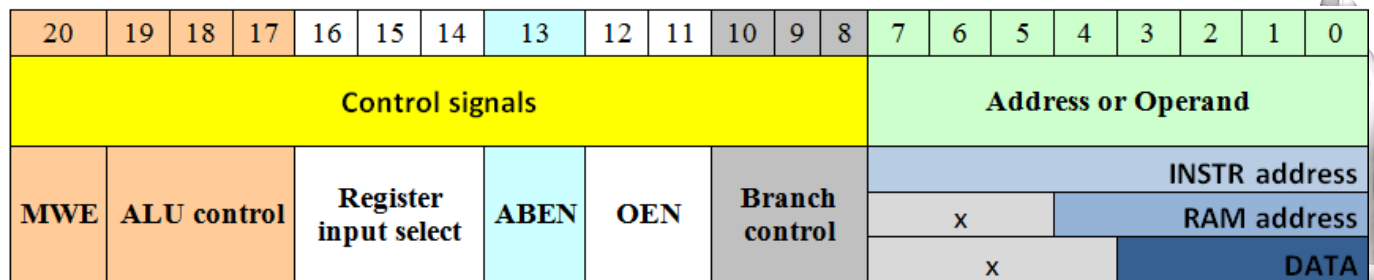
# Utasítás felépítése

- ❖ A CPU utasításokat hajt végre
- ❖ Vezérlőjelek
  - ❖ Vezérlik a processzor belső egységeit
- ❖ Argumentum
  - ❖ Az utasítás típusától függően lehet adat, vagy cím






# Mnemonikok

- ❖ A vezérlőjelek egyszerű megadása
- ❖ Példa:
- ❖ 'A' regiszterbe konstans töltése
  - ❖ Konstans: k
  - ❖ Vezérlőjelek: 0x0C000
  - ❖ Utasításkód: 0x0C000+k
  - ❖ Mnemonik: LDI k

20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	x	x	x	0	1	1	0	0	x	0	0	0	x	x	x	x	k(3)	k(2)	k(1)	k(0)
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	k(3)	k(2)	k(1)	k(0)

 





# Utasításkészlet

Mnemonic	Operation	Code
LDI k	$k \rightarrow A$	0C000
MVA	$B \rightarrow A$	4000
MVB	$A \rightarrow B$	2000
LD a	$\text{mem}(a) \rightarrow A$	8000
ST a	$\text{mem}(a) \leftarrow A$	100000
ROR	rot A	78000
ROL	rot A	B8000
ADD	$A + B$	18000
SUB	$A - B$	38000
AND	$A \& B$	58000

OR	$A   B$	98000
XOR	$A \wedge B$	D8000
BR a	$a \rightarrow \text{PC}$	700
BRZ a	$a \rightarrow \text{PC}$	100
BRNZ a	$a \rightarrow \text{PC}$	200
BRC a	$a \rightarrow \text{PC}$	300
BRNC a	$a \rightarrow \text{PC}$	400
BRO a	$a \rightarrow \text{PC}$	500
BRNO a	$a \rightarrow \text{PC}$	600
IN d	$\text{in}(d) \rightarrow A$	10000
OUT k	$A \rightarrow \text{out}(d)$	1000







# Program készítése


- ❖ A következő példaprogramot

The screenshot shows a window titled "dt4bit CPU assembler (OE-NIK)". It contains several buttons: "Megnyitás", "Mentés", "Használta", and "Fordítás". Below the buttons, there are two sections: "Szerkesztő:" and "Kimenet".


cimke:	utasítás	arg.			
	nop		00	nop	opCode: 00000000
	ldi	4	01	ldi 4	opCode: 0000c004
	mvb		02	mvb	opCode: 00002000
	ldi	5	03	ldi 5	opCode: 0000c005
	add		04	add	opCode: 00018000
	xor		05	xor	opCode: 000d8000
	st	3	06	st 3	opCode: 00100003




nop

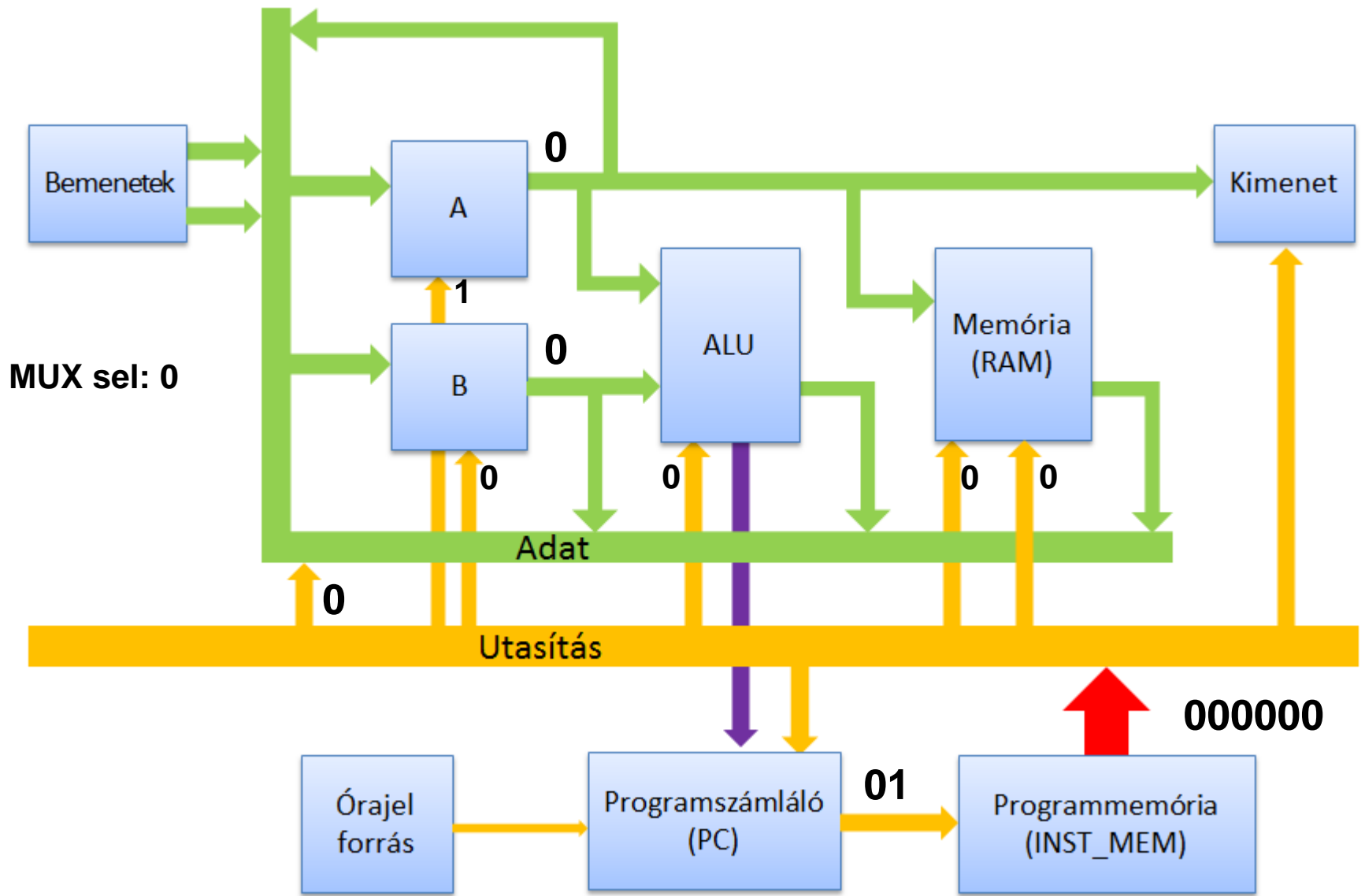


# Idi 4

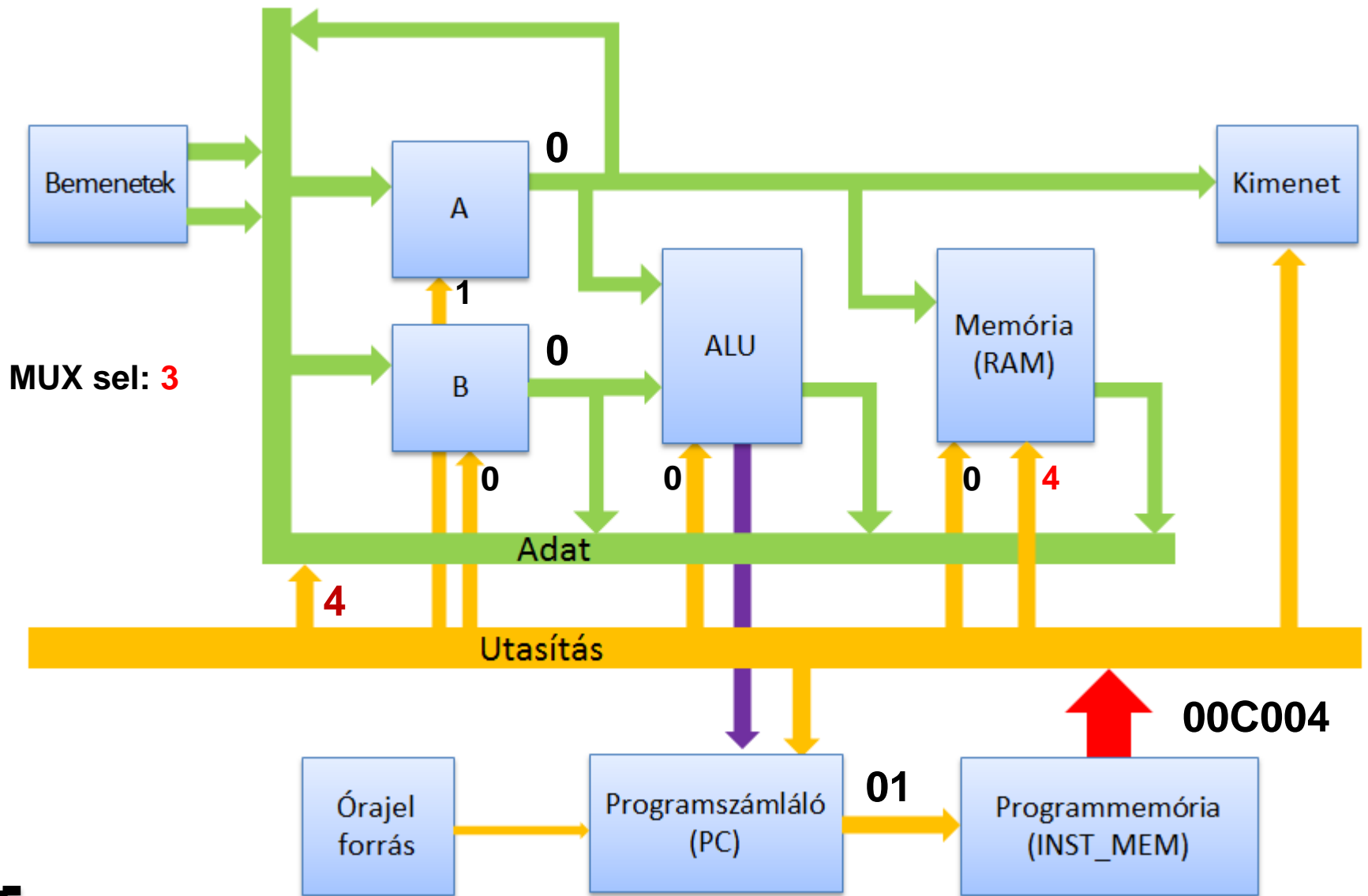

# Idi 4

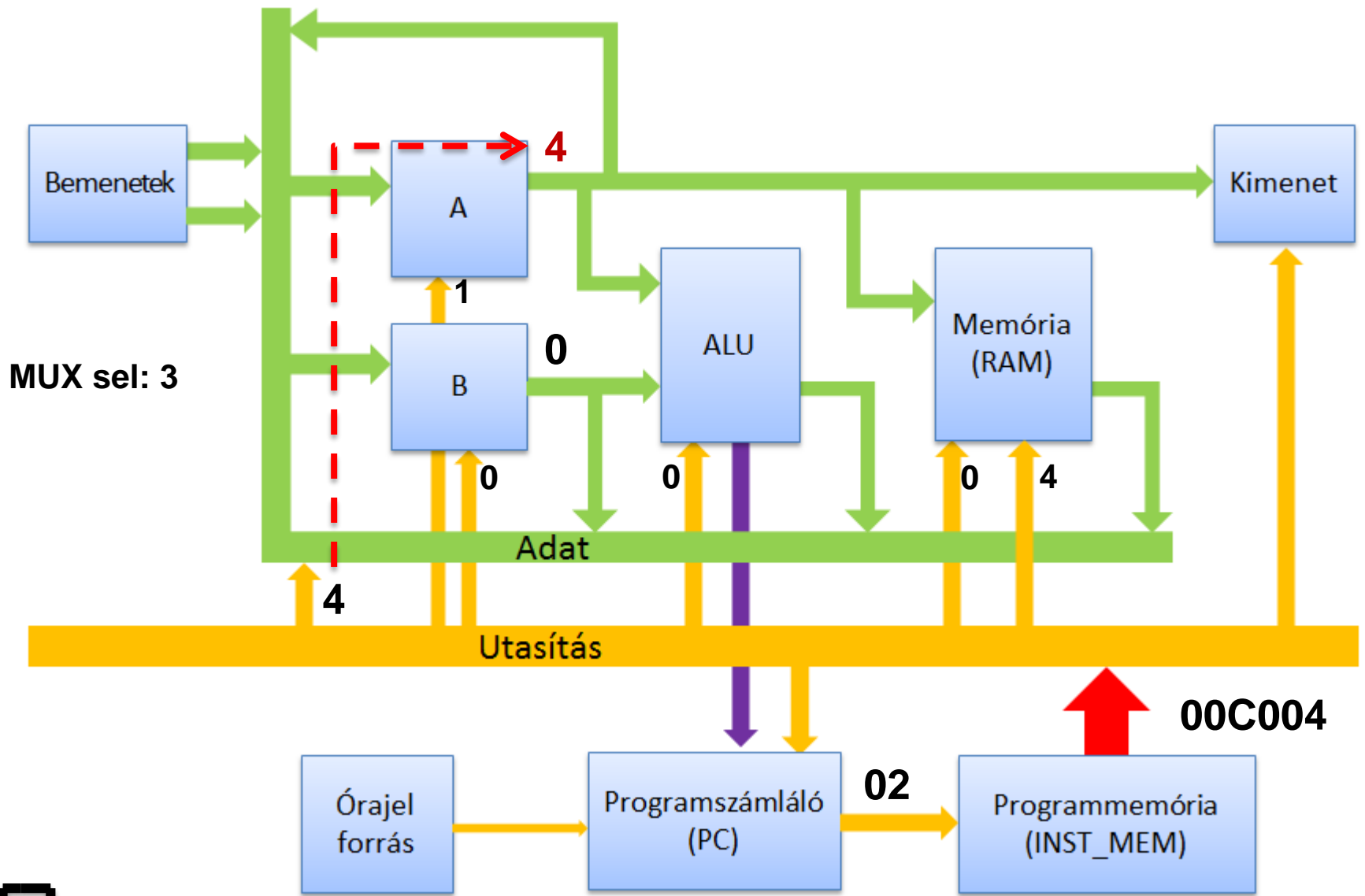


mvb

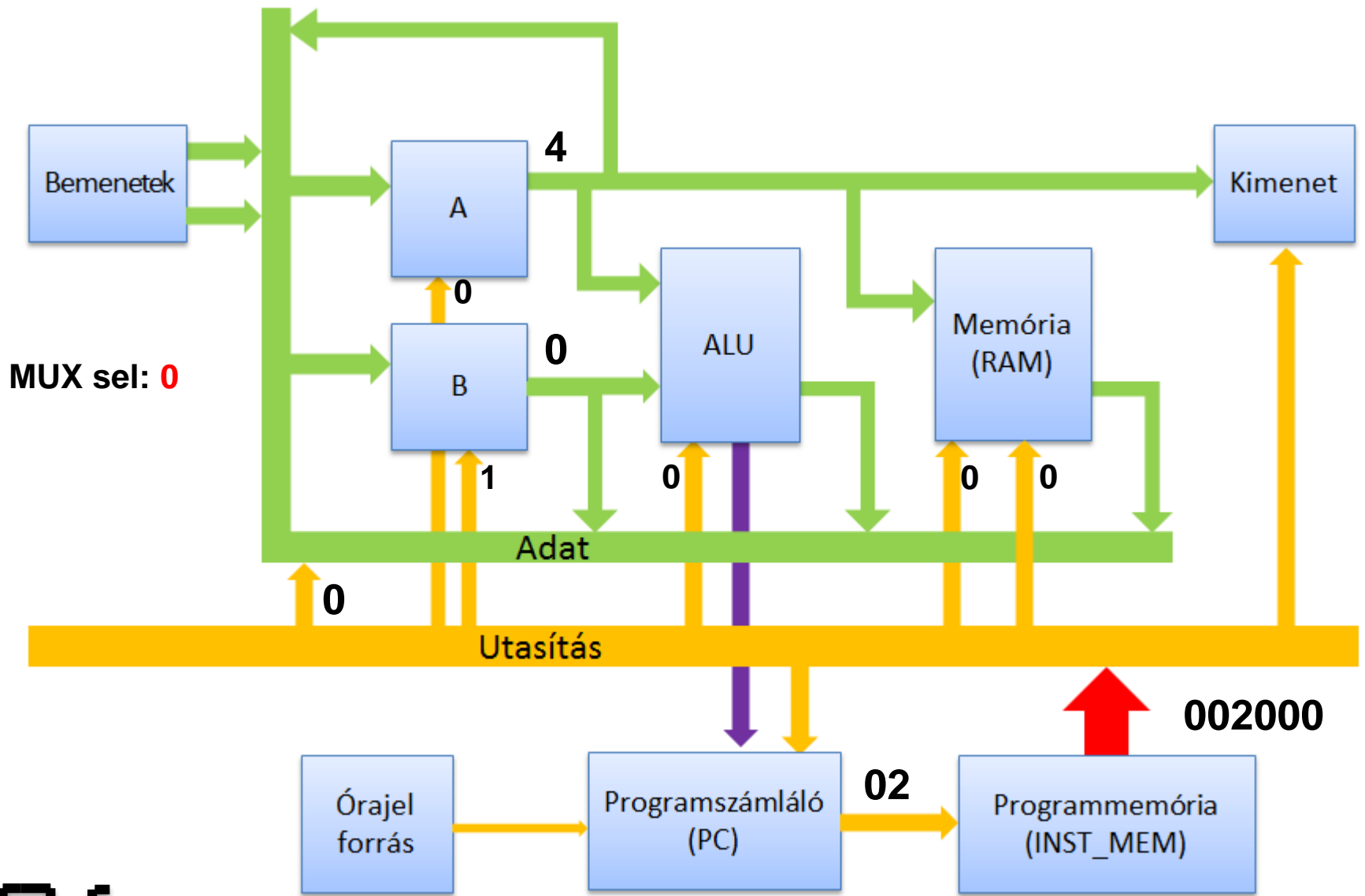




# Idi 5

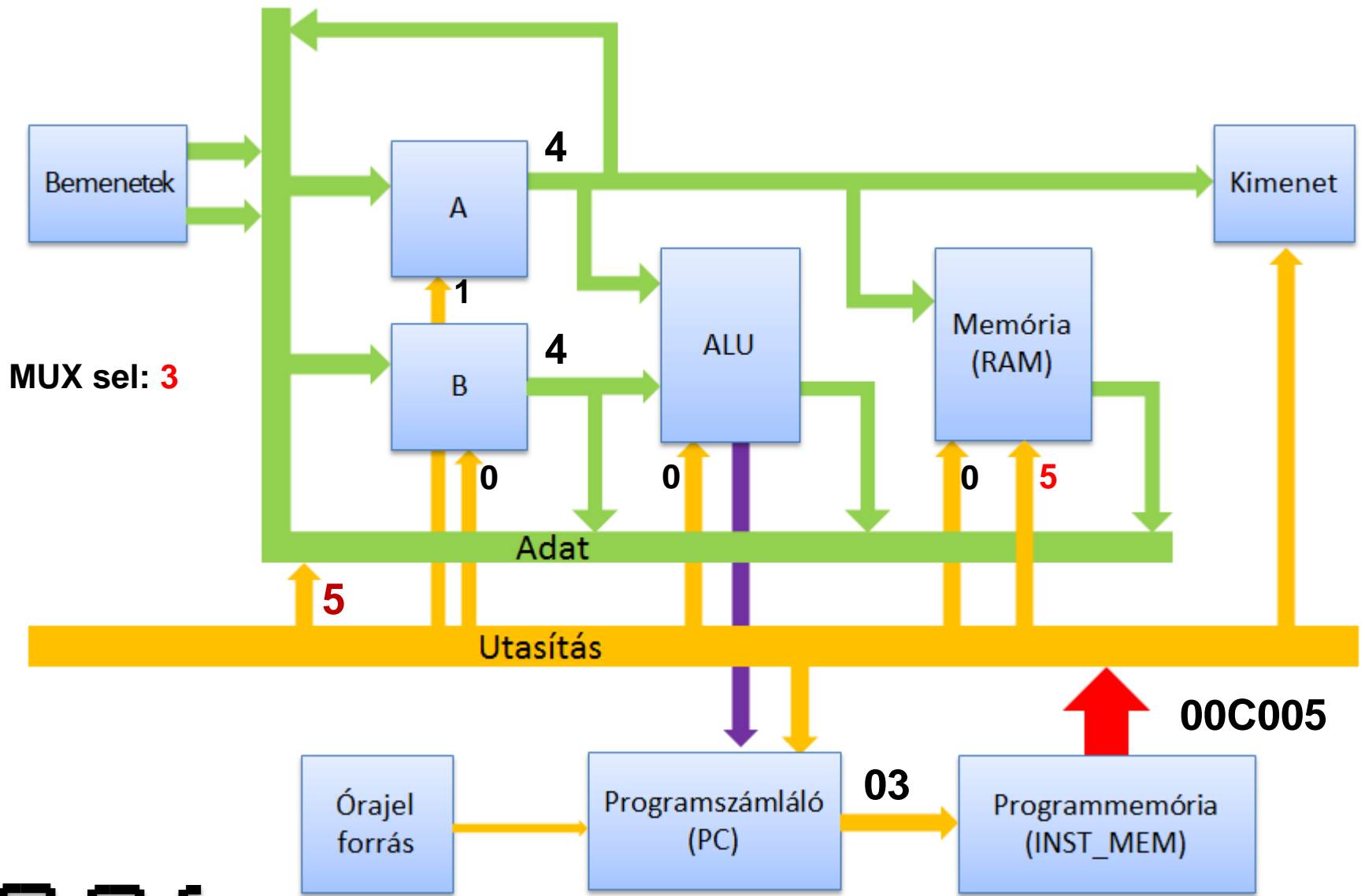


# Idi 5

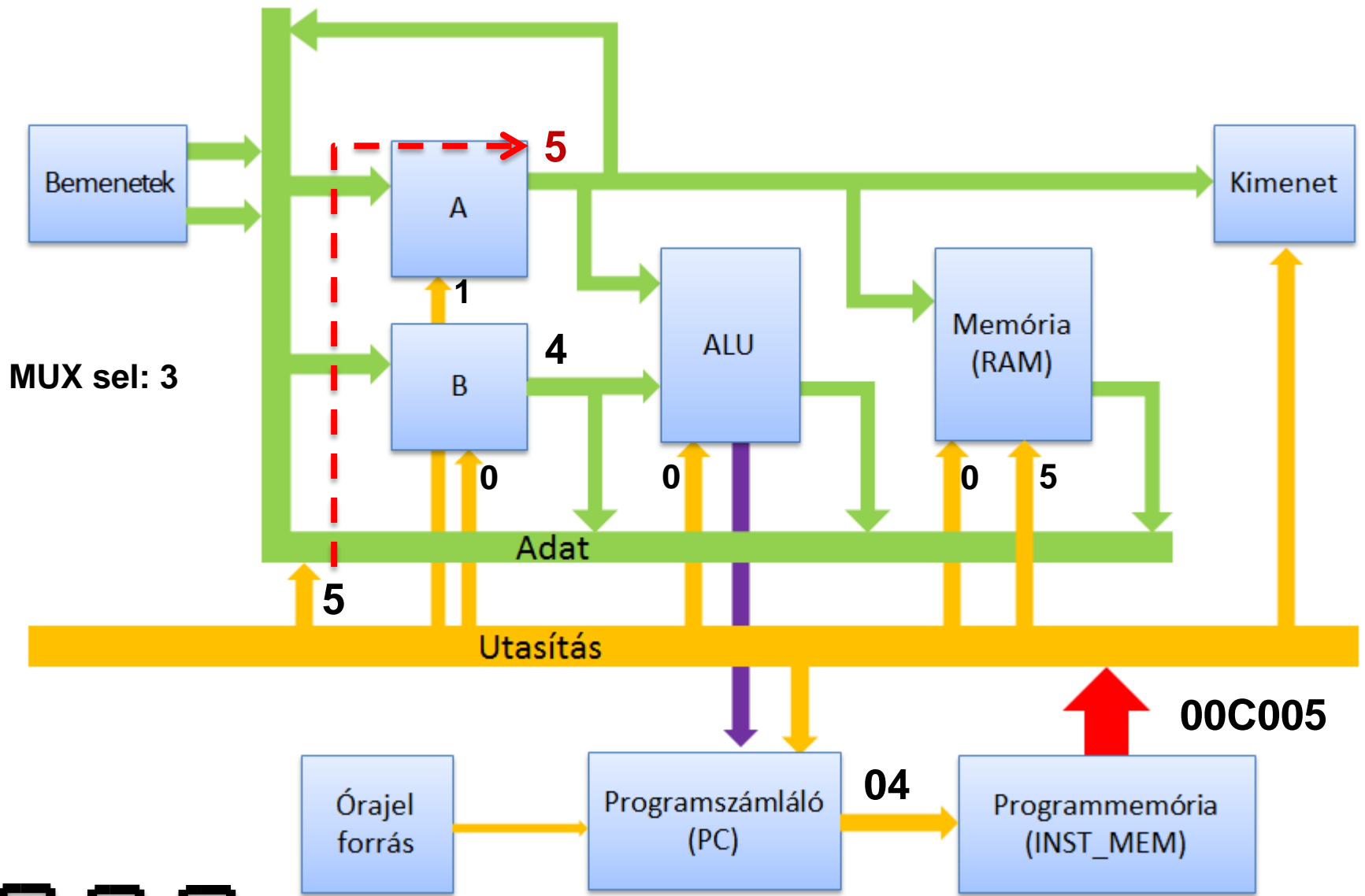




sub

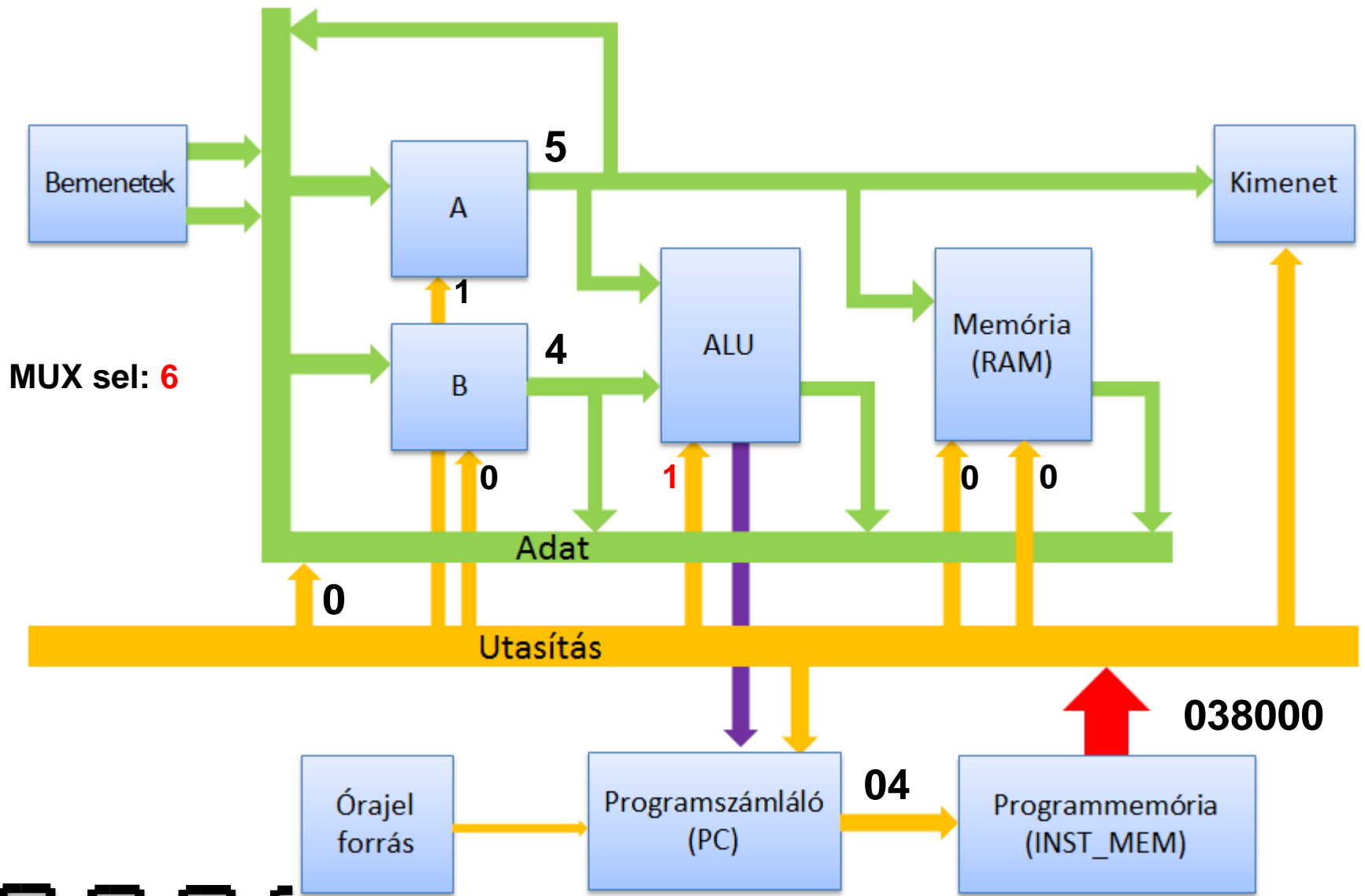





# xor

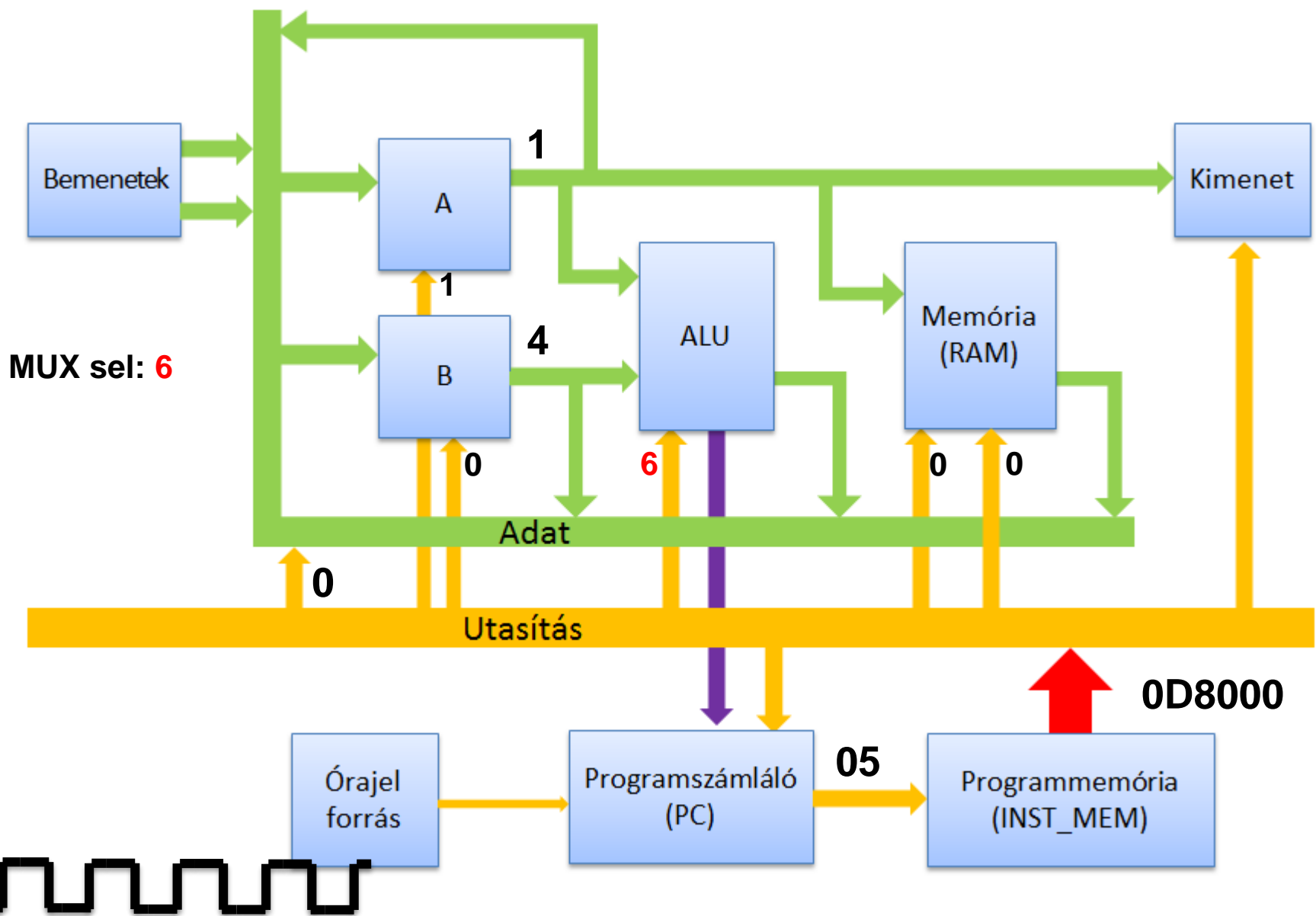


xor

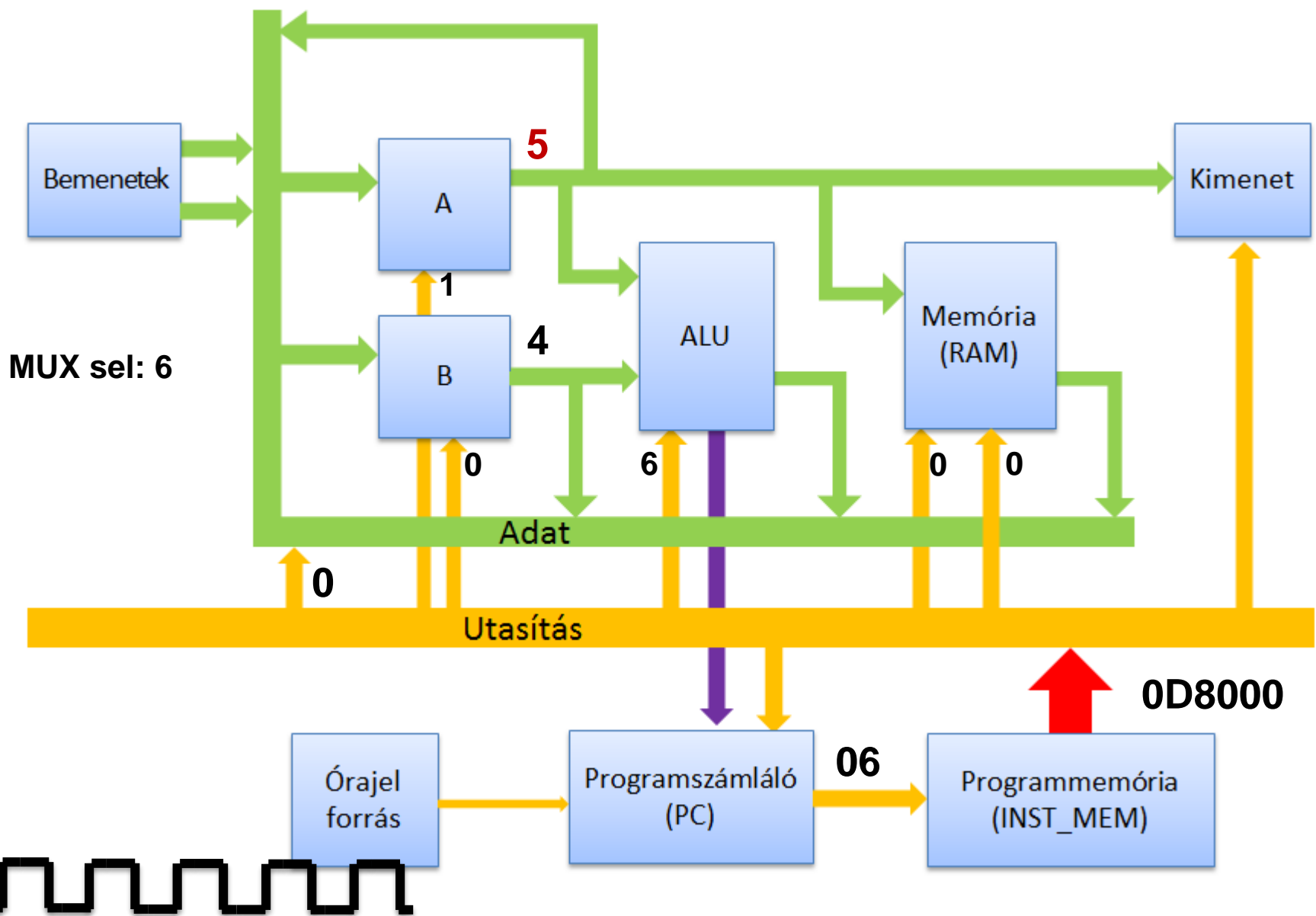

st 3

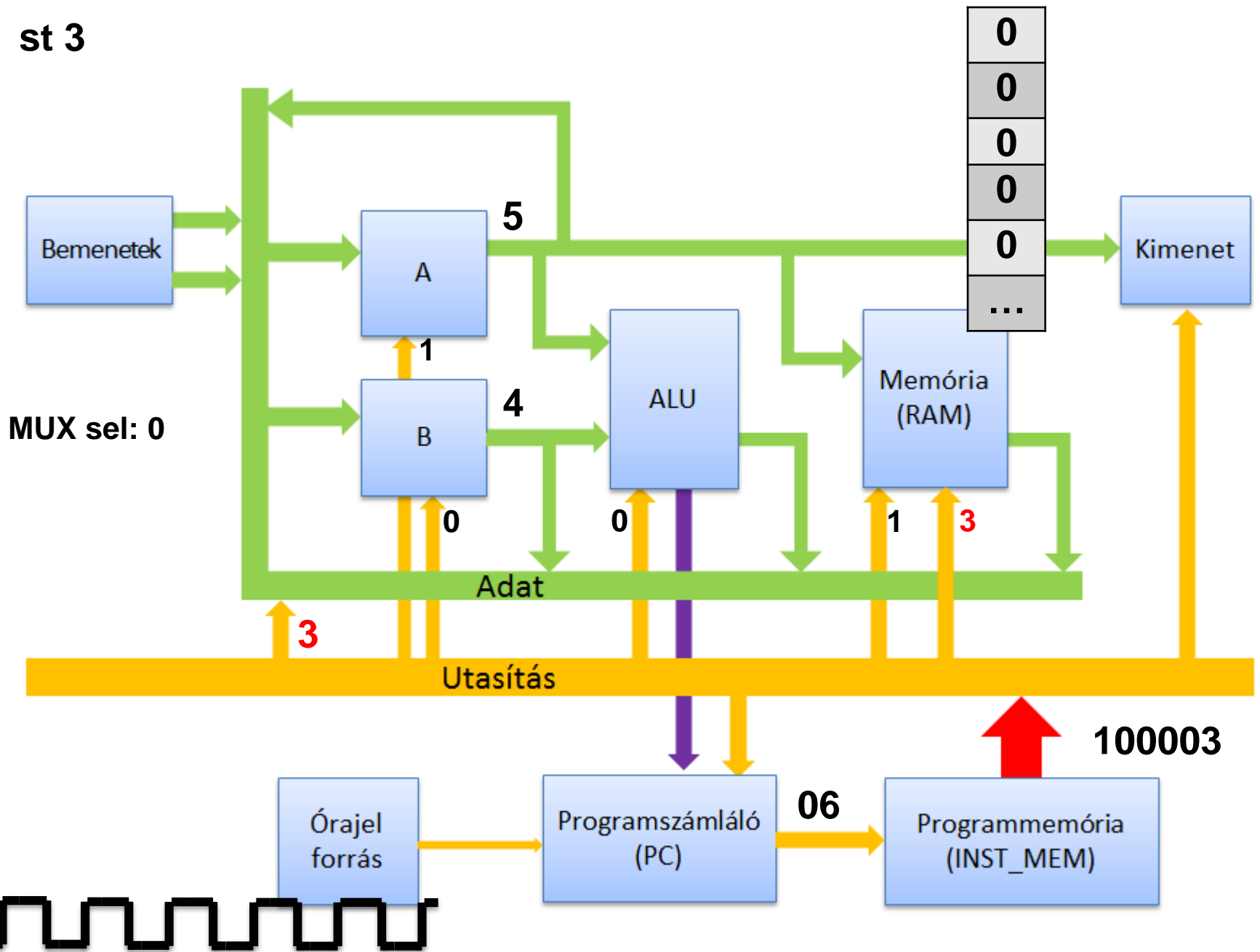


st 3

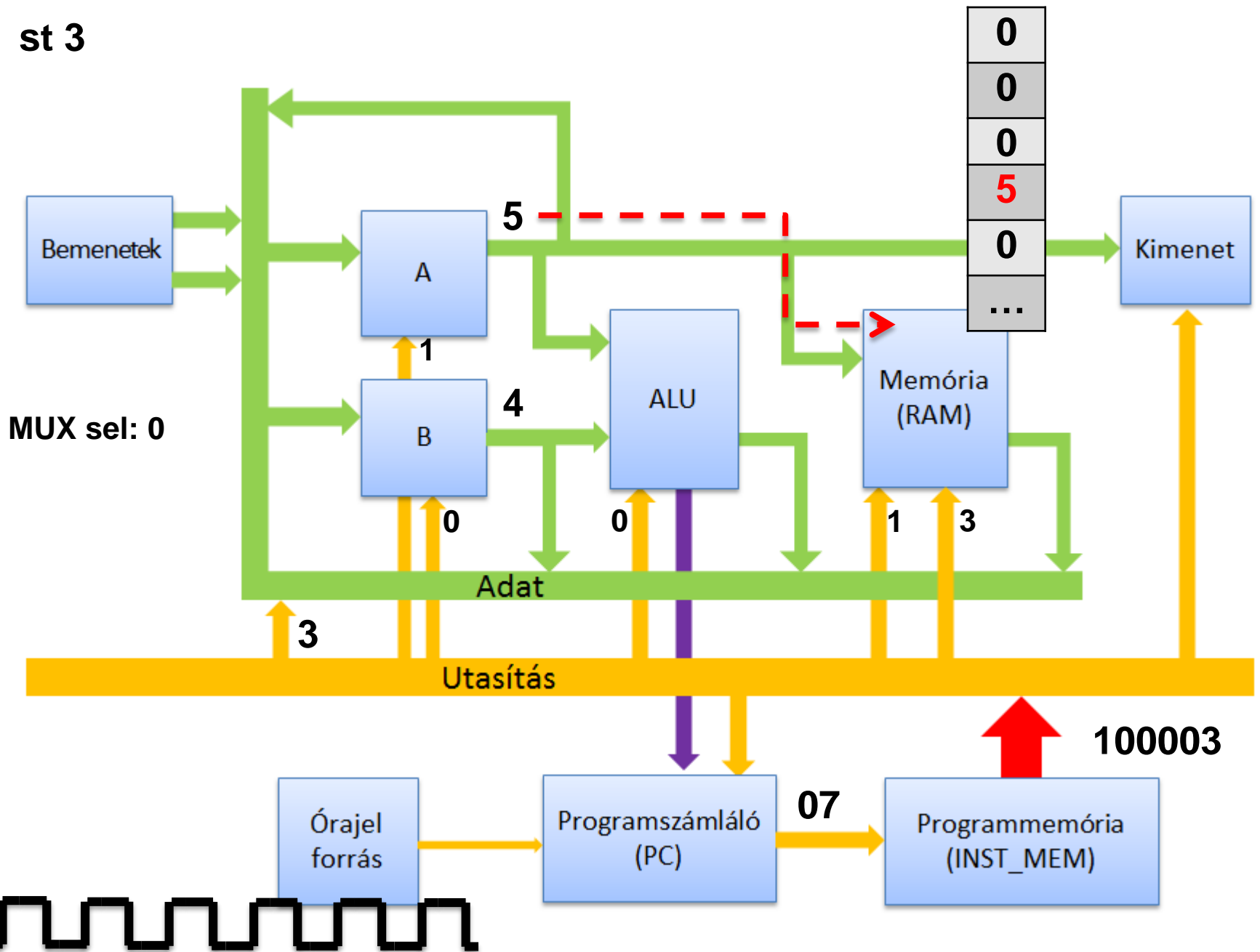




# A programszámláló (PC)

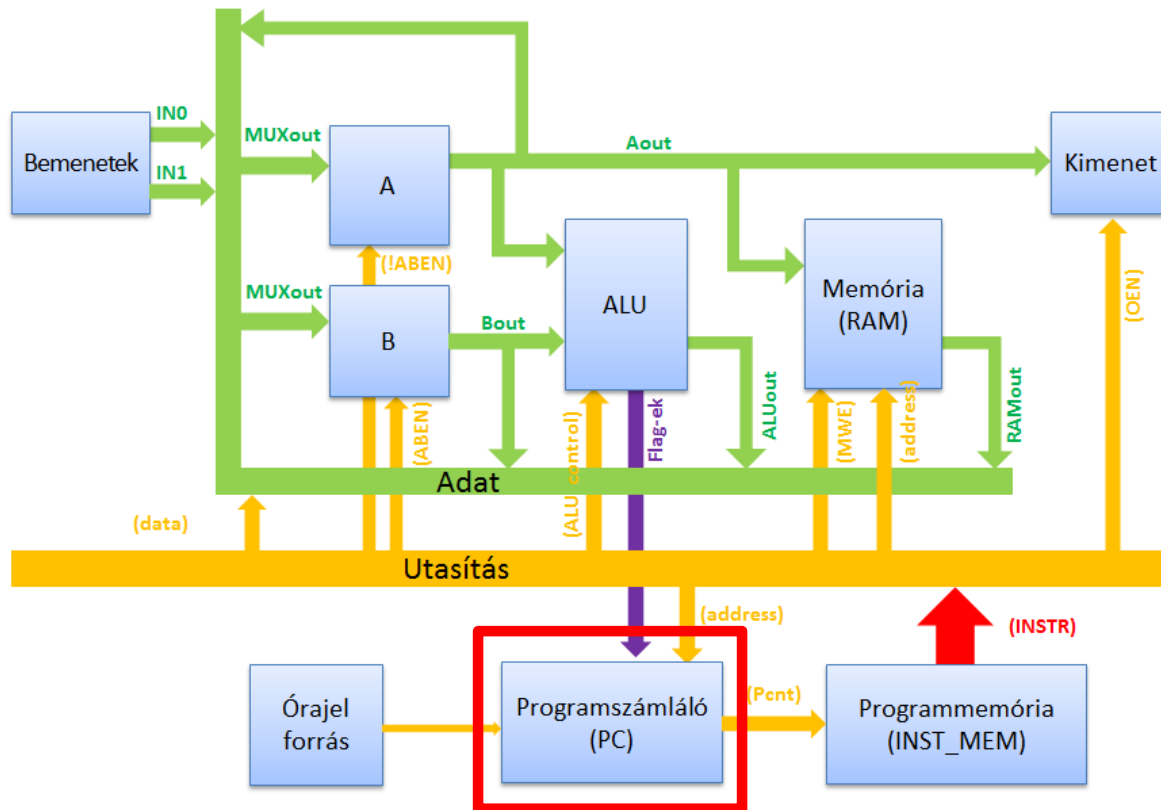


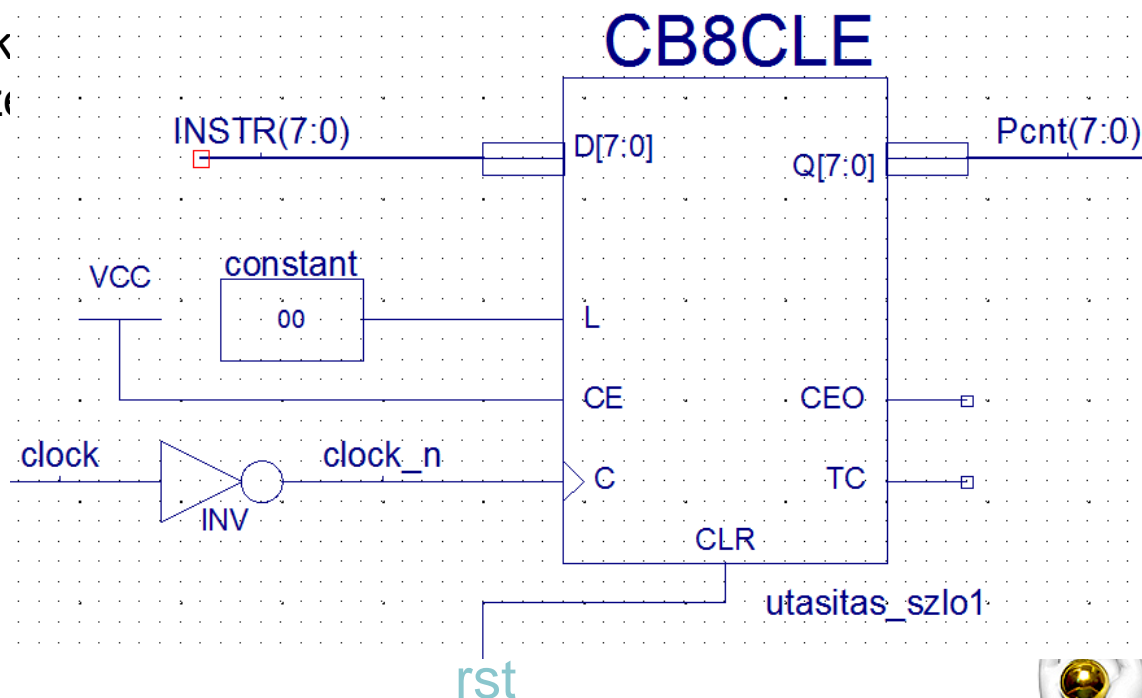
# A programszámláló megvalósítása

- ❖ 8 bites, tehát max. 256 sora lehet a programnak.
- ❖ Az **órajel lefutó éle** vezérel.
- ❖ Az ugró utasításokkal egyelőre nem foglalkozunk, ezért az L (load) lábat 0-ra kötjük. Ekkor a Q kimenet a D bemenettől függetlenül minden órajelnél eggyel növekszik. (CLR=1 hatására nullázódik!)








# Kijelzés

A kiegészítő kijelzőkre rákötjük a programmemória és a programszámláló aktuális értékeit

Ó  
B  
U  
D  
A  
I

Bin\_to\_7\_segment\_x8 bekötése

Bemenet	Jel	Leírás
in_A1	Pcnt(7:4)	Programszámláló (PC) megjelenítése az A kijelzőn
in_A0	Pcnt(3:0)	
in_B1	INSTR(20)	Utasítás megjelenítése a B, C és D kijelző modulokon
in_B0	INSTR(19:16)	
in_C1	INSTR(15:12)	
in_C0	INSTR(11:8)	
in_D1	INSTR(7:4)	
in_D0	INSTR(3:0)	

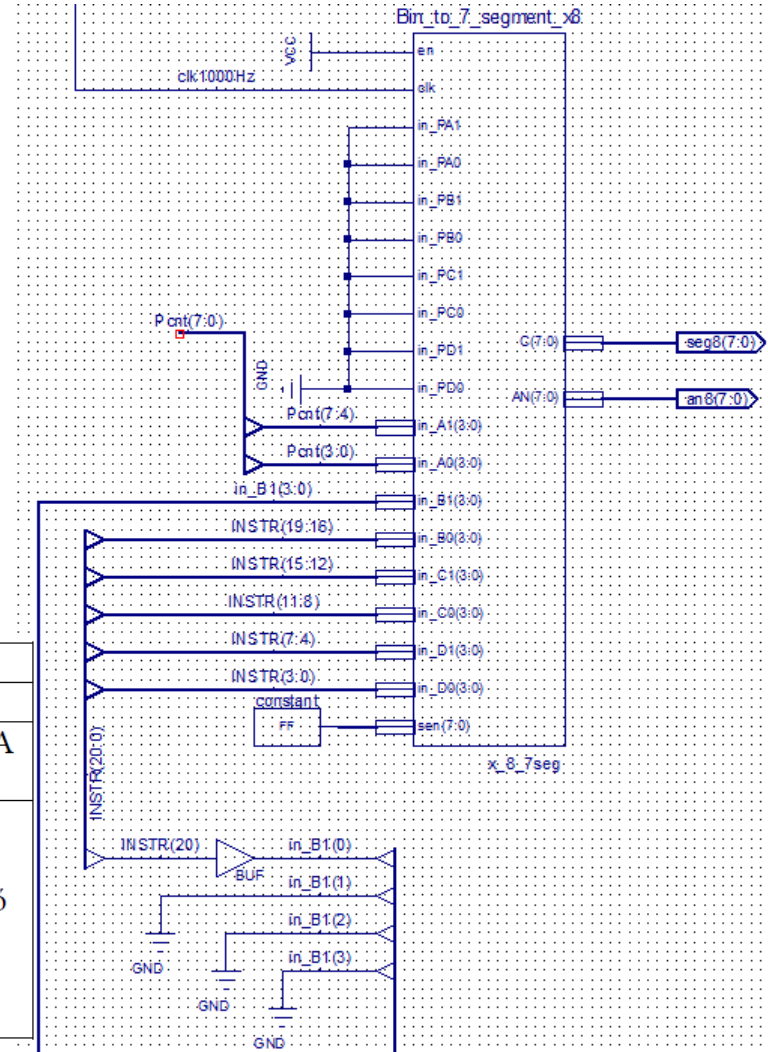

I  
E  
M





# Mikroprocesszoros rendszerek

## ❖ CPU

- ❖ Az utasítások alapján előállítja a processzoron belüli és a processzorhoz kapcsolt külső egységek működéséhez szükséges vezérlőjeleket
  - ❖ Belső vezérlő jelek
    - ❖ ALU működtetése
    - ❖ Regiszterek és a belső sínrendszer közötti adatátvitel
  - ❖ Külső vezérlőjelek
    - ❖ A memória – CPU közötti adatátvitel
    - ❖ A perifériák – CPU közötti adatátvitel
- ❖ A művelet-végrehajtás elemi lépéseit mikroprogram írja le, amely a programtárban (memória) helyezkedik el
  - ❖ A mikroprogram mikroutasításokból áll
    - ❖ Műveleti kód
      - ❖ Az adott fázisban elvégzendő feladathoz rendelt vezérlővonal állapotokat adja meg
    - ❖ Címzés mód
      - ❖ A mikroprogram végrehajtása hogyan folytatódik a következő utasítással a tárban , feltétel nélküli vezérlésátadással (INC) vagy egy külső feltételtől függő vezérlésátadással (JMP)
    - ❖ Következő mikroutasítás címe
      - ❖ Automatikus inkrementálásnál lényegtelen
    - ❖ Operandus(ok) címe(i)
      - ❖ A memória mely elemeivel akarunk műveletet végezni
      - ❖ PI:  $A = A + B$  (A és B a memóriában tárolt adatok címei)








# Működés

## ❖ Pl. Adat beírása az akkumulátor regiszterbe

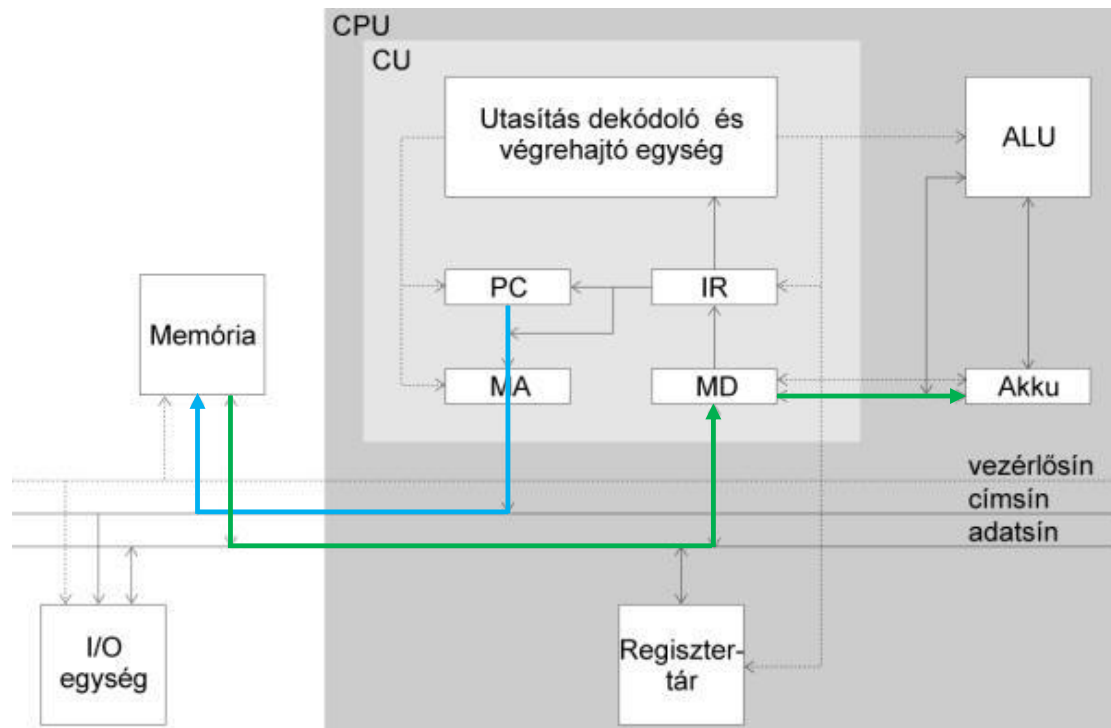
1. **lépés:** A PC-ből az MA-n keresztül a memória bemeneteire jut az utasítás címe. A memória adatvezetékein megjelenik a rekesz tartalma (vagyis a műveleti kód), az MD-n keresztül az IR-be kerül
2. **lépés:** Az utasítás dekódoló és végrehajtó egység beolvassa a műveleti kódot, és értelmezi azt
3. **lépés:** A PC értéke eggyel nő (így az operandus címére mutat)
4. **lépés:** Az operandus címe a PC-ből a memória bemeneteire jut, majd tárolt érték az MD-n keresztül az akkuba kerül
5. **lépés:** A PC értéke megint eggyel nő, vagyis a következő utasításra mutat: elkezdődhet annak a végrehajtása.




 
# Mikroprocesszoros rendszerek


- ❖ Mikroprocesszorok ( $\mu$ P), mikroszámítógépek ( $\mu$ C)





# Mikroprocesszoros rendszerek

- ❖ Mikroprocesszorok ( $\mu$ P), mikroszámítógépek ( $\mu$ C)

 

[ATmega168](#)  
[TMS320C28x](#)  
[TMS320C6416T](#)